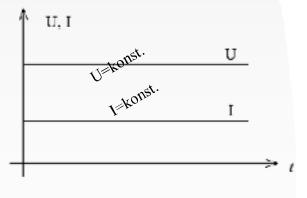


Stranica: VIII-1

# Istosmjerni krugovi


- Ekvivalenti električni otpor.
- Ohmov zakon.
- I Kirchhoffov zakon.
- II Kirchhoffov zakon.
- Pad napona.
- Jednostavne mreže.
- Realni naponski izvor.
- Potencijal u istosmjernej mreži.



Stranica: VIII-2
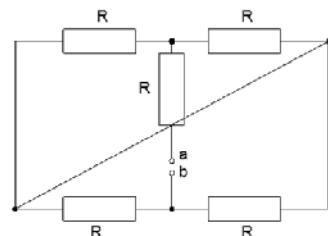
## 1. zadatak

Odredite ukupni otpor između tačaka a i b:




Po eftma stranica



Stranica: VIII-3
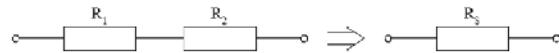
## Uvodni pojmovi

- Ekvivalentan otpor serijskog spoja otpora:




$$R_S = R_1 + R_2$$

$$R_S = \sum_{i=1}^n R_i$$

*Opštisu aj*

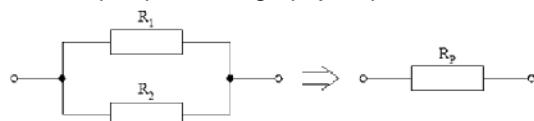- Ekvivalentan otpor paralelnog spoja otpora:



$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_P} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$

*Opštisu aj*


[Pre eftina stranica](#)



Stranica: VIII-4
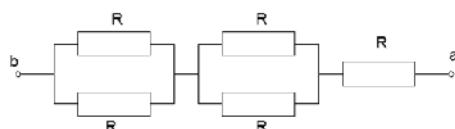
## Rješenje zadatka

- Zadana mreža može se prikazati na sljedeći način:



- Ukupni otpor  $R_{ab}$  jednak je:

$$R_{ab} = R \parallel R + R \parallel R + R$$

$$R_{ab} = \frac{R \cdot R}{R + R} + \frac{R \cdot R}{R + R} + R = \frac{R}{2} + \frac{R}{2} + R$$

$$R_{ab} = 2 \cdot R$$




[Pre eftina stranica](#)

Stranica: VIII-5

## 2. zadatak

Za zadani strujni krug potrebno je odrediti sve struje koje teku u krugu te ukupan otpor kojim je optereen izvor napajanja. Zadano je:

- $R_1 = 10 \text{ } [\Omega]$
- $R_2 = 4 \text{ } [\Omega]$
- $R_3 = 8 \text{ } [\Omega]$
- $E = 12 \text{ } [V]$

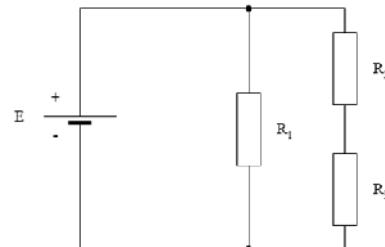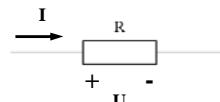

[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-6

## Uvodni pojmovi

- Ohmov zakon:

$$I = \frac{U}{R} \text{ [A]}$$




- I Kirchhoffov zakon:

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0$$



- II Kirchhoffov zakon:

$$\sum_{i=1}^n U_i = 0$$

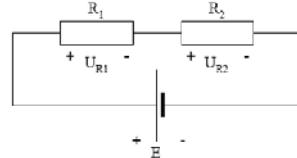

$$E - U_{R1} - U_{R2} = 0$$


[Po etno stranica](#)


Stranica: VIII-7

■ Zadani strujni krug sastoji se od:

- tri grane
- dva vora
- tri petlje

■ U svakoj od navedenih grana te je struja:


- $I$  (prva grana)
- $I_1$  (druga grana)
- $I_2$  (treća grana)

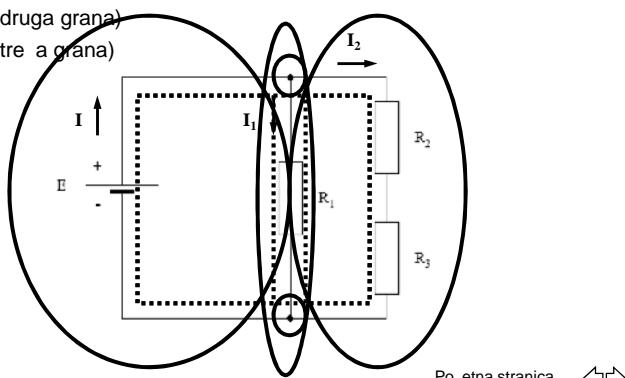[Prekršetna stranica](#)

Stranica: VIII-8

■ Postupak rješavanja zadatka sastoji se od nekoliko koraka:

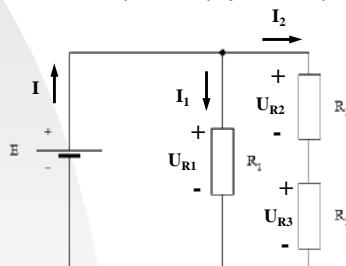- Određuju se struje koje teku u strujnom krugu, pretpostavljaju se i ucrtavaju njihovi smjerovi te se na temelju njih definiraju padovi napona na pojedinim otporima.



• Raspisuje se  $(n - 1)$  jednadžbi I Kirchhoffovog zakona.

$$I - I_1 - I_2 = 0$$

• Raspisuje se  $(n_P - 1)$  jednadžbi II Kirchhoffovog zakona.

$$\begin{aligned} E - U_{R1} &= 0 \\ U_{R1} - U_{R2} - U_{R3} &= 0 \end{aligned}$$

- Rješava se dobiveni sustav jednadžbi.

$$I - I_1 - I_2 = 0$$

$$E - I_1 \cdot R_1 = 0$$

$$I_1 \cdot R_1 - I_2 \cdot R_2 - I_2 \cdot R_3 = 0$$

[Prekršetna stranica](#)

Stranica: VIII-9

▪ Postupak rješavanja (radi se o jednostavnom sustavu):

$$\begin{aligned} E - I_1 \cdot R_1 &= 0 \\ \Downarrow \\ I_1 = \frac{E}{R_1} &= \frac{12}{10} = 1.2 \text{ [A]} \\ I_1 \cdot R_1 - I_2 \cdot R_2 - I_2 \cdot R_3 &= 0 \\ \Downarrow \\ I_2 = \frac{I_1 \cdot R_1}{R_1 + R_2} &= \frac{1.2 \cdot 10}{4+8} = 1 \text{ [A]} \\ I - I_1 - I_2 &= 0 \\ \Downarrow \\ I = I_1 + I_2 &= 1.2 + 1.0 = 2.2 \text{ [A]} \end{aligned}$$


[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-10

▪ Ukupni otpor kojim je optereen izvor napajanja:

- može se izraunati kao ekvivalentni otpor kombinacije prikljuenih otpora ( $R_1, R_2, R_3$ ):

$$R = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{23}} \right)^{-1} = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + R_3} \right)^{-1}$$

$$R = \left( \frac{1}{10} + \frac{1}{4+8} \right)^{-1} = 5.45 \text{ [\Omega]}$$

- ili jednostavnije kao kvocijent napona izvora i struje koju taj izvor daje:

$$R = \frac{E}{I} = \frac{12}{2.2} = 5.45 \text{ [\Omega]}$$


[Po etno stranica](#)


Stranica: VIII-11

### 3. zadatak

Potrebno je odrediti parametre realnog naponskog izvora ako je poznato da priklju enjem trošila na njegove izlazne stezaljke izlazni napon iznosi:

- $U_{IZL} = 12 \text{ [V]}$  pri optere enju  $R = 20 \text{ [\Omega]}$
- $U_{IZL} = 10 \text{ [V]}$  pri optere enju  $R = 10 \text{ [\Omega]}$

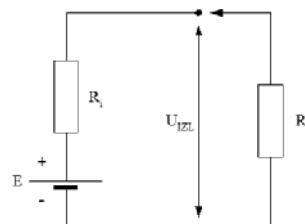Nacrtajte izlaznu karakteristiku tog izvora i u nju ucrtajte navedene ta ke.




[Po etna stranica](#)

Stranica: VIII-12

### Uvodni pojmovi


▪ Realni naponski izvor:

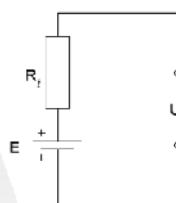

- Napon na stezaljkama realnog naponskog izvora ovisi o priklju enom otporu trošila (otpor odre uje struju I):

$$U = E - I \cdot R_i$$

▪ Realni strujni izvor:

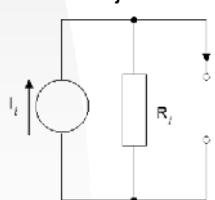

- Struja koju daje realni naponski izvor ovisi o spojenom trošilu R.

$$I = \frac{E}{R_i + R}$$

- Struju koju daje realni strujni izvor u mrežu ovisi o otporu trošila.

$$I = I_i \frac{R_i}{R_i + R}$$

- Napon na stezaljkama izvora ovisi o trošilu.


$$U = I \cdot R = I_i \frac{R_i \cdot R}{R_i + R}$$



[Po etna stranica](#)

Stranica: VIII-13

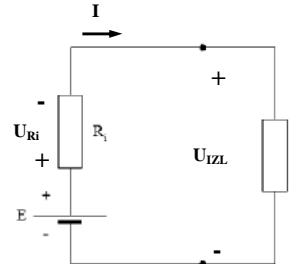- Kada se na realni naponski izvor priključi otpor u krugu poteče struja definiranog smjera te se na temelju smjera struje definiraju i odgovaraju i padovi napona na otporima:



- Jednadžba I Kirchhoffovog zakona:

$$I = I_{Ri} = I_R$$

- Jednadžba II Kirchhoffovog zakona:

$$E - U_{Ri} - U_{IZL} = 0$$

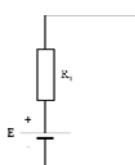

[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-14

- Jednadžba izlaznog napona:

$$U_{IZL} = E - U_{Ri} = E - I \cdot R_i \\ (U_{IZL} = I \cdot R)$$

- Prazni hod izvora:




$$R \Rightarrow \infty$$

$$I = I_{PH} = 0 \text{ [A]}$$

$$U_{IZL} = E - I \cdot R_i = E$$

- Kratki spoj izvora:

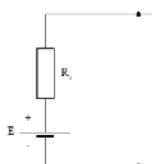

$$R \Rightarrow 0$$

$$U_{IZL} = U_{KS} = 0 \text{ [V]}$$

$$U_{IZL} = E - I \cdot R_i = 0 \text{ [V]}$$

$$I = I_{KS} = \frac{E}{R_i}$$


[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-15


■ Karakteristika izvora:

- Ovisnost izlaznog napona o optere  
enju (izlaznoj struji)

$$U_{IZL} = f(I)$$

$$U_{IZL} = E - I \cdot R_i \quad \text{Jednadžba pravca!}$$

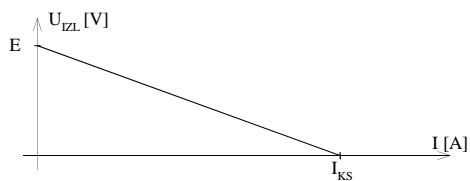
- Sjedište s ordinatom - prazni hod ( $I = 0[A]$ ,  $U_{IZL} = E$ )
- Sjedište s apscisom - kratki spoj ( $U_{IZL} = 0 [V]$ ,  $I = I_{KS}$ )



[Po etma stranica](#)

Stranica: VIII-16

■ Optere  
enje izvora:

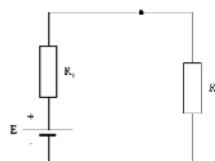

$$U_{IZL} = E - I \cdot R_i; \quad I = \frac{E}{R_i + R}$$

$$U_{IZL} = E - \frac{E}{R_i + R} \cdot R_i = E \cdot \frac{R}{R_i + R}$$



[Po etma stranica](#)

Stranica: VIII-17

- U našem slučaju zadatak se svodi na dvije jednadžbe s dvije nepoznanice,  $E$  i  $R_i$ :

$$U_{IZL1} = E \cdot \frac{R_i}{R_i + R_1}$$

$$U_{IZL2} = E \cdot \frac{R_2}{R_i + R_2}$$

- Rješenje:

$$E = U_{IZL1} \cdot \frac{R_i + R_1}{R_1}$$

$$E = U_{IZL2} \cdot \frac{R_i + R_2}{R_2}$$

$$U_{IZL1} \cdot \frac{R_i + R_1}{R_1} = U_{IZL2} \cdot \frac{R_i + R_2}{R_2}$$

$$R_i = \frac{U_{IZL2} - U_{IZL1}}{\frac{U_{IZL1}}{R_1} - \frac{U_{IZL2}}{R_2}} = \frac{10 - 12}{\frac{12}{20} - \frac{10}{10}} = \frac{-2 \cdot 20}{-8} = 5 [\Omega]$$



[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-18


- Poznavajući i vrijednost unutarnjeg otpora može se izračunati vrijednost napona  $E$ :

$$E = U_{IZL1} \cdot \frac{R_t + R_1}{R_1}$$

$$E = 12 \cdot \frac{5 + 20}{20} = 15 [V]$$

- Da bi se dobila karakteristika potrebno je još izračunati struju kratkog spoja:
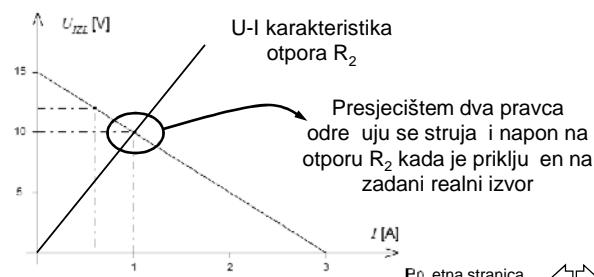
$$I_{KS} = \frac{E}{R_t} = \frac{15}{5} = 3 [A]$$




[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-19

## 4. zadatak

Ako su vori a i b prema slici na potencijalima  $\varphi_a = 10[V]$  i  $\varphi_b = 30[V]$ , odredite struju koju mjeri ampermetar zanemarivog otpora.

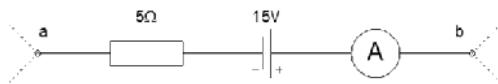
[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-20

## Rješenje zadatka


- Na slici je zadana grana, dio mreže kroz koju protjeće struja I. Uz pretpostavljeni smjer struje pad napon na otporu od  $5\Omega$  ima prikazani polaritet:

Za ovako definiran smjer struje vrijedi:

$$\varphi_a = \varphi_b - 15 - I \cdot 5$$

$$I = \frac{\varphi_b - \varphi_a - 15}{5} = \frac{30 - 10 - 15}{5} = 1 [A]$$

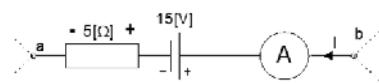smjer struje **poklapa** se s pretpostavljenim smjerom struje




Za suprotno definiran smjer struje vrijedi:

$$\varphi_a = \varphi_b - 15 + I \cdot 5$$

$$I = \frac{\varphi_a - \varphi_b + 15}{5} = \frac{10 - 30 + 15}{5} = -1 [A]$$


smjer struje **ne poklapa** se s pretpostavljenim smjerom struje

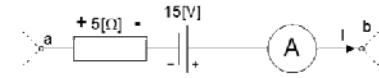
[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-21

## 5. zadatak


U dijelu neke mreže prikazane na slici idealni instrumenti mjeru struju  $I_{\text{Ampermetsra}} = 1[\text{A}]$  i napon  $U_{\text{Voltmetsra}} = 10[\text{V}]$  označuju smjera odnosno polaritetu. Odredite napon  $U_{ca}$ .

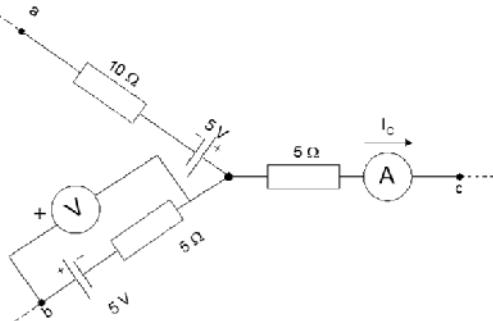
[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-22
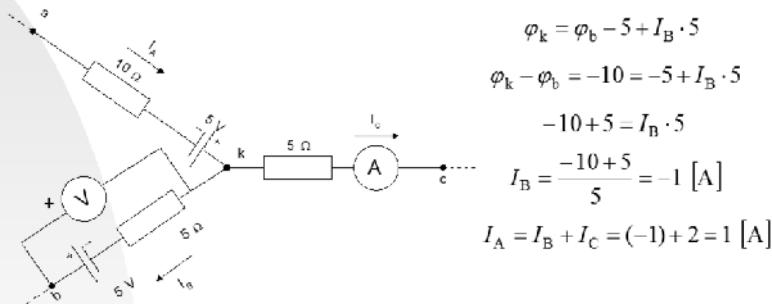
## Rješenje zadatka

- Uz pretpostavljene smjerove struja i označenu tačku k vrijedi sljedeće:



- Za napon  $U_{ca}$  vrijedi:




$$\begin{aligned} U_{ca} &= \varphi_c - \varphi_a \\ \varphi_c &= \varphi_a - I_A \cdot 10 + 5 - I_C \cdot 5 = \varphi_a - 1 \cdot 10 + 5 - 2 \cdot 5 \\ U_{ca} &= -15 [\text{V}] \end{aligned}$$

[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-23


## 6. zadatak

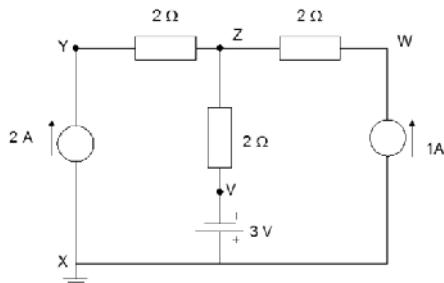Odredite napon  $U_{YV}$ .
[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-24
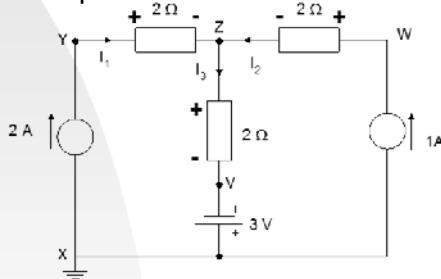
## Rješenje zadatka

- Strujni izvori određuju struju u granama u kojima se nalaze. Sa tim strujama su povezani i padovi napona na otporima.



Napon  $U_{YV}$  određujemo tako da prvo odredimo potencijale tačaka V i Y:

$$U_{YY} = \varphi_Y - \varphi_V$$

$$\varphi_V = -3 \text{ [V]}$$

$$\varphi_Y = -3 + I_3 \cdot 2 + I_1 \cdot 2 = -3 + (I_1 + I_2) \cdot 2 + I_1 \cdot 2$$

$$\varphi_Y = -3 + (2+1) \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 7 \text{ [V]}$$


$$U_{YV} = \varphi_Y - \varphi_V = 7 - (-3) = 10 \text{ [V]}$$


[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-25

## 7. zadatak


Instrumenti uključeni u mrežu prema slici mijere  $U_V = 15 \text{ [V]}$ ,  $I_A = 2 \text{ [A]}$  i  $P = 5 \text{ [W]}$ . Ako je poznato da je  $R_2 = 5 \text{ [\Omega]}$  i  $R_i = 1[\Omega]$  odredite snagu izvora  $P_i$ .

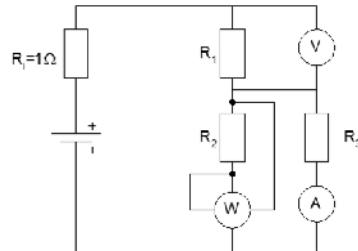
[Po etno stranica](#)


Stranica: VIII-26

## Uvodni pojmovi


- Za idealne instrumente vrijedi:

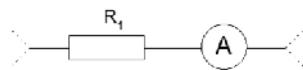

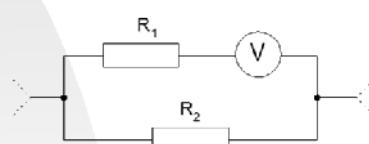Ampermetar mjeri struju u grani u kojoj se nalazi, a pad napona na stezaljkama ampermetra je jednak nuli ( $R_A \ll \infty$ ).  
 $I_A = I_{R1}$   
 $U_A = 0$



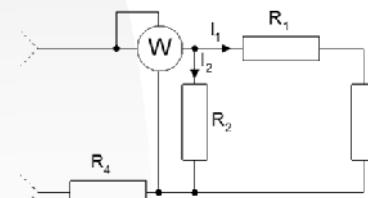Voltmetar mjeri napon između dviju stezaljki na koje je spojen, a struja u grani u kojoj se nalazi voltmeter jednaka je nuli ( $R_V \gg \infty$ ).  
 $I_V = I_{R1} = 0$   
 $U_V = U_{R2}$




Watmetar mjeri umnožak  $U_W \cdot I_W$ , odnosno umnožak struje koja prolazi njegovim strujnim stezaljkama i naponu na koji su spojene njegove naponske stezaljke.  
 $I_W = I_1 + I_2$   
 $U_W = U_{R2}$


[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-27
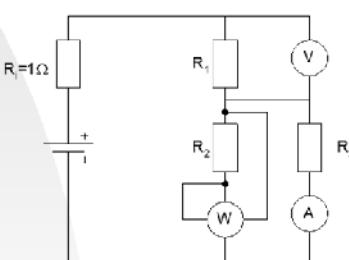
## Rješenje zadatka

- Iz mreže je vidljivo da wattmetar mjeri snagu na otporu  $R_2$ . Pomo u te snage moguće je odrediti struju  $I_2$  i napon  $U_2$ .



$$P = I_2^2 \cdot R_2 = \frac{U_2^2}{R_2} = U_2 \cdot I_2$$

$$I_2 = \sqrt{\frac{P}{R_2}} = \sqrt{\frac{5}{5}} = 1 \text{ [A]}$$

$$U_2 = \sqrt{P \cdot R_2} = \sqrt{5 \cdot 5} = 5 \text{ [V]}$$

- Na otporu  $R_3$  vlada isti napon kao i na  $R_2$  pa se može odrediti snaga  $P_3$ :

$$U_2 = U_3 = 5 \text{ [V]}; I_3 = I_A = 2 \text{ [A]}$$

$$P_3 = U_3 \cdot I_3 = 5 \cdot 2 = 10 \text{ [W]}$$


[Po etno stranica](#)

Stranica: VIII-28

- Iz poznatog napona na otporu  $R_1$  te ukupne struje u krugu mogu se odrediti snage na otporima  $R_1$  i  $R_i$ :

$$U_1 = U_V = 15 \text{ [V]}$$

$$I_1 = I_i = I_2 + I_3 = 1 + 2 = 3 \text{ [A]}$$

$$P_1 = U_1 \cdot I_1 = 3 \cdot 15 = 45 \text{ [W]}$$

$$P_i = I_i^2 \cdot R_i = 3^2 \cdot 1 = 9 \text{ [W]}$$

- Ukupna snaga izvora:


$$P_{izvora} = P_i + P_1 + P_2 + P_3 = 9 + 45 + 5 + 10 = 69 \text{ [W]}$$


[Po etno stranica](#)

Stranica: IX-1
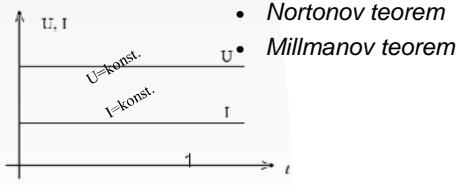
# Istosmjerni krugovi


- Prilagođenje na maksimalnu snagu.
- Rješavanje linearnih mreža:
  - Direktna primjena Kirchhoffovih zakona.
  - Metoda konturnih struja (metoda struja petlji).
  - Theveninov teorem.
  - *Metoda napona vorova*
  - *Metoda superpozicije*
  - *Nortonov teorem*
  - *Millmanov teorem*



Stranica: IX-2
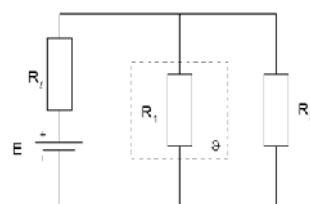
## 1. zadatak

Otpor  $R_1$  u kombinaciji prema slici nalazi se u posudi u kojoj vlada promjenjiva temperatura. Pri temperaturi  $\vartheta = 20^\circ\text{C}$ ,  $R_1 = 500 \text{ } [\Omega]$ ,  $R_2 = 300 \text{ } [\Omega]$ . Pri kojoj temperaturi u posudi je paralelna kombinacija otpora  $R_1$  i  $R_2$  primiti maksimalnu snagu iz izvora  $E = 200 \text{ } [\text{V}]$  i  $R_i = 200 \text{ } [\Omega]$ . Izračunajte kolika je ta snaga ako je  $\alpha = 0.0025 \text{ } \text{C}^{-1}$ .



Po druga stranica



Stranica: IX-3

- Na trošilu će se trošiti maksimalna snaga u slučaju kada je otpor izvora jednak unutrašnjem otporu izvora.

$$P_{\text{MAX}} \Rightarrow R_t = R_i = 200 \text{ } [\Omega]$$

$$R_t = R_1 \parallel R_2$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_1 = R_{1(20^\circ C)} \cdot (1 + \alpha \cdot (\vartheta - \vartheta_0))$$

- Da bi se na trošilu disipirala maksimalna snaga  $R_1$  iznosi:

$$\frac{1}{200} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{300} \Rightarrow R_1 = 600 \text{ } [\Omega]$$

- Otpor  $R_1$  ima vrijednost od  $600 \text{ } [\Omega]$  pri temperaturi:

$$600 = 500 \cdot (1 + 0.0025 \cdot (\vartheta - 20)) \Rightarrow \vartheta = 100^\circ C$$


[Pređi na sljedeću stranicu](#)

Stranica: IX-4

- Maksimalna snaga može se sada izračunati na sledeći način:

$$R_{\text{ukupno}} = R_t + R_1 = 400 \text{ } [\Omega]$$

$$I = \frac{E}{R_{\text{ukupno}}} = \frac{200}{400} = 0.5 \text{ [A]}$$

$$P_{\text{MAX}} = I^2 \cdot R_t = 0.5^2 \cdot 200 = 50 \text{ [W]}$$

- Korisnost je definirana kao omjer korisne snage (snaga koja se troši na trošilu) i ukupne snage koju daje izvor. Snaga koja se disipira na unutrašnjem otporu realnog naponskog izvora predstavlja gubitak.



$$\eta = \frac{P_t}{P_i} = \frac{I^2 \cdot R}{E \cdot I} = \frac{50}{200 \cdot 0.5} = 0.5 = 50\%$$


[Pređi na sljedeću stranicu](#)

Stranica: IX-5

## 2. zadatak

Odredite struje koje teku u svim granama mreže na slici i napon na stezaljkama strujnog izvora. Zadano:

- $R_1 = 1 \text{ } [\Omega]$
- $R_2 = 1 \text{ } [\Omega]$
- $R_3 = 2 \text{ } [\Omega]$
- $R_4 = 4 \text{ } [\Omega]$
- $R_5 = 3 \text{ } [\Omega]$
- $R_6 = 1 \text{ } [\Omega]$
- $E_1 = 2 \text{ } [V]$
- $E_2 = 1 \text{ } [V]$
- $E_3 = 3 \text{ } [V]$
- $I = 1 \text{ } [A]$

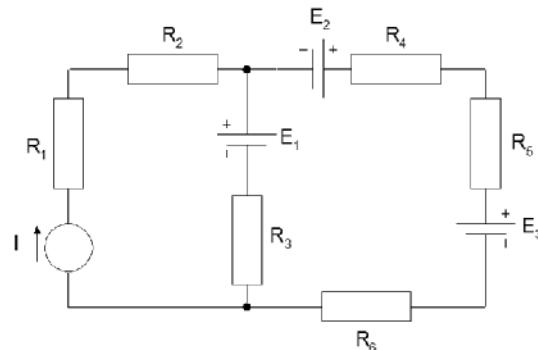
[Po etno stranica](#)

Stranica: IX-6

- Direktna primjena Kirchhoffovih zakona u analizi složenijih mreža postaje vrlo komplikirana zbog velikog broja jednadžbi koje treba riješiti.
- Zbog toga je razvijena metoda konturnih struja koja postupak analize razlaže na dva koraka te se tako na umjetan način smanjuje veliki sustav jednadžbi koji se rješava.
- U osnovnim crtama taj se postupak sastoji od sljedećih koraka:

**1. korak**

1. Definiraju se neovisne petlje (konture) u mreži.
2. Za svaku petlju se definiraju struje koje kroz nju protjevaju.
3. Raspisuju se jednadžbe II Kirchhoffovog zakona za definirane petlje, imenice dobivaju odgovarajući sustav jednadžbi.


**2. korak**

4. Rješavanjem tog sustava jednadžbi dolazi se do vrijednosti konturnih struja.
5. Raspisuju se i rješavaju jednadžbe koje povezuju konturne struje i struje koje teku u pojedinim granama zadanih strujnih kruga.


[Po etno stranica](#)

Stranica: IX-7

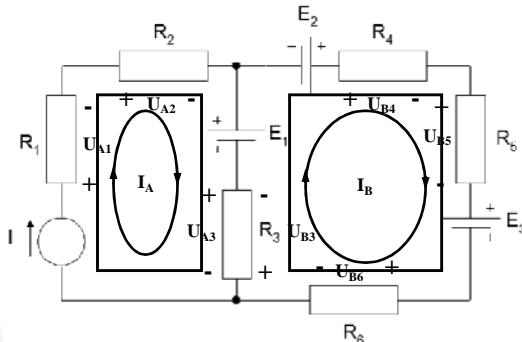- Definiranje neovisnih petlji (kontura) i smjerova konturnih struja, te odgovaraju ih padova napona (koraci #1 i #2):



- Budući da se u prvoj konturi (u neovisnoj grani) nalazi strujni izvor vrijedi:

$$I_A = I$$

- Jednadžba II Kirchhoffovog zakona za 2. konturu :

$$-I_A \cdot R_3 + I_B \cdot R_3 + I_B \cdot R_6 + I_B \cdot R_5 + I_B \cdot R_4 - E_1 + E_3 - E_2 = 0$$

[Prema sljedećoj stranici](#)

Stranica: IX-8

- Rješenjem ovog sustava jednadžbi dobivaju se vrijednosti konturnih struja (korak #4):

$$I_B \cdot R_3 + I_B \cdot R_6 + I_B \cdot R_5 + I_B \cdot R_4 = I_A \cdot R_3 + E_1 - E_3 + E_2$$

$$I_B = \frac{I_A \cdot R_3 + E_1 - E_3 + E_2}{R_3 + R_6 + R_5 + R_4}$$

- Kada se u dobivene izraze uvrste brojevi:

$$I_A = I = 1 \text{ [A]}$$

$$I_B = \frac{1 \cdot 2 + 2 - 3 + 1}{2 + 1 + 3 + 4} = 0.2 \text{ [A]}$$

$$I_A = 1 \text{ [A]}$$

$$I_B = 0.2 \text{ [A]}$$




- U posljednjem je koraku potrebno konturne struje povezati sa stvarnim strujama koje teku u krugu (korak #5).

[Prema sljedećoj stranici](#)

Stranica: IX-9

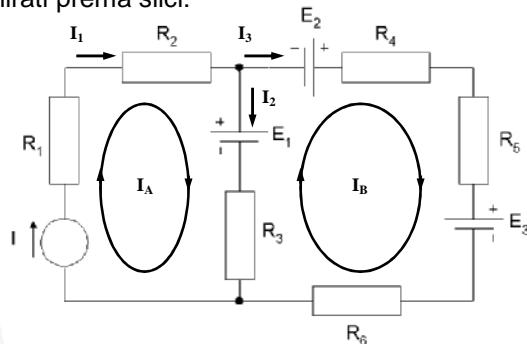- Smjerovi struja koje teku u pojedinim granama mogu se definirati prema slici:




- Iz slike je vidljiva veza između konturnih struja i struja grana:

$$I_1 = I_A = 1 \text{ [A]} \quad I_3 = I_B = 0.2 \text{ [A]} \quad I_2 = I_A - I_B = 1 - 0.2 = 0.8 \text{ [A]}$$


[Prema sljedećoj stranici](#)

Stranica: IX-10

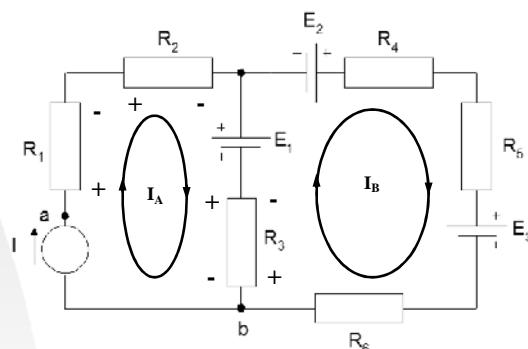- Napon na stezaljkama strujnog izvora,  $U_{ab}$ :



$$U_{ab} = I_A \cdot R_3 - I_B \cdot R_3 + E_1 + I_A \cdot R_2 + I_A \cdot R_1$$

$$U_{ab} = 1 \cdot 2 - 0.2 \cdot 2 + 2 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1$$


$$U_{ab} = 5.6 \text{ [V]}$$


[Prema sljedećoj stranici](#)

Stranica: IX-11

### 3. zadatak

Nadomjestite prikazanu mrežu Theveninovim izvorom s obzirom na stezaljke a i b.

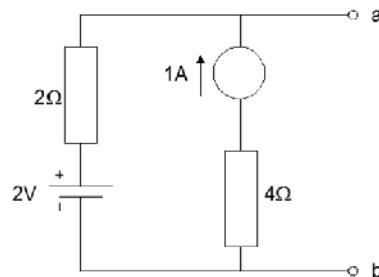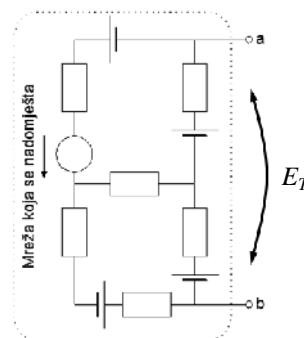

[Po etno stranica](#)

Stranica: IX-12

- Bilo koji dio aktivne linearne mreže može se nadomjestiti s obzirom na dvije stezaljke (a i b) realnim naponskim izvorom, iji unutarnji napon  $E_T$  (Theveninov napon) i unutarnji otpor  $R_T$  (Theveninov otpor) određujemo iz zadane mreže:


- Theveninov napon  $E_T$**  određujemo tako da izračunamo ili izmjerimo napon  $U_{ab0}$  na otvorenim stezaljkama a-b linearne mreže.

!Ako je  $U_{ab0} > 0$ ,  $E_T$  ima plus prema "a"  
!Ako je  $U_{ab0} < 0$ ,  $E_T$  ima plus prema "b"


[Po etno stranica](#)


Stranica: IX-13

- Theveninov otpor  $R_T$**  odredimo tako da kratko spojimo sve naponske izvore i isključimo sve strujne izvore te onda izračunamo ili izmjerimo ukupni otpor izmeđuaka a i b.

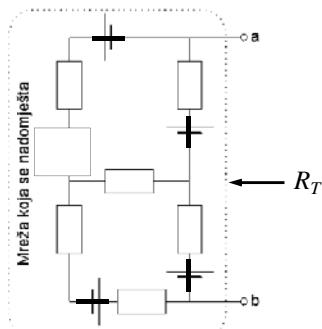
[Prema stranici](#)

Stranica: IX-14

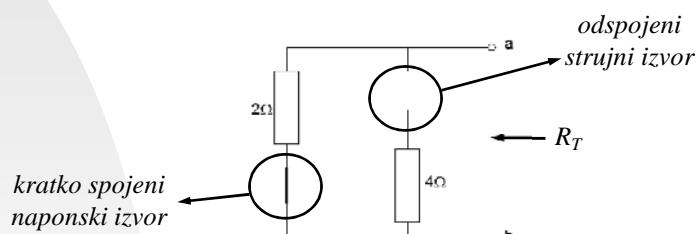- Određivanje parametara nadomjesnog realnog naponskog izvora.
- Određivanje  $R_T$ :




$$R_T = 2 \text{ } [\Omega]$$

[Prema stranici](#)

Stranica: IX-15

- Određivanje napona Thevenina:

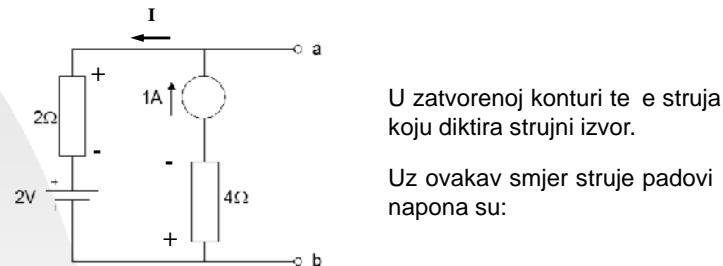


- Theveninov napon onda se može odrediti kao:

$$E_T = U_{ab} = +2 + 0.5 \cdot 2 = +3 \text{ [V]}$$


[Prekršetna stranica](#)

Stranica: IX-16


- Theveninov nadomjesni spoj:

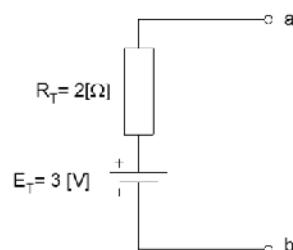
[Prekršetna stranica](#)

Stranica: IX-17
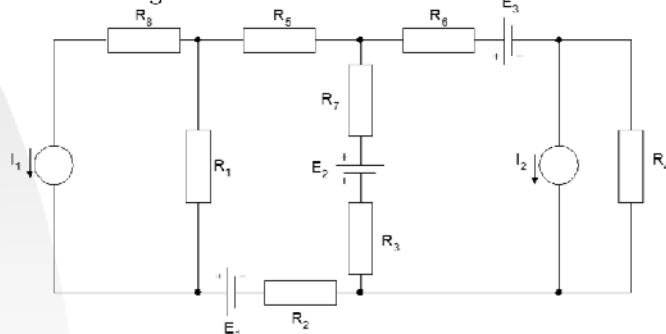
## 4. zadatak

U mreži prema slici odredite struju kroz otpor  $R_7$  primjenom Theveninovog teorema. Zadano.




- $R_1 = R_2 = 25 \text{ } [\Omega]$
- $R_3 = R_4 = 30 \text{ } [\Omega]$
- $R_5 = R_7 = 20 \text{ } [\Omega]$
- $R_6 = 40 \text{ } [\Omega]$
- $R_8 = 10 \text{ } [\Omega]$
- $E_1 = 25 \text{ } [\text{V}]$
- $E_2 = 10 \text{ } [\text{V}]$
- $E_3 = 11 \text{ } [\text{V}]$
- $I_1 = I_2 = 200 \text{ [mA]}$


[Prethodna stranica](#)

Stranica: IX-18

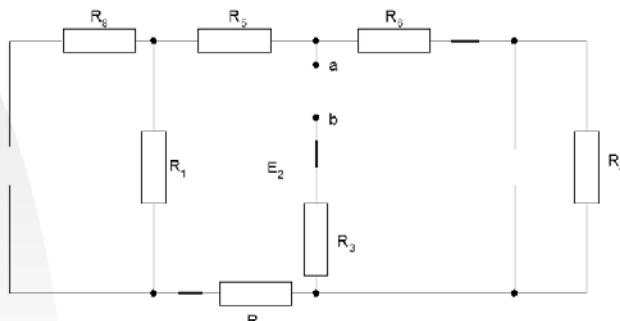- Da bi se odredila struja kroz otpor  $R_7$ , potrebno je otpor  $R_7$  isključiti iz mreže a ostatak mreže nadomjestiti pomoću realnog naponskog izvora.
- Odrediti ivanje  $R_T$ :




$$R_T = (R_5 + R_1 + R_2) \parallel (R_4 + R_6) + R_3$$

$$R_T = 57.4 \text{ } [\Omega]$$


[Prethodna stranica](#)


Stranica: IX-19

■ Određivanje  $E_T$ , odnosno napona  $U_{ab0}$ :

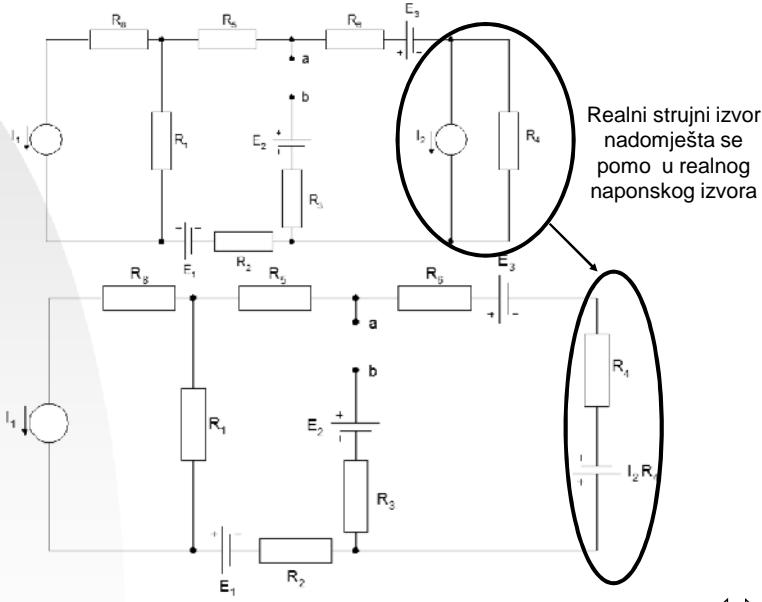[Prethodna stranica](#)

Stranica: IX-20

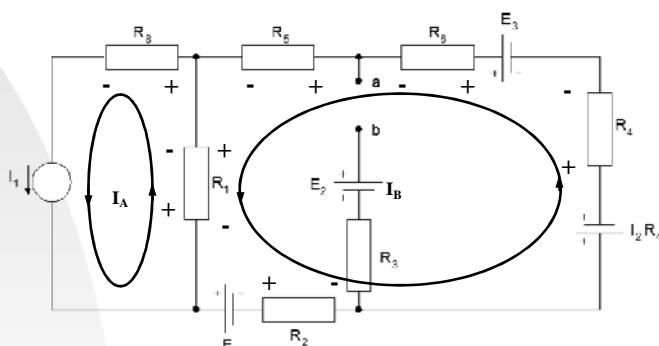■ Napon  $U_{ab0}$  određujemo metodom konturnih struja koje određuju padove napona prikazanih na slici.



■ Određivanje  $I_A$  i  $I_B$ :

$$I_A = I_1 = 200 \text{ [mA]}$$

$$-I_A \cdot R_1 + I_B \cdot (R_1 + R_5 + R_6 + R_4 + R_2) - E_3 + I_2 \cdot R_4 + E_1 = 0$$

$$I_B = -\frac{16}{115} \text{ [A]}$$

[Prethodna stranica](#)

Stranica: IX-21


- Uvrštenjem u izraz za napon  $U_{ab0}$  dobivamo:

$$E_T = U_{ab0} = I_B \cdot (R_2 + R_1 + R_5) - I_A \cdot R_2 + E_1 - E_2$$

$$E_T = -\frac{16}{115} \cdot (10 + 10 + 20) - 0.2 \cdot 10 + 25 - 10$$

$$E_T = 7.74 \text{ [V]}$$

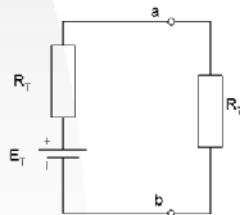- Nakon što su se odredili elementi Theveninovog nadomjesnog spoja cijela mreža se može prikazati na sljedeći način:



Struja koja teče u strujnom krugu iznosi:

$$I_7 = \frac{E_T}{R_T + R_7}$$


$$I_7 = \frac{7.74}{57.74 + 20} = 100 \text{ [mA]}$$

[Pređi na sljedeću stranicu](#)

Stranica: X-1

# Istosmjerni krugovi


- Nelinearan element u mreži.

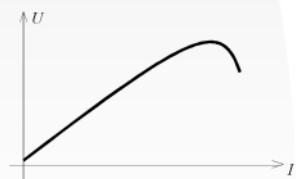

Stranica: X-2
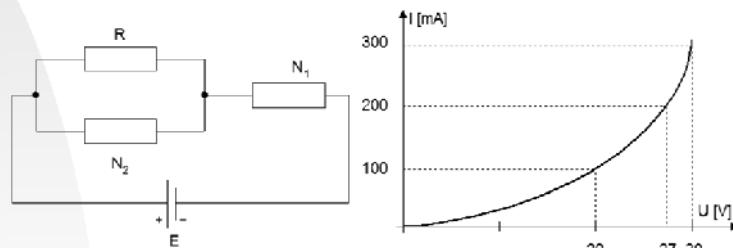
## 1. zadatak

U mreži prema slici kroz otpornik  $R = 200 \text{ } [\Omega]$  teče struja  $I_R = 100 \text{ } [\text{mA}]$ . Odredite snagu izvora  $E$  ako nelinearni elementi  $N_1$  i  $N_2$  imaju istu V-A karakteristiku prikazanu slikom.




Po etma stranica



Stranica: X-3

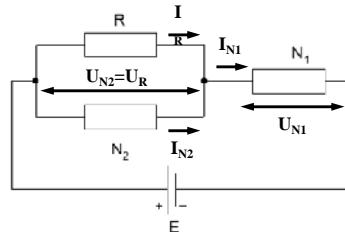- Za mrežu s nelinearnim elementima vrijede Kirchhoffovi zakoni pa se za prikazanu mrežu mogu odrediti struje i naponi na pojedinim elementima:



- Budući da je poznata struja koja teče kroz otpor  $R$  može se odrediti napon na otporu kao i napon na nelinearnom elementu  $N_2$ :




$$U_R = I_R \cdot R = 100 \cdot 10^{-3} \cdot 200 = 20 \text{ [V]}$$

$$U_{N2} = U_R = 20 \text{ [V]}$$

[Po etno stranica](#)

Stranica: X-4

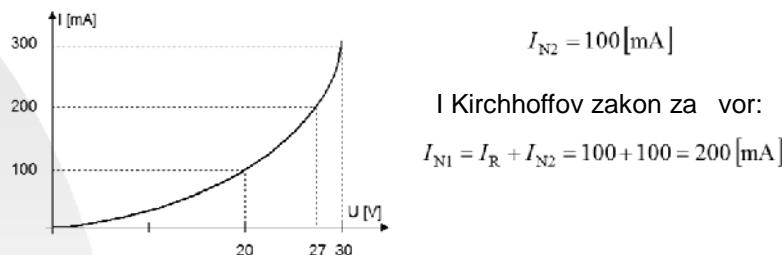- Iz  $U$ - $I$  karakteristike nelinearnog elementa može se odrediti struja kroz nelinearni element  $N_2$ .



- Iz  $U$ - $I$  karakteristike nelinearnog elementa može se odrediti napon na nelinearnom elementu  $N_1$ .



$$U_{N1} = 27 \text{ [V]}$$

- Napon izvora:

$$E = U_R + U_{N1} = 20 + 27 = 47 \text{ [V]}$$

- Snaga izvora:


$$P = E \cdot I_{N1} = 47 \cdot 200 \cdot 10^{-3} = 9.4 \text{ [W]}$$

[Po etno stranica](#)

Stranica: X-5



## 2. zadatak

U strujnom krugu prema slici na otporu  $R$  troši se snaga  $P_R$ , a na nelinearnom elementu  $N$  snaga  $P_N$ . Odredite kako se odnose te snage ( $P_R$  je veća/jednaka/manja od  $P_N$ ).

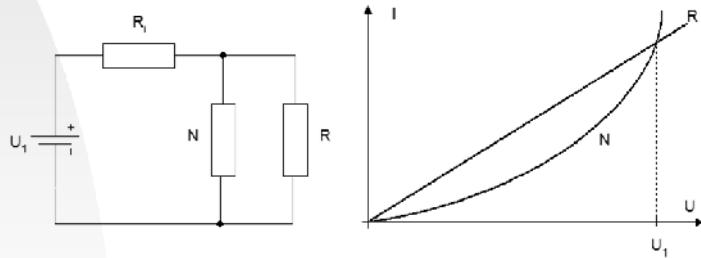
[Po etna stranica](#)

Stranica: X-6

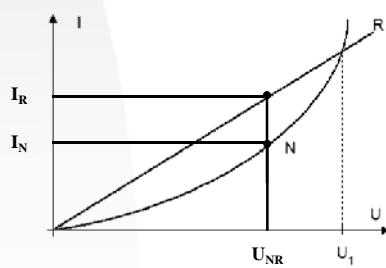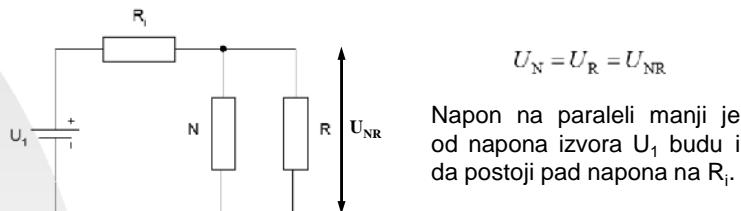- Na nelinearnom elementu i otporu vlada isti napon budu i da su spojeni u paralelu.



Ako se to ucrti na prikazani graf slijedi:

$$\begin{aligned} I_N &< I_R \\ P_N &< P_R \end{aligned}$$


[Po etna stranica](#)

Stranica: X-7

### 3. zadatak


Nelinearni element N s voltamperskom karakteristikom danom u tabelarnom obliku uklijen je u mrežu prikazanu slikom. Ako je pozitivan napon na elementu definiran kada je napon  $U_{ab} > 0$ , a pozitivna struja kao struja teče od a prema b, odredite rad koji se izvrši na N u 45 minuta. Odredite struje koje teku kroz otpore od  $100\Omega$  i  $300\Omega$ .

$U, V$	-6.3	-6.1	-5.9	-5.7	-5.5	-5	...	0	0.1	0.2	0.4	0.6
$I, mA$	-35	-7	-1	-0.3	0	0	...	0	1	5	22	66

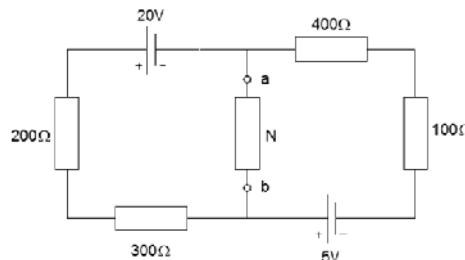
[Po etra stranica](#)

Stranica: X-8

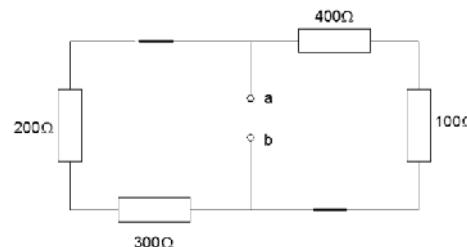- Nelinearni element odspojimo, a ostatak mreže nadomjestimo pomoću Thevenina.
- Otpor  $R_T$ :




$$R_T = (100 + 400) \parallel (200 + 300)$$

$$R_T = 250\Omega$$

[Po etra stranica](#)

Stranica: X-9

- Napon  $E_T$ :

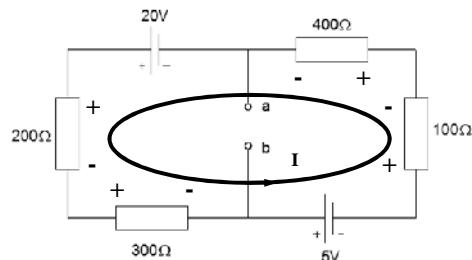

- Prepostavimo smjer struje koja teče u krugu i s tim vezane padove napona.
- Pomoći II Kirchhoffovog zakona odredi se struja I:

$$20 - 5 = I \cdot (100 + 400 + 200 + 300)$$

$$I = 15 \text{ [mA]}$$

- Uz poznatu struju I može se odrediti napon  $E_T$  ( $U_{ab0}$ ):

$$E_T = -5 - I \cdot 100 - I \cdot 400 - I \cdot 300 + I \cdot 200 - 20$$


$$E_T = U_{ab0} = -12.5 \text{ [V]}$$



[Po etno stranica](#)

Stranica: X-10

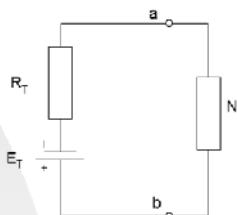- Cijela mreža se sada svodi na jednostavnu mrežu:



Iz prikazane mreže je vidljivo da struja teče od b prema a i da je napon  $U_{ab}$  biti manji od nula.



- Vanjska karakteristika realnog naponskog izvora:

$$E_T = U_{ab0} = -12.5 \text{ [V]}$$


$$I_{KS} = \frac{-12.5}{250} = -50 \text{ [mA]}$$

- U-I karakteristika nelinearnog elementa zadana je tabelarno.

[Po etno stranica](#)

Stranica: X-11

■ Graficki prikazane U-I karakteristike:

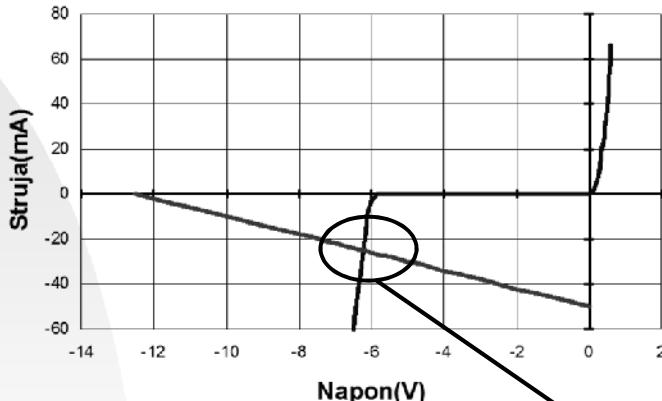


Presjecište krivulja odre uje struju i napon na N:  
 $U_N = -6.2 \text{ [V]}$   
 $I_N = -25 \text{ [mA]}$

Rad:  $A = U \cdot I \cdot t = (-6.2) \cdot (-25 \cdot 10^{-3}) \cdot 45 \cdot 60$   
 $A = 418.5 \text{ [Ws]}$

Po etna stranica

Stranica: X-12

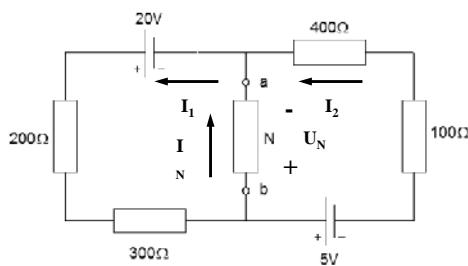- Iz izra unatih vrijednosti vidljivo je da struja te e od b prema a i da je potencijal to ke b viši nego to ke a:



- Struje u ostatku mreže:

$$U_{ab} = U_N = -6.2 = I_1 \cdot 300 + I_1 \cdot 200 - 20$$

$$U_{ab} = U_N = -6.2 = -5 - I_2 \cdot 100 - I_2 \cdot 400$$

$$I_1 = 27.6 \text{ [mA]}; \quad I_2 = 2.4 \text{ [mA]}$$


Po etna stranica

Stranica: X-13

## 4. zadatak


Za mrežu prema slici odredite iznos struje  $I$  strujnog izvora da bi kroz nelinearni element tekla struja  $I_N = 4 \text{ [mA]}$  označenog smjera. U-I karakteristika zadana je izrazom  $I_N = k \cdot U^{3/2}$ , gdje je  $k = 0.5 \cdot 10^{-6} \text{ [AV}^{-3/2}\text{]}$ .  
Zadano:

- $R_1 = 30 \text{ [k}\Omega\text{]}$
- $R_2 = 20 \text{ [k}\Omega\text{]}$
- $R_3 = 60 \text{ [k}\Omega\text{]}$
- $E = 900 \text{ [V]}$

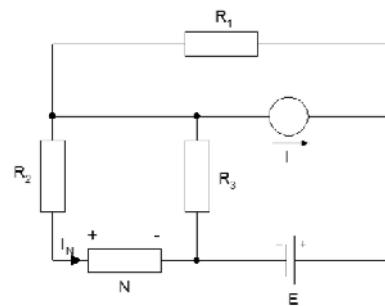
[Po etno stranica](#)

Stranica: X-14

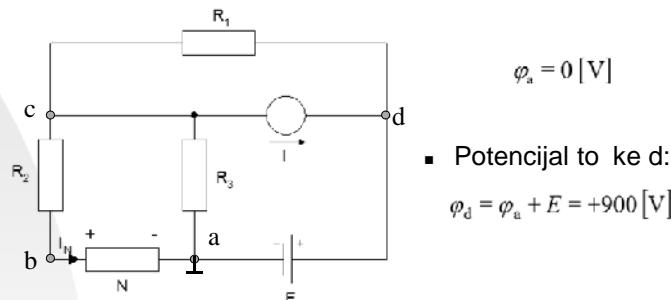- U mreži označimo vorove, a vor a kao toku referentnog potencijala:



- Potencijal toke d:

$$\varphi_d = \varphi_a + E = +900 \text{ [V]}$$

- Pomoću zadane struje  $I_N$  mogu se odrediti potencijali toke b i c:


$$\varphi_b = \varphi_a + U_N = \varphi_c + \left( \frac{I_N}{k} \right)^{\frac{2}{3}} = 0 + \left( \frac{4 \cdot 10^{-3}}{0.5 \cdot 10^{-6}} \right)^{\frac{2}{3}} = +400 \text{ [V]}$$

$$\varphi_c = \varphi_b + I_N \cdot R_2 = 400 + 4 \cdot 10^{-3} \cdot 20 \cdot 10^3 = +480 \text{ [V]}$$


[Po etno stranica](#)

Stranica: X-15

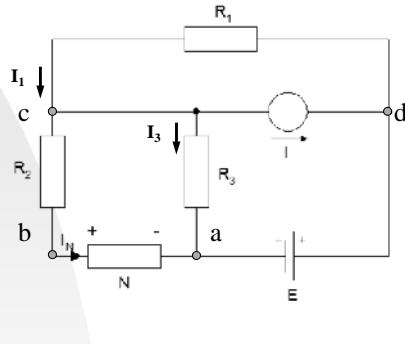- Uz označene smjerove struja, odredimo struje u pojedinim granama i struju strujnog izvora  $I$ :



- Potencijali svih toaka:

$$\varphi_a = 0 \text{ [V]}$$

$$\varphi_b = +400 \text{ [V]}$$

$$\varphi_c = +480 \text{ [V]}$$

$$\varphi_d = +900 \text{ [V]}$$

$$\varphi_d - \varphi_c = R_1 \cdot I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{\varphi_d - \varphi_c}{R_1}$$

$$\varphi_c - \varphi_a = R_3 \cdot I_3 \Rightarrow I_3 = \frac{\varphi_c - \varphi_a}{R_3}$$

$$I_1 = I_N + I_3 + I$$

$$I = \frac{\varphi_d - \varphi_c}{R_1} - I_N - \frac{\varphi_c - \varphi_a}{R_3} = \frac{900 - 480}{30 \cdot 10^3} - 4 \cdot 10^{-3} - \frac{480 - 0}{60 \cdot 10^3}$$

$$I = 14 - 4 - 8 = 2 \text{ [mA]}$$



[Pređi na sljedeću stranicu](#)

## Tevenenova teorema

### Ciljevi



- Određivanje parametara Tevenenovog generatora
- Primena Tevenenove teoreme sa ciljem pojednostavljivanja analize električnog kola


Za kolo prikazano na slici poznato je:

$$E=10 \text{ V}, I_g=100 \text{ mA}, R_1=400 \Omega, R_2=600 \Omega,$$

$$R_3=120 \Omega, R_4=40 \Omega, R_5=100 \Omega.$$

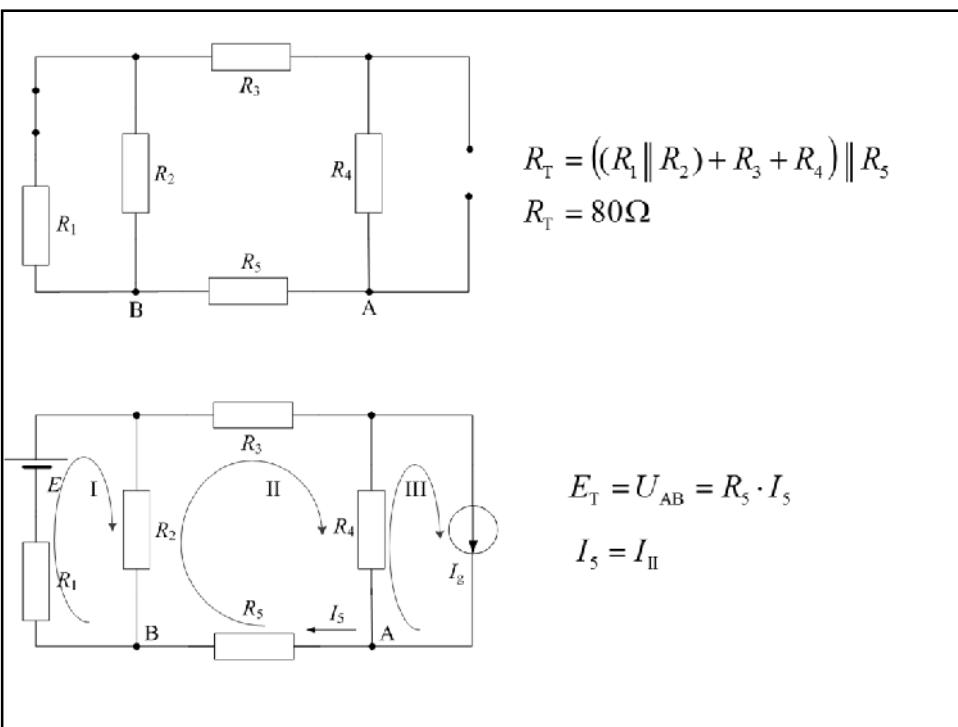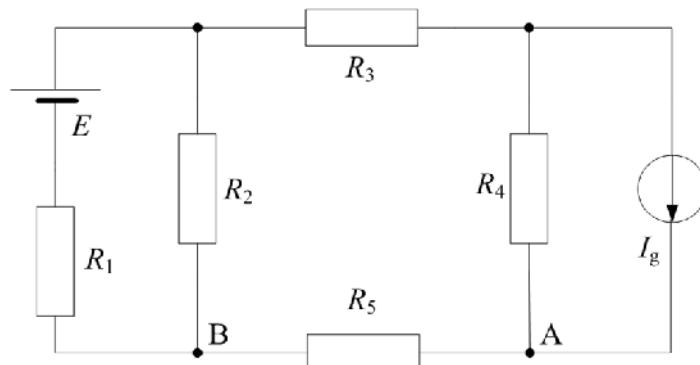Odrediti ekvivalentan Tevenenov generator između tačaka A i B



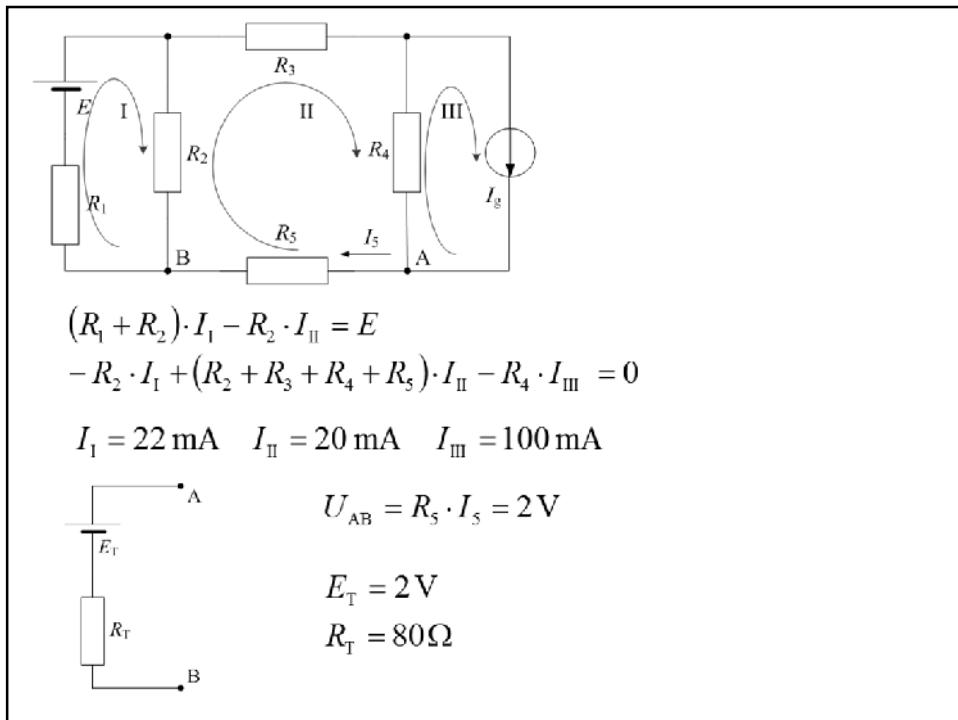




Za kolo prikazano na slici poznato je:

$$E_1 = 12 \text{ V}, E_2 = 30 \text{ V}, I_1 = 10 \text{ mA}, I_2 = 20 \text{ mA}, I_3 = 30 \text{ mA},$$

$$R_1 = 1200 \Omega, R_2 = 200 \Omega, R_3 = 600 \Omega.$$

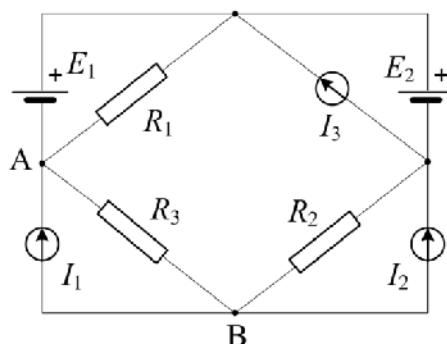Odrediti ekvivalentan Tevenenov generator između tačaka A i B



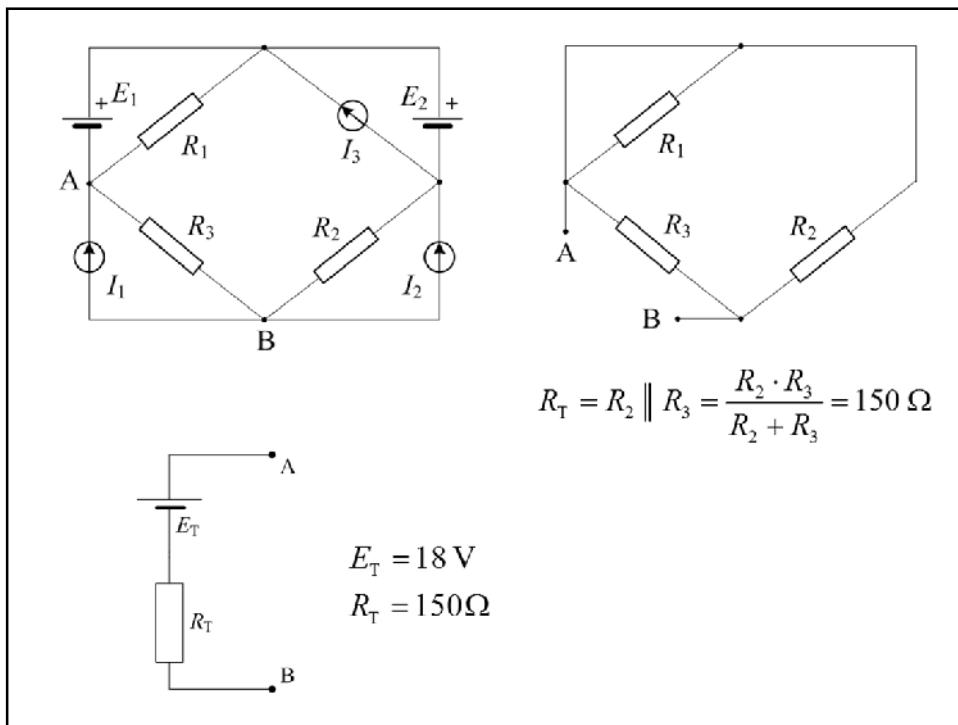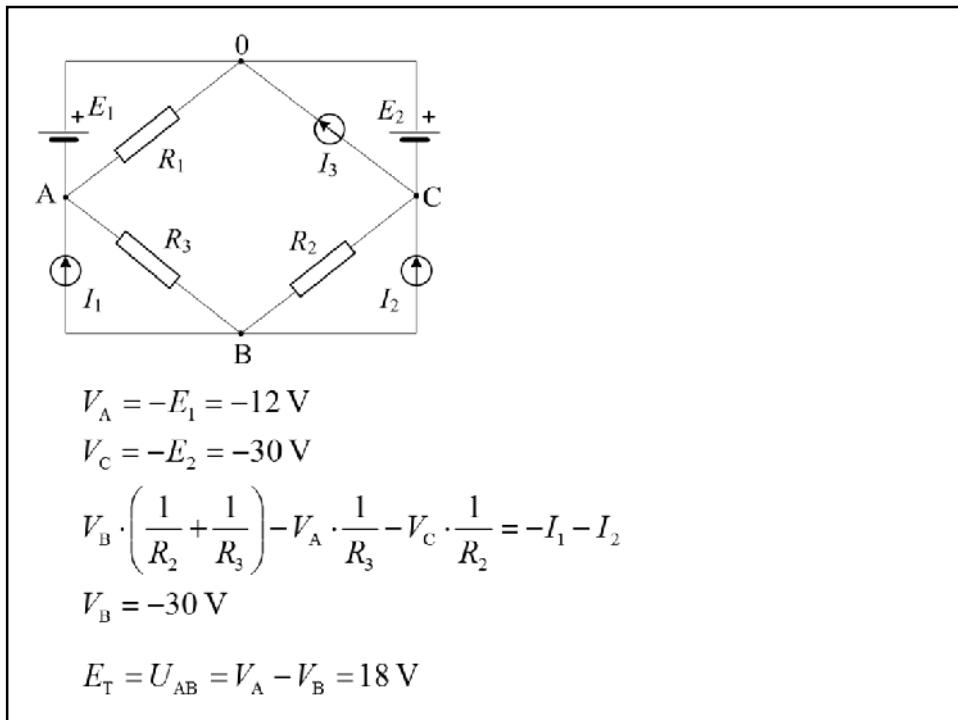


Za kolo prikazano na slici poznato je:

$$E=20 \text{ V}, I_1=10 \text{ mA}, I_2=20 \text{ mA}, I_3=30 \text{ mA},$$

$$R_1=100 \Omega, R_2=200 \Omega, R_3=300 \Omega, R_4=400 \Omega.$$

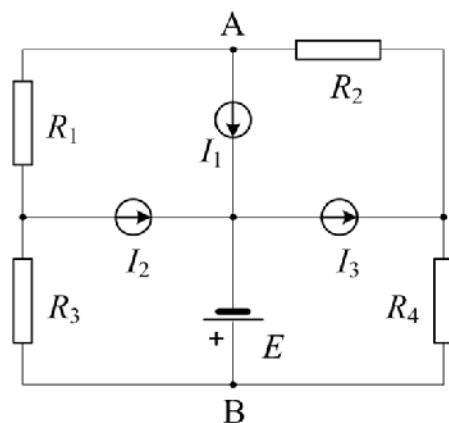Odrediti ekvivalentan Tvenenov generator između tačaka A i B



$$I_1 = I_1 = 10 \text{ mA}$$

$$I_{\text{II}} = I_2 = 20 \text{ mA}$$


$$I_{\text{III}} = I_3 = 30 \text{ mA}$$



$$I_{\text{IV}} \cdot (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) + I_1 \cdot (R_1 + R_3) + I_{\text{II}} \cdot R_3 + I_{\text{III}} \cdot R_4 = 0$$



$$I_{\text{IV}} = -22 \text{ mA}$$

$$E_T = U_{AB} = R_2 \cdot I_{\text{IV}} + R_4 \cdot (I_{\text{III}} + I_{\text{IV}})$$

$$E_T = -1,2 \text{ V}$$

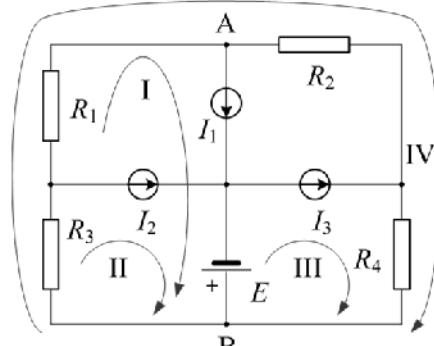

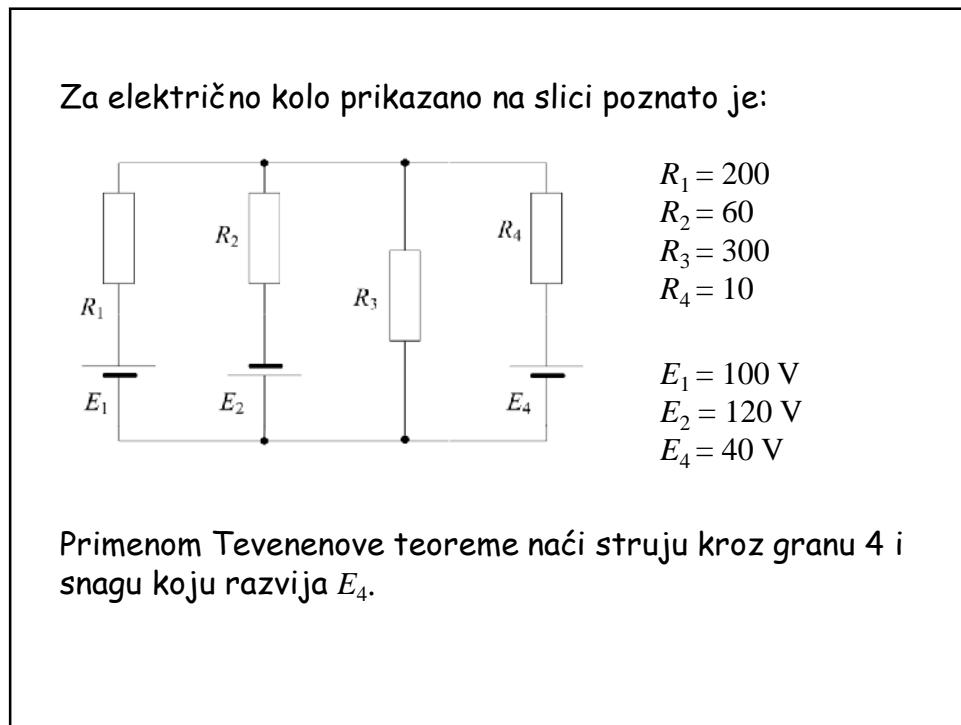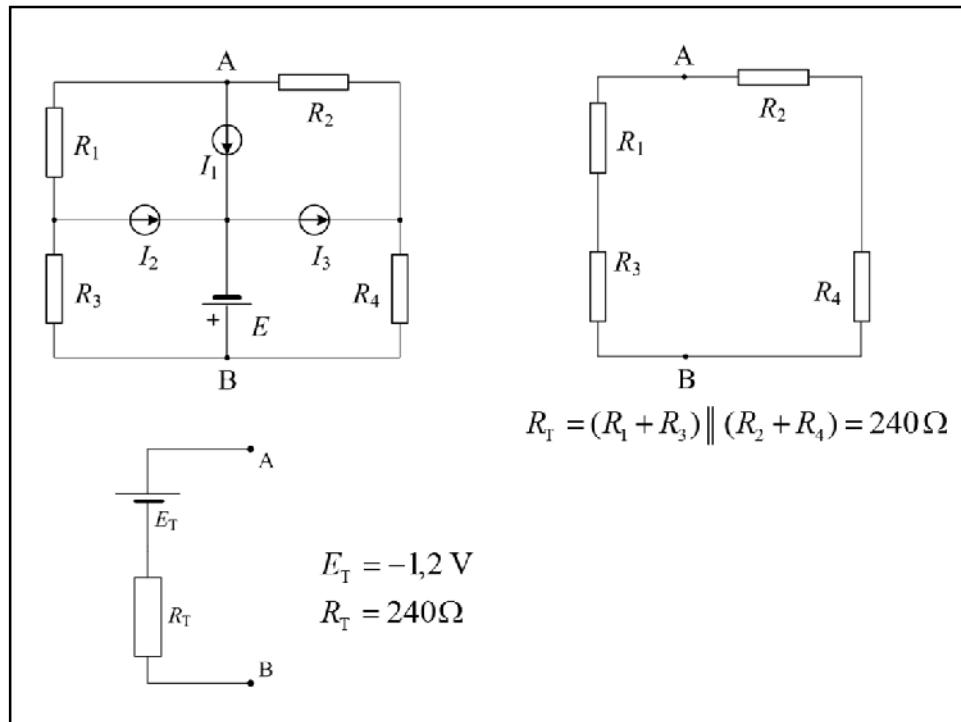

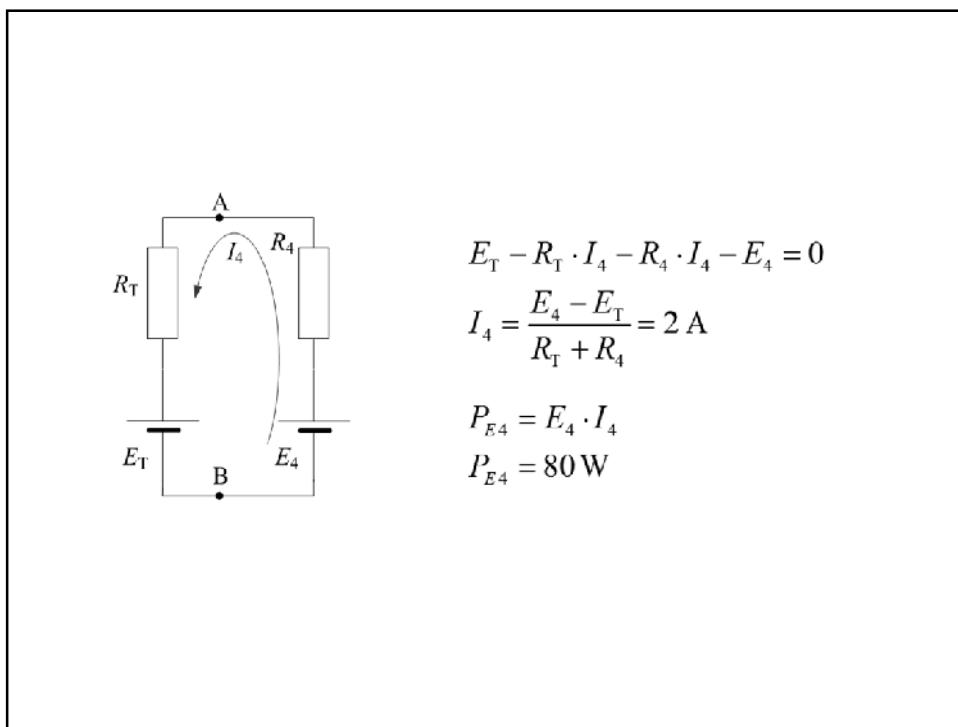
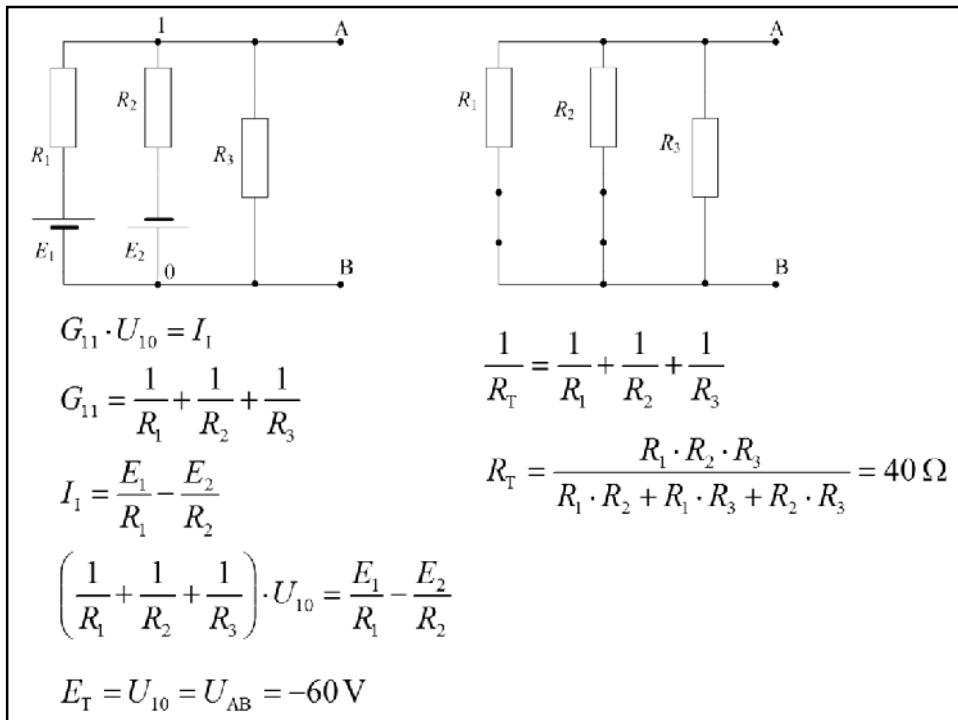


Za električno kolo prikazano na slici poznato je:

$$E_1 = 30 \text{ V}, E_2 = 9 \text{ V}, I_g = 10 \text{ mA},$$

$$R_1 = 200 \Omega, R_2 = 250 \Omega, R_3 = 100 \Omega, R_4 = 1000 \Omega, R_6 = 600 \Omega.$$

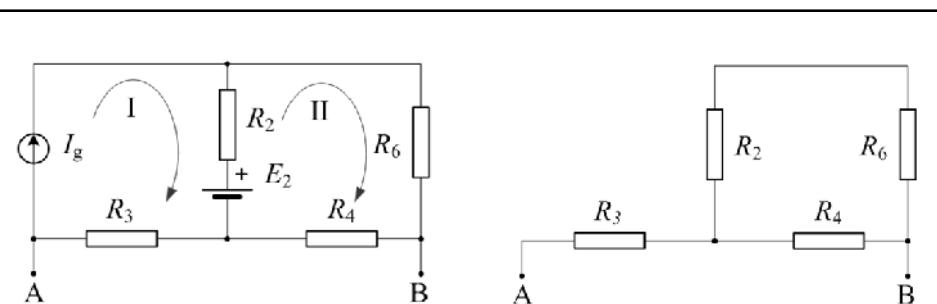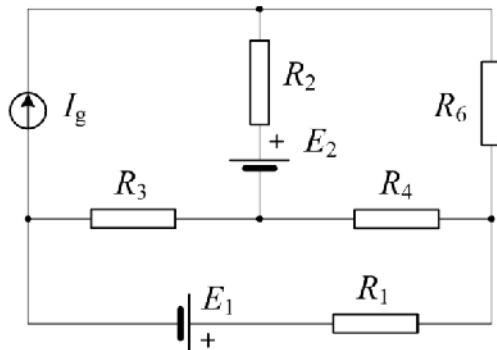Primenom Tevenenove teoreme naći snagu koja se razvija na otporniku  $R_1$ .



$$I_I = I_g = 10 \text{ mA}$$

$$R_T = R_3 + (R_4 \parallel (R_2 + R_6))$$


$$I_{II} \cdot (R_2 + R_4 + R_6) - I_I \cdot R_2 = E_2$$

$$R_T = 560 \Omega$$

$$I_{II} = 6,22 \text{ mA}$$

$$E_T = -R_3 \cdot I_I - R_4 \cdot I_{II}$$

$$E_T = -7,22 \text{ V}$$

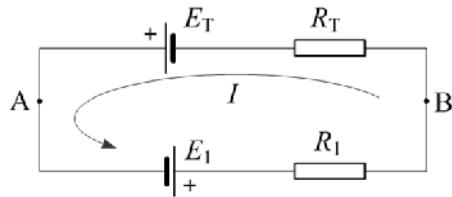

$$I = \frac{E_T + E_1}{R_T + R_1} = 30 \text{ mA}$$


$$P_{R1} = R_1 \cdot I^2 = 180 \text{ mW}$$



Za električno kolo prikazano na slici poznato je:

$$E_1=45 \text{ V}, E_2=20 \text{ V}, I_g=10 \text{ mA},$$

$$R_1=25 \quad , R_3=100 \quad , R_4=60 \quad , R_6=40 \quad .$$

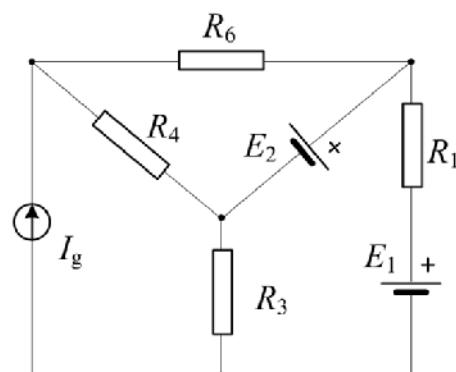Primenom Tevenenove teoreme naći snagu koju razvija strujni generator  $I_g$ .



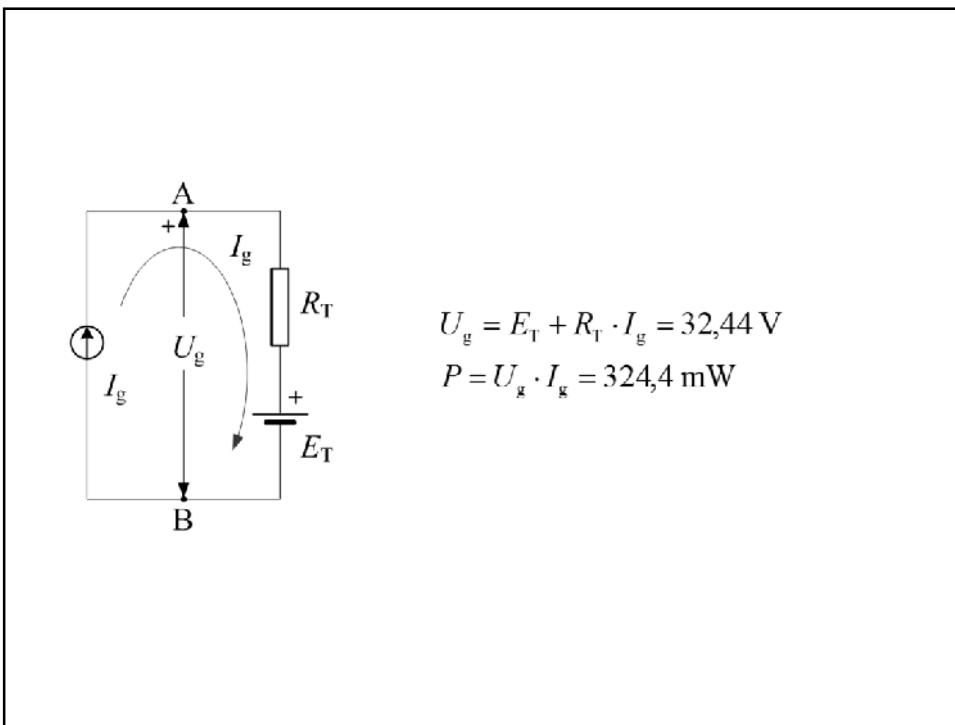
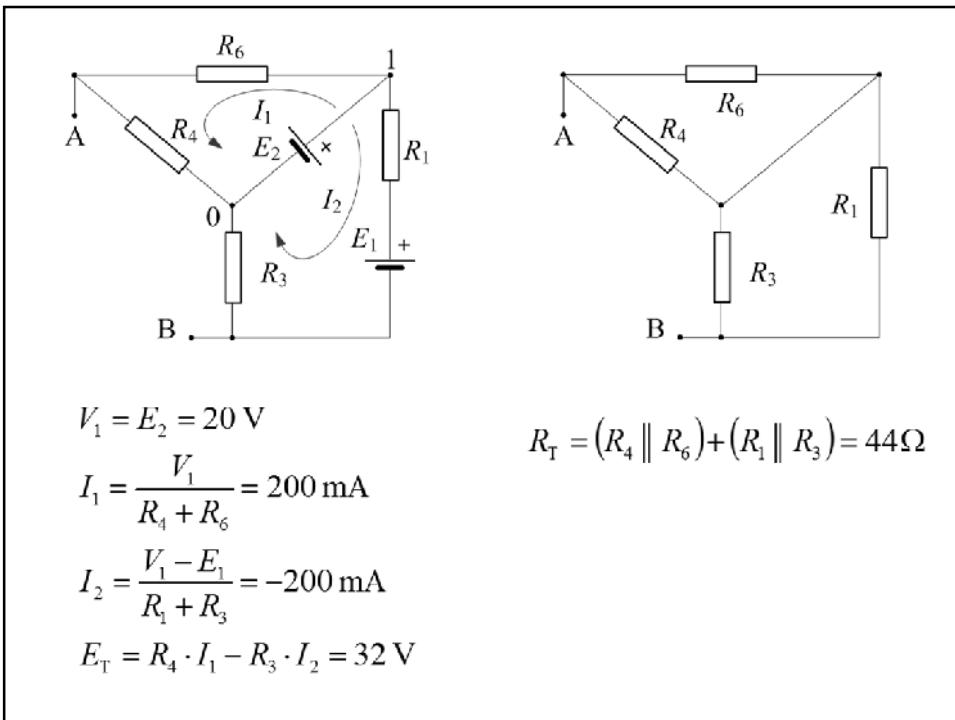


Za električno kolo prikazano na slici poznato je:

$$E_1 = 18 \text{ V}, E_2 = 20 \text{ V}, I_1 = 10 \text{ mA}, I_2 = 20 \text{ mA},$$

$$R_1 = 600 \Omega, R_2 = 400 \Omega, R_3 = 400 \Omega, R_4 = 600 \Omega.$$

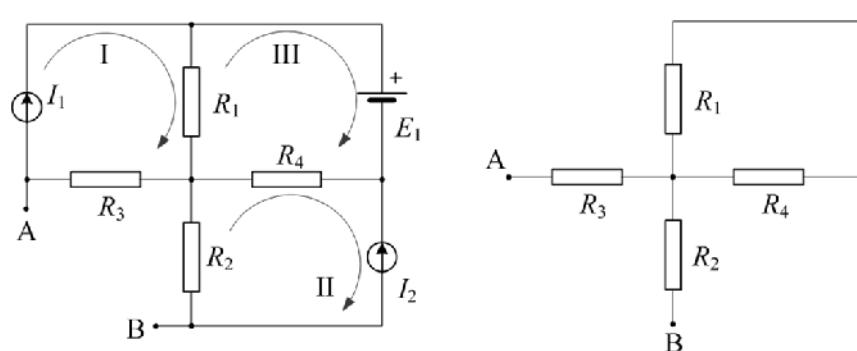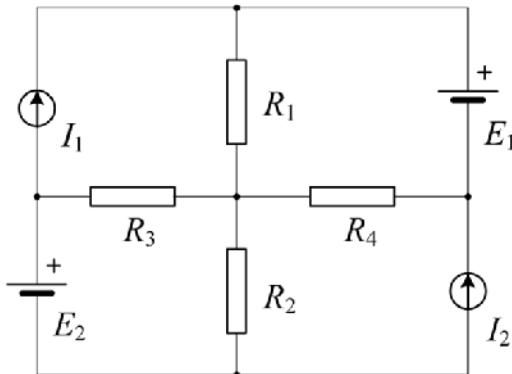Primenom Tevenenove teoreme naći snagu koju razvija naponski generator  $E_2$ .




$$I_1 = I_1 = 10 \text{ mA}$$

$$I_{\text{II}} = -I_2 = -20 \text{ mA}$$

$$R_T = R_2 + R_3 = 800 \Omega$$
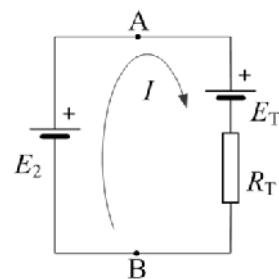
$$E_T = U_{AB} = -R_3 \cdot I_1 - R_2 \cdot I_{\text{II}} = 4 \text{ V}$$



$$I = \frac{E_2 - E_T}{R_T} = 20 \text{ mA}$$


$$P_{E2} = I \cdot E_2 = 0,4 \text{ W}$$


Za kolo prikazano na slici poznato je:

$$E_1=18 \text{ V}, E_2=20 \text{ V}, I_1=10 \text{ mA}, I_2=20 \text{ mA},$$

$$R_1=600 \Omega, R_2=600 \Omega, R_3=400 \Omega.$$

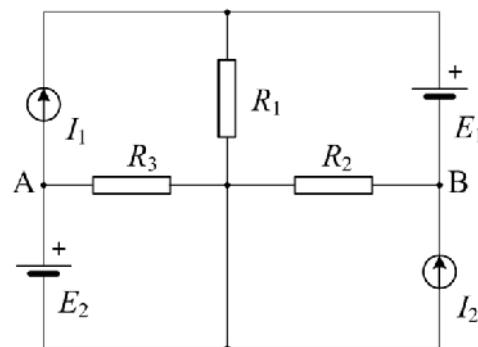Odrediti ekvivalentan Tevenenov generator između tačaka A i B



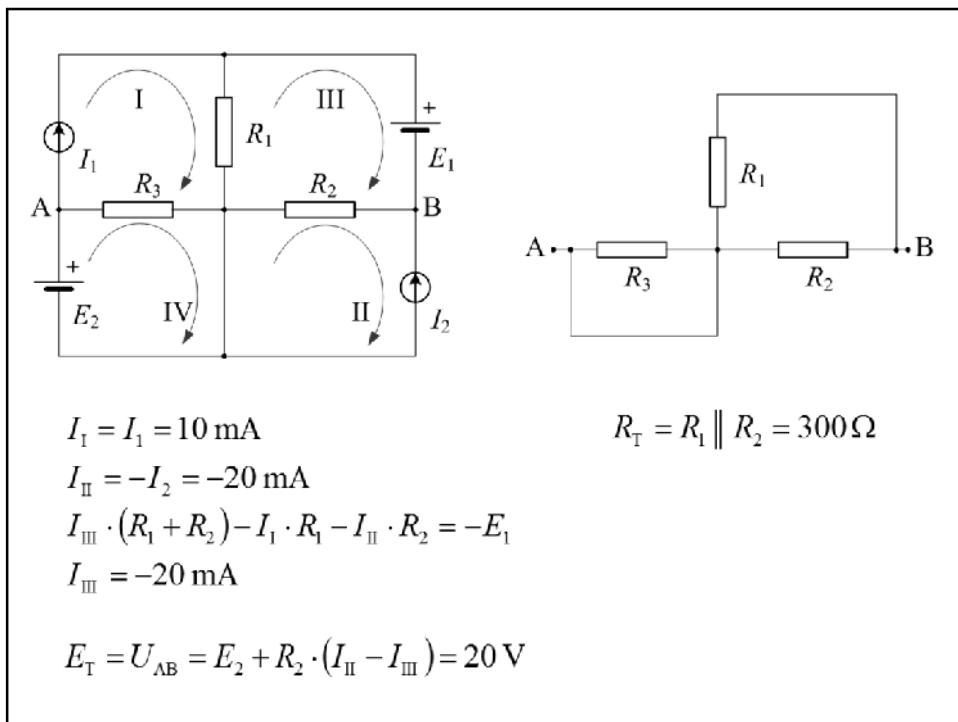




Za kolo prikazano na slici poznato je:

$$E_1=12 \text{ V}, E_2=30 \text{ V}, I_1=10 \text{ mA}, I_2=20 \text{ mA}, I_3=30 \text{ mA},$$

$$R_1=1200 \quad , R_2=200 \quad , R_3=600 \quad .$$

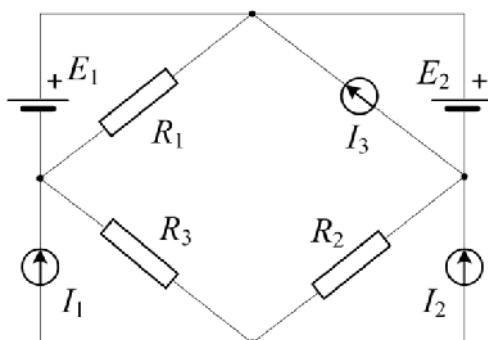Primenom Tevenenove teoreme naći snagu koju razvija strujni generator  $I_1$ .



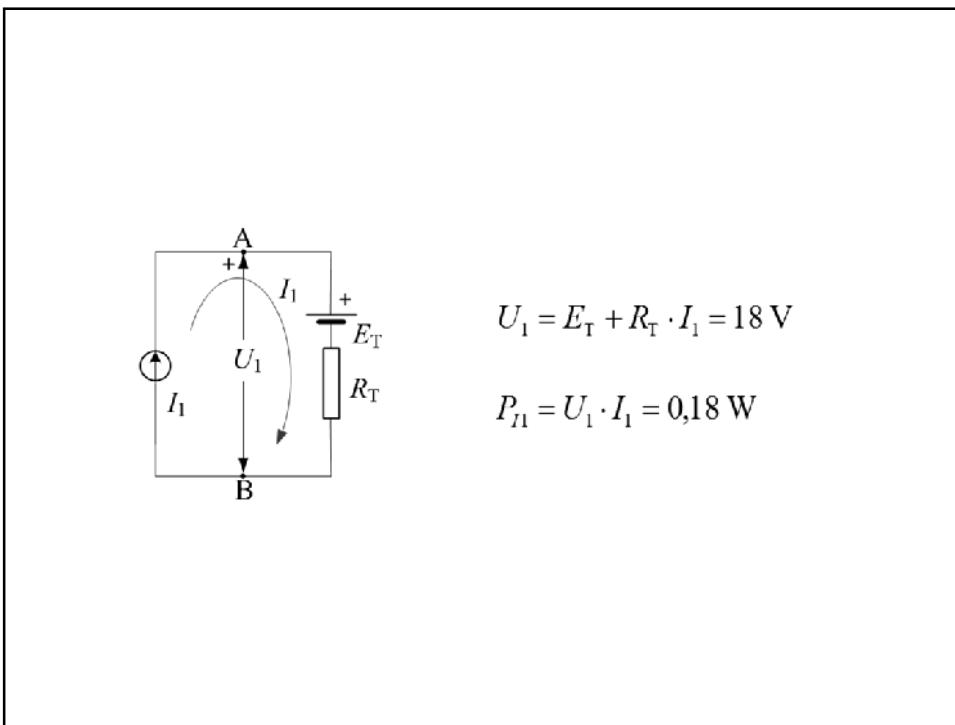
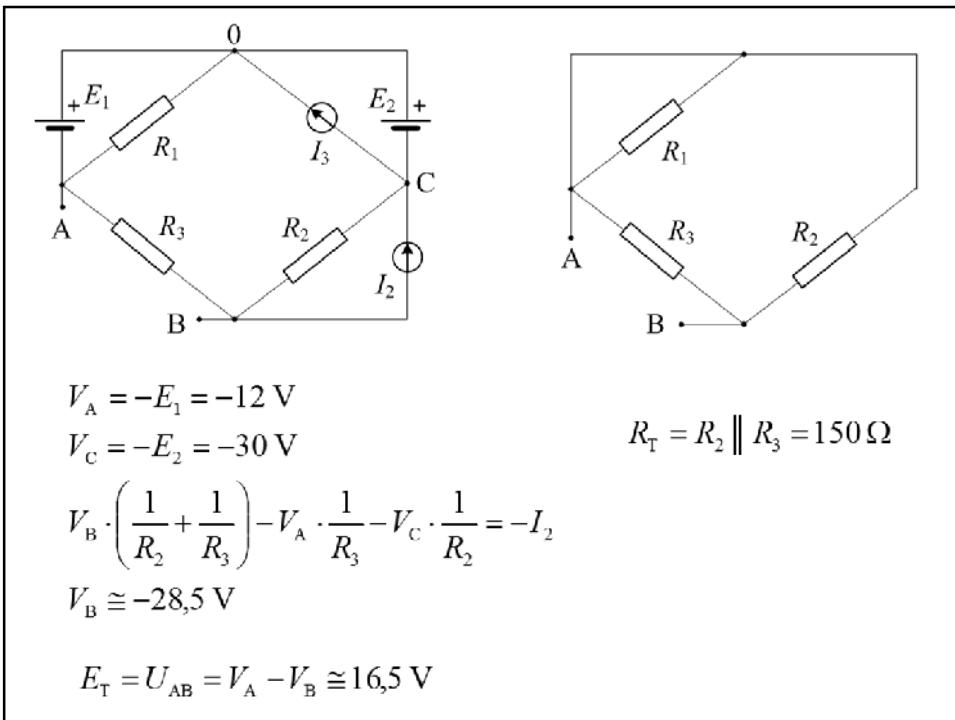


Za kolo prikazano na slici poznato je:

$$E_1 = 42 \text{ V}, E_2 = 30 \text{ V}, I_1 = 10 \text{ mA}, I_2 = 20 \text{ mA},$$

$$R_1 = 1200 \Omega, R_2 = 200 \Omega, R_3 = 600 \Omega.$$

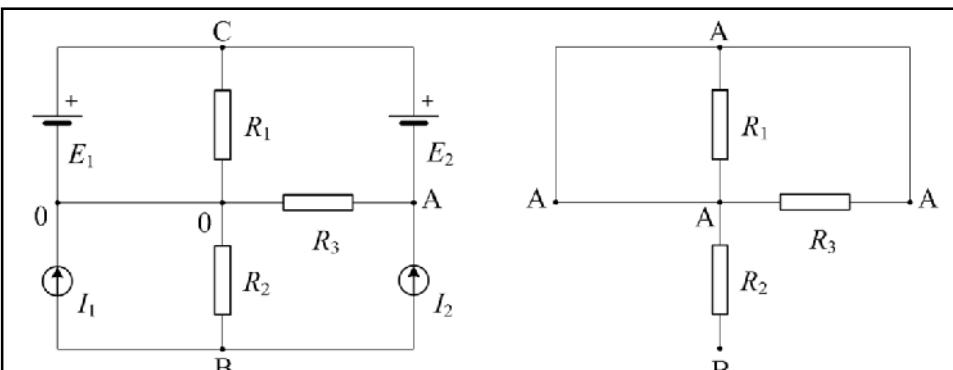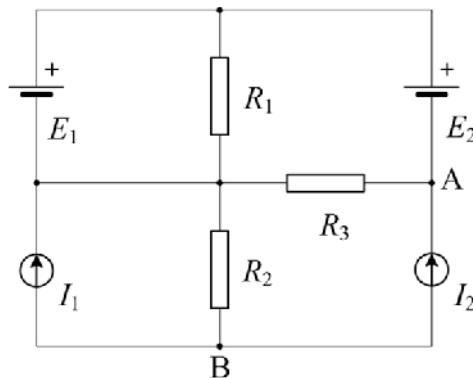Odrediti ekvivalentan Tvenenov generator između tačaka A i B



$$V_A = 42 \text{ V}$$

$$R_T = R_2 = 200 \Omega$$

$$V_C = 12 \text{ V}$$

$$V_B = -R_2 \cdot (I_1 + I_2)$$

$$V_B = -6 \text{ V}$$

$$E_T = U_{AB} = V_A - V_B = 18 \text{ V}$$

## MJERNI MOSTOVI

Mjerni mostovi se veoma često koriste kod mjerena neelektričnih veličina električnim putem. Izlazni signal sa jedne grane mjernog mosta je obično napon koji direktno ovisi o promjeni mjerene fizikalne veličine.

Mjereni mostovi omogućavaju realiziranje preciznih metoda za mjerjenje otpora, induktiviteta, kapaciteta itd. Za mjerjenje otpora obično se koristi istosmjerni napon, a za mjerjenje induktiviteta, međuinduktiviteta, kapaciteta i frekvencije koristi se izmjenični napon.

Najtačnije su takozvane nulte metode kada se mjerena veličina upoređuje sa poznatom veličinom. Mjerena veličina se komparira sa poznatom veličinom kada nulindikator pokazuje nultu vrijednost. Od nultih metoda najpoznatije su mosne i kompenzacione metode.


Mosne metode realiziraju se preko mjernih mostova koji mogu da budu prilagođeni kako za istosmjernu tako i za izmjeničnu struju.

### VITSTONOV MOST ISTOSMJERNE STRUJE

Mjerenje otpornosti Vistonovim mostom predstavlja jednu od najtačnijih mjernih metoda za mjerjenje otpornosti srednjih i velikih vrijednosti.

Vistonov most sastoji se od četiri grane (Slika 1), koje su spojene tako da se u jednoj dijagonali mosta (B-D) nalazi nulindikator, a u drugoj dijagonali (A-C) je spojen izvor jednosmјernog napona svojim vlastitim otporom  $R_0$ . Dijagonala B-D naziva se (mjerna dijagonala), a dijagonala A-C se naziva napojna dijagonala. Ova metoda spada u metode poređenja, jer se međusobno porede otpori u mostu.

Slika 1. Shema Vitstonovog mosta

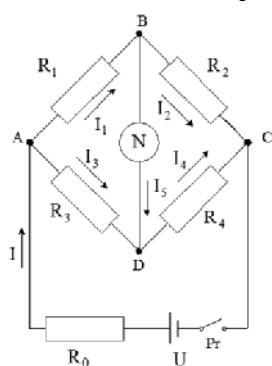

U slučaju da su poznata tri otpora može se odrediti četvrti otpor.

Međusobno se izjednačavaju naponi  $U_{AB}$  i  $U_{AD}$ , kao i  $U_{BC}$  i  $U_{DC}$ . Prema načinu primjene instrumenta (galvanometar N) metoda spada među nulte metode.

Most je u ravnoteži kada nema otklona kazaljke nulinstrumenta što znači da je  $I_5=0$ , kao i to da su potencijali tačaka B i D jednaki,  $U_{BD}=0$ . To dalje znači da su padovi napona  $U_{AD}$  i  $U_{AB}$  međusobno isti, kao i padovi napona  $U_{BC}$  i  $U_{DC}$ .

Prema tome, važi:

$$\begin{aligned} U_{AB} &= R_1 I_1 = U_{AD} = R_3 I_3, \\ U_{BC} &= R_2 I_2 = U_{DC} = R_4 I_4. \end{aligned} \quad (1)$$

Obzirom da je  $I_5=0$  dalje se može pisati da je  $I_2=I_1$  i  $I_4=I_3$ , pa je:

$$\begin{aligned} R_1 I_1 &= R_3 I_3, \\ R_2 I_1 &= R_4 I_3. \end{aligned} \quad (2)$$

Količnik ove dvije jednačine je:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}. \quad (3)$$

Ako je nepoznati otpor u prvoj grani  $R_1=R_X$ , iz jednačine (3), može se pisati da je:

$$R_X = R_2 \frac{R_3}{R_4}. \quad (4)$$