





## OSNOVNI POJMOVI O SKALARNIM I VEKTORSKIM VELIČINAMA


Za kvantitativno opisivanje pojava u elektrotehnici koristi se određeni matematički aparat. Pretpostavlja se da čitalac vlada većinom tog matematičkog aparata, a ovaj i sledeći dio treba da budu podsetnik na neka poglavlja matematike, koja su neophodna za bolje opisivanje pojava u elektrotehnici



- Kao što je čitaocu verovatno poznato, osim skalarnih veličina (temperatura, snaga, energija i sl.), definisanim samo brojnom vrednošću, postoje i veličine koje ne mogu dovoljno dobro da se opišu samo brojnom vrednošću.
- Kretanje automobila, na primer, nije dovoljno opisano samo brojnom vrijednošću brzine kretanja, već je potrebno definisati i pravac i smer tog kretanja.
- U cilju što preciznije definicije svih sličnih veličina, uvodi se pojам vektorske veličine ili vektora, kome se, osim brojne vrijednosti ili intenziteta vektora, pridružuju i pravac i smjer vektora. Najčešće korištene vektorske veličine su sila, brzina, ubrzanje, putanja i slično.

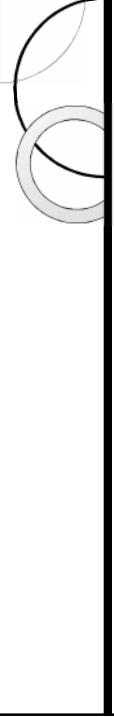- 
- Dio prostora, kome je, u svakoj tački, u opštem slučaju, pridružena samo brojčana vrijednost, naziva se skalarno polje, dok se dio prostora, čije stanje se opisuje vektorskim vrijednostima u svakoj tački, naziva vektorsko polje.

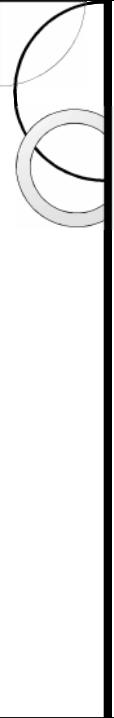- 
- Vektorske veličine se obično obeležavaju strelicom iznad oznake vektora, kao, na primer,  $\vec{v}$ ,  $\vec{F}$ , i slično. Intenzitet vektora se obično obeležava kao absolutna vrijednost, ili, jednostavno,  $F$  (bez strelice, koja ga označava kao vektor). Grafički se vektor obično predstavlja strelicom, kao što je to prikazano na Sl. I.2, pri čemu se definiše početna tačka vektora M i krajnja tačka N, koja se naziva kraj ili glava vektora.

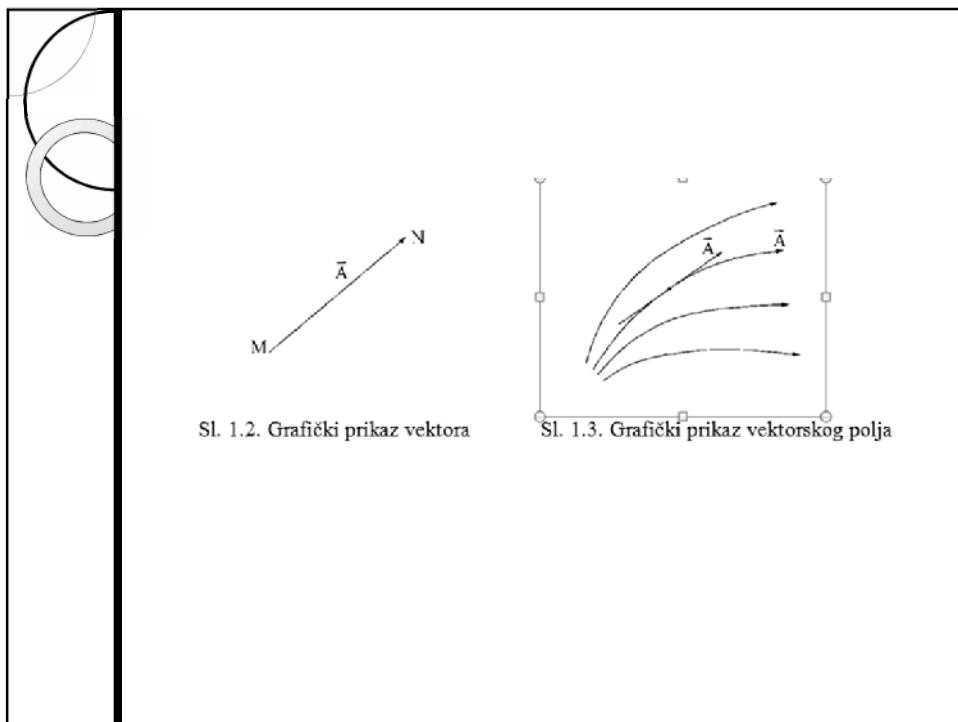


- 
- Vektorsko polje takođe može da se prikaže grafički.
  - Linije polja su, u opštem slučaju krive linije, koje imaju osobinu da je pravac vektorske veličine koja opisuje polje, u svakoj tački linije polja, tangentan na tu liniju.
  - Uobičajeno je, takođe, da se skup linija polja opremi strelicama, koje definišu smer vektora, a gustina nacrtanih linija polja je proporcionalna intenzitetu vektora u svakom delu prostora.

- Od operacija sa vektorima, najveću važnost u tehnici uopšte, imaju zbir i razlika dva ili više vektora, kao i skalarni i vektorski proizvod dva vektora. Podsjećanju na te operacije će biti posvećen naredni dio teksta.
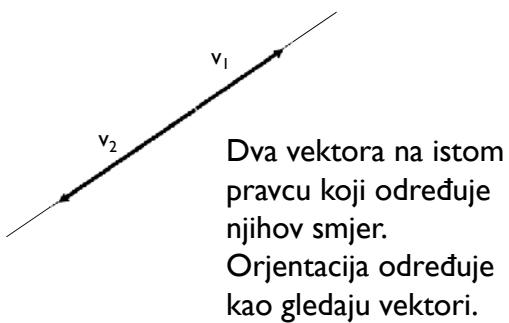
### I.I.I. Vektori i skalari

- **Skalar** – veličina opisana samo iznosom
  - Npr: temperatura, volumen, masa ...
- **Vektori** – veličine određene smjerom , iznosom i orijentacijom





### I.I.I. Vektori i skalari

- **Smjer** vektora – određuje pravac na kojemu leže vektori
- **Orijentacija** vektora – smjer strelice vektora; određuje kako gledaju vektori
- **Iznos** – označavamo s  $\vec{v}$  ili  $|v|$
- **Kolinearni** vektori – vektori koji leže na istom pravcu
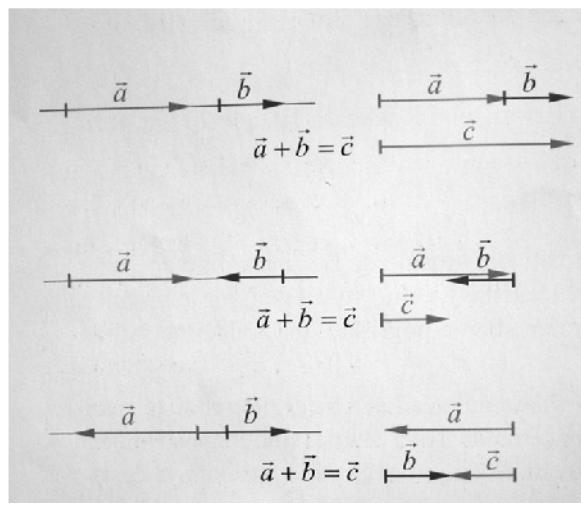
### Zbrajanje vektora $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$


- Zbrajanje kolinearnih vektora koji leže na istom pravcu:



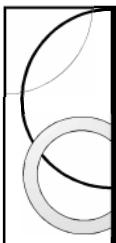


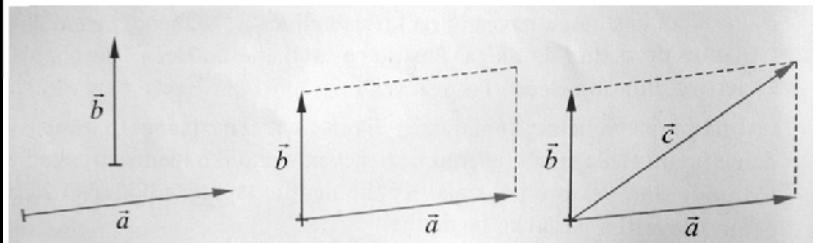
## Zbrajanje vektora

- Zbrajanje nekolinearnih vektora pravilom paralelograma:



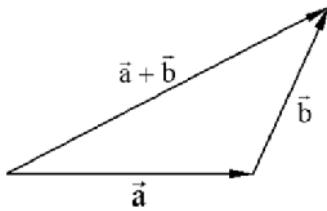
- Zbrajanje nekolinearnih vektora pravilom trokuta:




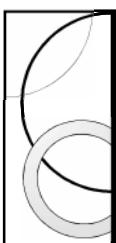
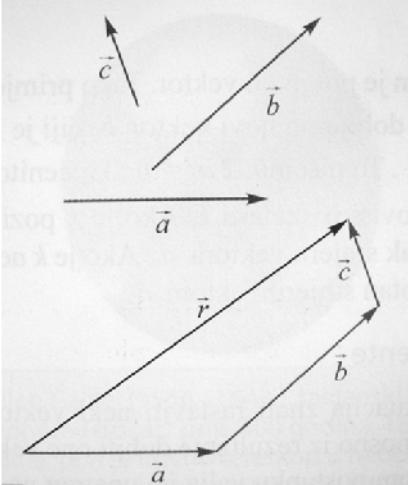
## Zbrajanje vektora

- Zbrajanje više nekolinearnih vektora pravilom poligona:



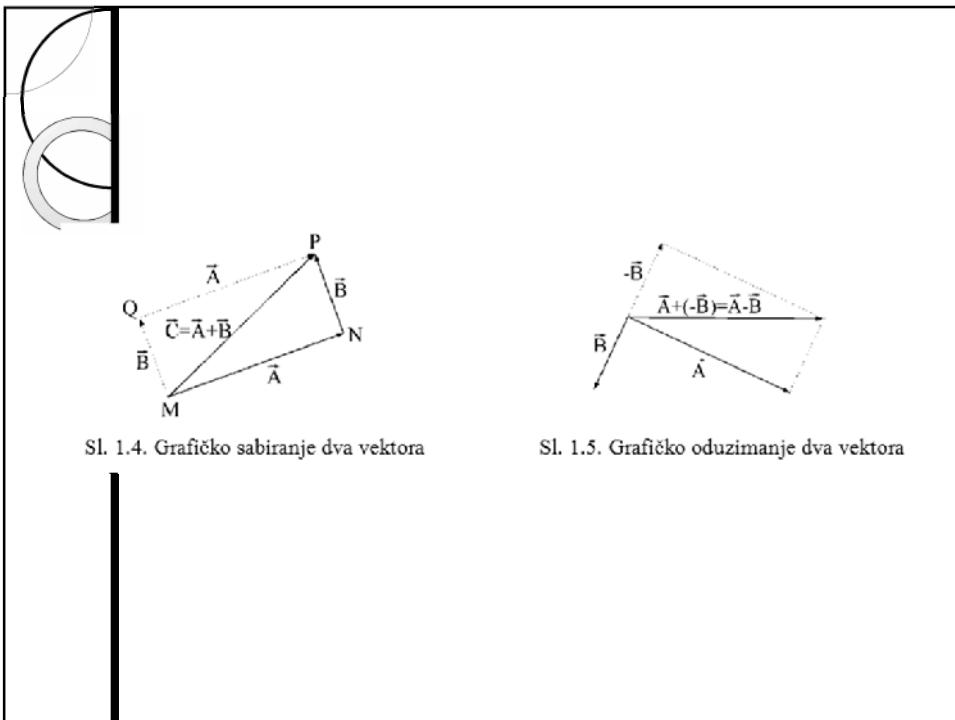

Važno je, možda, još napomenuti da za zbir i razliku dva vektora važi komutativni zakon:  
 $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$ , odnosno,  $\vec{A} - \vec{B} = -\vec{B} + \vec{A}$ .

U radu sa vektorima se, u tehniči, veoma često sreće proizvod intenziteta dva vektora, pomnožen sa kosinusom ugla, koji zaklapaju pravci ismerovi ta dva vektora,

$$|\vec{A}||\vec{B}| \cos \alpha = AB \cos \alpha, \quad (1.1)$$

pri čemu je  $\alpha$  ugao između pravaca vektora  $\vec{A}$  i  $\vec{B}$ . Gore prikazani proizvod je skalarna veličina, pa je jednostavno dogovorenno, da se takav proizvod nazove skalarni proizvod dva vektora i zapiše na sledeći, skraćeni, način:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \alpha.$$


Za skalarni proizvod dva vektora važi, takođe, komutativni zakon,

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}. \quad (1.2)$$

Često se, u tehniči, javlja i pojam vektorskog proizvoda dva vektora. Pod ovim pojmom se podrazumeva definisanje jednog novog vektora  $\vec{C}$ , čiji intenzitet je definisan kao



$$|\vec{C}| = AB \sin \alpha, \quad (1.3)$$

pravac mu je određen normalom na površ, koju definišu vektori  $\vec{A}$  i  $\vec{B}$ , a smer mu je određen takozvanim pravilom desne zavojnice. Pravilo desne zavojnice se, inače, takođe često koristi u tehniči. Ono glasi da se smer vektora  $\vec{C}$  određuje tako što se prvi vektor, najkraćim putem, zaročira u položaj drugog vektora i pri tome se posmatra smer rotacije. Smjer vektorskog proizvoda ta dva vektora je

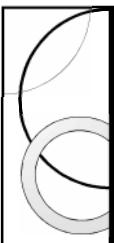

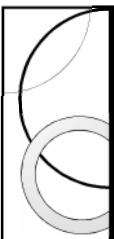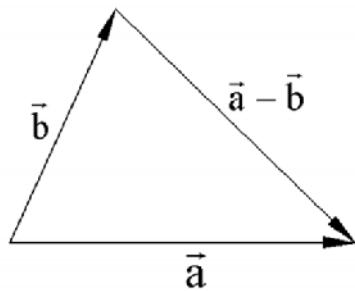
## Oduzimanje vektora

- Oduzimanje vektora se definira kao operacija zbrajanja sa suprotnim vektorom:


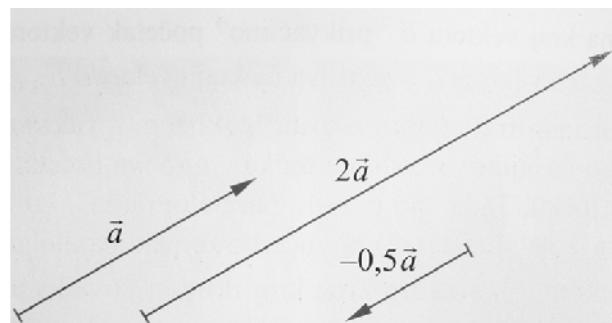
## Množenje vektora skalarom

- Množenje vektora skalarom: vektor  $\vec{a}$  prvo je pomnožen sa 2, a zatim sa  $-0,5$ :



## Matemati ke osnove kompleksnog ra una

**Vektorski na in prikazivanja elektri nih veli ina esto je prihvatljiviji od prikazivanja veli ina kao funkcija vremena.**

Me lutim grafi ki vektorski na in rješavanja mreža ne može udovoljiti pove anim zahtjevima to nosti, pa se koristi kompleksna simboli ka metoda, gdje se elektri ne veli ine predo uju u kompleksnoj ravnini kompleknim brojevima

11/26/2016

17

## Kompleksna ravnina

**Imaginarna jedinica :**  $j = \sqrt{-1}$

**Svaka to ka kompleksne ravnine može se jednozna no odrediti pripadnim realnim i pripadnim imaginarnim brojem, dakle jednim kompleksnim brojem.**

11/26/2016

18

Kompleksni broj može se prikazati na tri načina:

$$1. \quad A = a_1 + j \cdot a_2$$

$$\begin{aligned} a_1 &= A \cdot \cos \alpha \\ a_2 &= A \cdot \sin \alpha \end{aligned}$$

$$2. \quad A = A (\cos \alpha + j \cdot \sin \alpha)$$

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \cdot \sin \alpha$$

$$3. \quad A = A \cdot e^{j\alpha}$$

Međusobna povezanost parametara sva tri oblika:

$$A = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

$$a_2 = A \cdot \sin \alpha$$

$$\alpha = \arctg \frac{a_2}{a_1}$$

$$a_1 = A \cdot \cos \alpha$$

Konjugirano kompleksni brojevi

Dva kompleksna broja su konjugirano kompleksni ako imaju iste module, a argumenti su im po iznosu jednaki, ali suprotnih predznaka (oznaku se zvjezdicom  $\star$ ).

Broju konjugirano kompleksni broj je:

$$\mathbf{A}^* = \mathbf{A} \cdot e^{-j\alpha}$$

$$\mathbf{A}^* = A (\cos \alpha - j \cdot \sin \alpha)$$

$$\mathbf{A}^* = \mathbf{a}_1 - j \cdot \mathbf{a}_2$$

(sl. 15.3)

Konjugovano kompleksna vrijednost nekog kompleksnog broja,  $\underline{Z} = a + jb$ , obično obilježena zvjezdicom, data je izrazom:

$$\underline{Z}^* = a - jb \quad (1.16)$$

Sabiranje i oduzimanje dva kompleksna broja,  $\underline{Z} = a + jb$  i  $\underline{Y} = c + jd$ , vrši se tako što se posebno saberu realni, a posebno imaginarni dijelovi,

$$\underline{Z} \pm \underline{Y} = (a + jb) \pm (c + jd) = (a \pm c) + j(b \pm d) \quad (1.17)$$

Množenjem dva kompleksna broja dobija se sljedeći izraz:

$$\underline{Z} \cdot \underline{Y} = (a + jb)(c + jd) = ac + jad + jbc + j^2 bd = (ac - bd) + j(ad + bc).$$

što predstavlja kvadrat modula kompleksnog broja. Prema tome, modul kompleksnog broja  $\underline{Z}$  je,

$$|\underline{Z}| = Z = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Dijeljenjem dva kompleksna broja,  $\underline{Z} = a + jb$  i  $\underline{Y} = c + jd$ , dobija se novi kompleksni broj,

$$\frac{\underline{Z}}{\underline{Y}} = \frac{a+jb}{c+jd} = \frac{a+jb}{c+jd} \cdot \frac{c-jd}{c-jd} = \frac{ac - jad + jbc - j^2 bd}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + j \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} = \frac{\underline{Z} \cdot \underline{Y}^*}{\underline{Y} \cdot \underline{Y}} = \frac{\underline{Z} \cdot \underline{Y}^*}{\underline{Y}^2}$$

Kompleksni broj  $\underline{Z} = a + jb$ , može da se predstavi i u takozvanom eksponencijalnom obliku,

$$\underline{Z} = Z \cdot e^{j\varphi}, \quad \text{gde je } Z = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{i}$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{b}{a}.$$

Kao što je već rečeno,  $|\bar{Z}| = Z$  predstavlja modul, a ugao  $\varphi$  se naziva argument kompleksnog broja.

Transformacija kompleksnog broja iz algebarskog u eksponencijalni oblik može da se izvede korišćenjem Ojlerovog obrasca, koji glasi,

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha.$$


Koristeći modul  $Z$  i argument  $\varphi$ , osim u takozvanom algebarskom obliku,  $\underline{Z} = a + jb$ , kompleksni broj može da se zapiše i u trigonometrijskom obliku,

$$\underline{Z} = Z(\cos \alpha + j \sin \alpha).$$

Kompleksni broj  $\underline{Z}$  može grafički da se predstavi u takozvanoj kompleksnoj ili faznoj ravni. Takvo predstavljanje kompleksnog broja je prikazano na Sl. 1.6. Ugao  $\varphi$  se računa od pozitivnog dijela realne ose i to tako da se uglovi veći od nule nanose u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljki na satu, dok se negativni uglovi nanose u smjeru kretanja kazaljki na satu.

negativni uglovi nanose u smjeru kretanja kazaljki na satu. Kao što može da se vidi na Sl. 1.6, veliki broj veličina, koje su pomenute u prethodnom tekstu mogu da se prikažu u kompleksnoj ravni. Sa Sl. 1.6. može, takođe da se vidi da je

$$|\underline{Z}| = Z = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}, \quad \cos \varphi = \frac{a}{Z} \quad \text{i} \sin \varphi = \frac{b}{Z}.$$

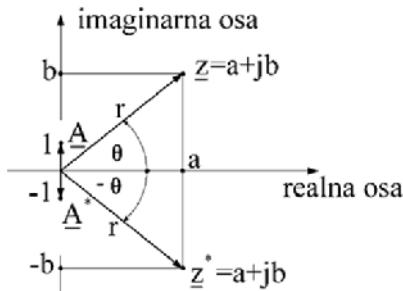

Slika 1.6. Grafičko prikazivanje kompleksnog broja



Naelektrisanje


- Osnovna osobina materije (kao masa)
- Svojstvo elementarnih estica
- Dve vrste
  - Pozitivno
  - Negativno
- Oznaka Q, jedinica kulon (C)
- $e=1,602 \cdot 10^{-19} C$ , proton +e, elektron -e

## Elektrostatička sila među esticama

- Prvila među esticama nanelektrisanim razlicitim vrstama nanelektrisanja
- Odbojna među esticama nanelektrisanim istom vrstom nanelektrisanja
- Osnova i suština cele elektrotehnike, tera nanelektrisanja da se kreće u, što mi koristimo
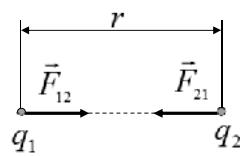
## Elektrostatička sila među esticama

- Pravac duži koja spaja materijalne tачke
- Smer: vrsta nanelektrisanja
- Intenzitet: Kulonov zakon



$$F_{12} = F_{21} = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

$$k = \frac{k_0}{\epsilon_r} \quad k_0 = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

Dielektrični konstante:  $\epsilon_r$  (vazduh)  $\approx 1$ ,  $\epsilon_r$  (parafin)  $\approx 5$ ,  $\epsilon_r$  (metal)  $\rightarrow \infty$

## Elektrostatička energija interakcije među česticama


- Potencijalna energija elektrostatičke interakcije (sile)
- Znamo da postoji jer elektrostatička sila ubrzava čestice, povećavajući im kinetičku energiju

$$\Delta W_{el} = \Delta A_{sp} = \int_r^{\infty} dA = \int_r^{\infty} kQ_1Q_2 \frac{1}{r^2} dr = \left( -kQ_1Q_2 \frac{1}{r} \right)_r^{\infty} = -kQ_1Q_2 \left( \frac{1}{\infty} - \frac{1}{r} \right)$$

$$\Delta W_{el} = k \frac{Q_1Q_2}{r} \wedge W_{el}(\infty) = 0 \Rightarrow \boxed{W_{el}(r) = -k \frac{Q_1Q_2}{r}}$$

## Rad sila elektrostatičkog polja

- Osnova svih praktičnih primjena

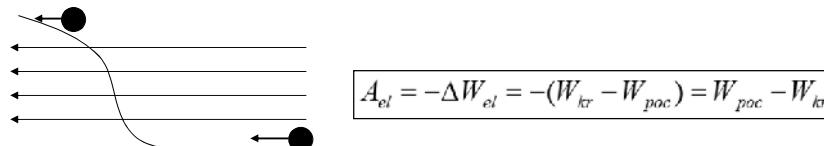


- Rad elektrostatičkog polja zavisi samo od krajeva tajaka putanja, a ne od njenog oblika

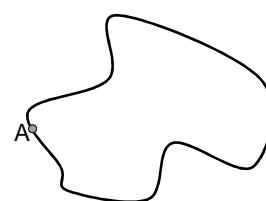**Rad sila elektrostatičkog polja po bilo kojoj zatvorenoj putanji je jednak nuli**


$$A_{zatv} = W_A - W_A = 0$$

- Nije moguće napraviti elektrostatički motor koji radi u ciklusu


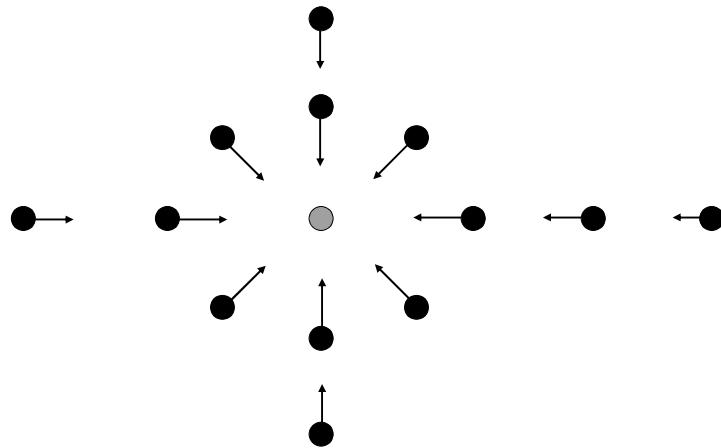
## Elektrostatičko polje - estica

- Fizičko polje koje postoji oko nanelektrisane estice
- "Paukova mreža" estice



## Elektrostatičko polje

- Opisuje sve dvema lokalnim i dvema integralnim veličinama
  - Lokalne: govore o osobinama polja u tački
    - Vektorska veličina: jačina polja
    - Skalarna veličina: potencijal
  - Integralne: govore o osobinama polja u nekoj oblasti
    - Fluks (kroz neku površinu)
    - Cirkulacija (po nekoj liniji)

## Ja ina električnog polja

- Vektor koji opisuje električno polje
- Govori o sili koju polje može da stvori


$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_{\text{probno}}}{q_{\text{probno}}} \quad [E] = \frac{N}{C} = \frac{V}{m}$$

- Jačina električnog polja estice nanelektrisanja  $Q$

$$E = \frac{F_{\text{probno}}}{q_{\text{probno}}} = \frac{k \frac{Q q_{\text{probno}}}{r^2}}{q_{\text{probno}}} = k \frac{Q}{r^2}$$
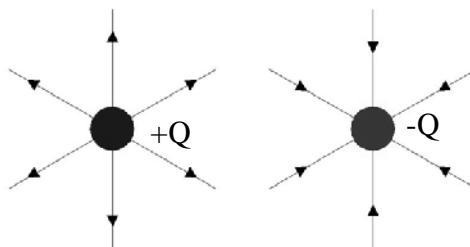
## Jačina električnog polja

- Grafičko predstavljanje linijama sile
- Pravac linija pokazuje pravac polja (sile)
- Gustina pokazuje intenzitet polja (sile)
- Po inju u pozitivnim nanelektrisanjima
- Završavaju se u negativnim nanelektrisanjima
- Linije sila električnog polja estice



## ELEKTROSTATIKA

### HOMOGENO ELEKTRIČNO POLJE

11

11/26/2016

#### **Električno polje plošastog kondenzatora**

I nakon uspostave statiće ravnoteže u izolacionom prostoru između dva suprotno nabijena tijela, postoje značajne fizikalne pojave - promatrati ih na primjeru plošastog kondenzatora priključenog na izvor istosmjernog napona.

12

11/26/2016

- Izolator  $\Rightarrow$  vakuum
- Između ploča uveden je eksperimentalni naboje  $+Q$  i  $-Q$
- na naboje djeluje sila  $F$
- prostor između ploča kondenzatora u kojem su naboje izvragnuti djelovanju mehaničkih sila je - ELEKTRIČNO POLJE

13                    11/26/2016

Općenito je električno polje prostor u kojem na mirujuće električne naboje djeluju mehaničke sile.

↓

Ako je sila  $F$  na eksperimentalni naboje u električnom polju na svakom mjestu jednaka, takvo polje naziva se:  
HOMOGENO ELEKTRIČNO POLJE

14                    11/26/2016

ja ina ELEKTRI NOG POLJA

Gibanje naboja pod djelovanjem sile je rad:

$$A = F \cdot l$$

$$W = U \cdot l \cdot t = U \cdot Q$$

$$A = W \implies F \cdot l = U \cdot Q \implies F = Q \cdot U/l$$

$$U/l = E - ja ina elektri nog polja \implies F = Q \cdot E$$

$$E = F/Q$$

Jedinica -  $E = U/l$  (V/m)

15

11/26/2016

Primjenom jednadžbi  $E = U/l$  i  $Q = C \cdot U$ , uz  $C = \epsilon_0 \cdot S/l$ , izlazi:

$$E = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \delta$$

Gusto naboja na ploama kondenzatora:

$$\delta = \frac{Q}{S}$$

$$\delta = \epsilon_0 \cdot E$$

16

11/26/2016

## SILNICE ELEKTRI NOG POLJA

Prema Faradayu elektri no polje se može predstaviti pomoću silnica polja, a to su zamišljene linije koje karakteriziraju vektor jačine polja  $E$ .

 $+Q$  $-Q$  $E$ 

Idealizirana slika silnica el. Polja plošnog astog kondenzatora

17

11/26/2016

## Sile električnog polja na električne naboje. Električna influencija.

Kao što sila djeluje na elementarne el. naboje u el. polju, tako će djelovati i na elementarne čestice materijala koji se nalazi u električnom polju.


Različito će sila djelovati na električno vodljive materijale, nego na izolatore.

Vodići  $\Rightarrow$  električna influencija

Gustoća influenciranog naboja -  $Q'/S'$   
Izolatori  $\Rightarrow$  polarizacija

18

11/26/2016

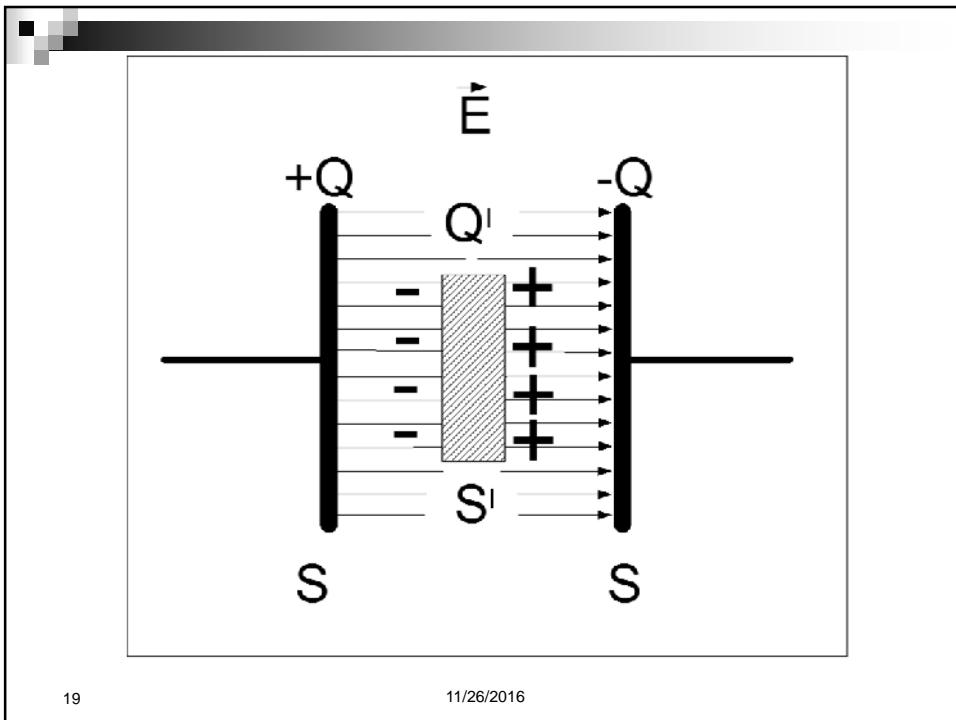

19

11/26/2016

Ako kod izolatora ja ina elektri nog polja preraste unutarnju elektri nu silu, elektroni se odvajaju od jezgre, izolator postaje vodljiv, odnosno došlo je do probroja izolatora.

20

11/26/2016

## Vektor gusto e elektri nog pomaka

U inak influencije ovisi o kutu polja E i površine materijala, pa gusto a influenciranog naboja ima vektorski karakter - D.  
D - vektor gusto e elektri nog pomaka.

$$D = Q'/S'$$

$$D = \epsilon_0 \cdot E$$

$$Q_i = D \cdot S = \epsilon_0 \cdot E \cdot S$$

## Elektri ni potencijal

Naboj  $+Q'$  pomaknut u homogenom elektri nom polju za udaljenost z prema pozitivnoj plo i, zbog suprotnog djelovanja sile F potrošio je rad:

$$A' = F \cdot z = Q' \cdot U/l \cdot z$$


Ako je naboj u položaju  $z_0$  imao energiju  $A_0$ , onda u položaju z vrijedi:

$$A = A_0 + Q' \cdot U/l \cdot z /: +Q'$$

$$A/Q' = A_0 /Q' + U/l \cdot z$$

Elektri ni potencijal homogenog elektri nog polja:

$$\phi = U/l \cdot z + \phi_0$$

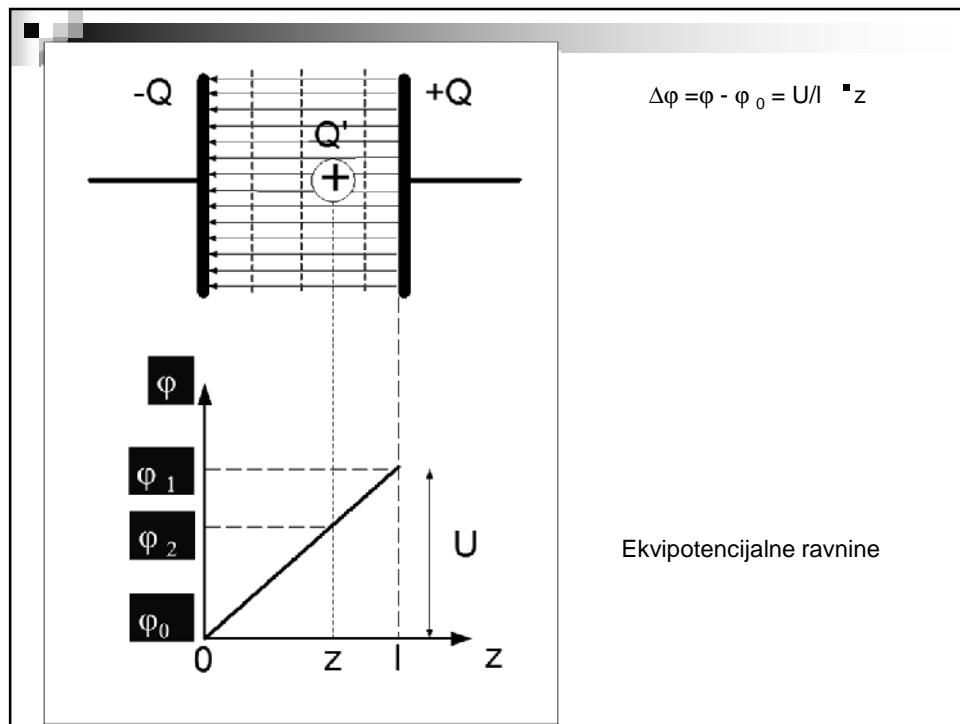

## Napon - razlika električnih potencijala

$$U = \varphi_1 - \varphi_0$$

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$$

## Potencijal električnog polja

- Skalar koji opisuje električno polje
- Govori o energiji koju imaju čestice u polju


$$V = \frac{W_{\text{probno}}}{q_{\text{probno}}} \quad [V] = \frac{J}{C} = V$$

- Potencijal električnog polja čestice nanelektrisanja Q

$$V = \frac{W_{\text{probno}}}{q_{\text{probno}}} = \frac{k \frac{Q q_{\text{probno}}}{r}}{q_{\text{probno}}} = k \frac{Q}{r}$$
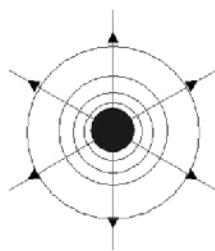
## Potencijal električnog polja

- Grafički se opisuje ekvipotencijalnim linijama
- Linije koje spajaju tačke jednog potencijala
- Normalne na linije sile
- Gustina govori o jačini polja
- Ekvipotencijalne linije nanelektrisanih čestica



## Napon električnog polja


- Govori o radu koji može da izvrši električno polje

$$A_{el} = W_{poc} - W_{kr} = qV_{poc} - qV_{kr} = q(V_{poc} - V_{kr})$$

$$(V_{poc} - V_{kr}) = U$$

$$A_{el} = qU$$

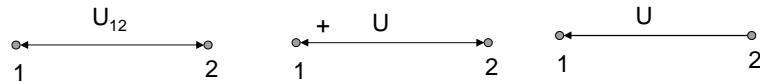
$$(V_1 - V_2) = U_{12} \Rightarrow U_{21} = (V_2 - V_1) = -U_{12}$$


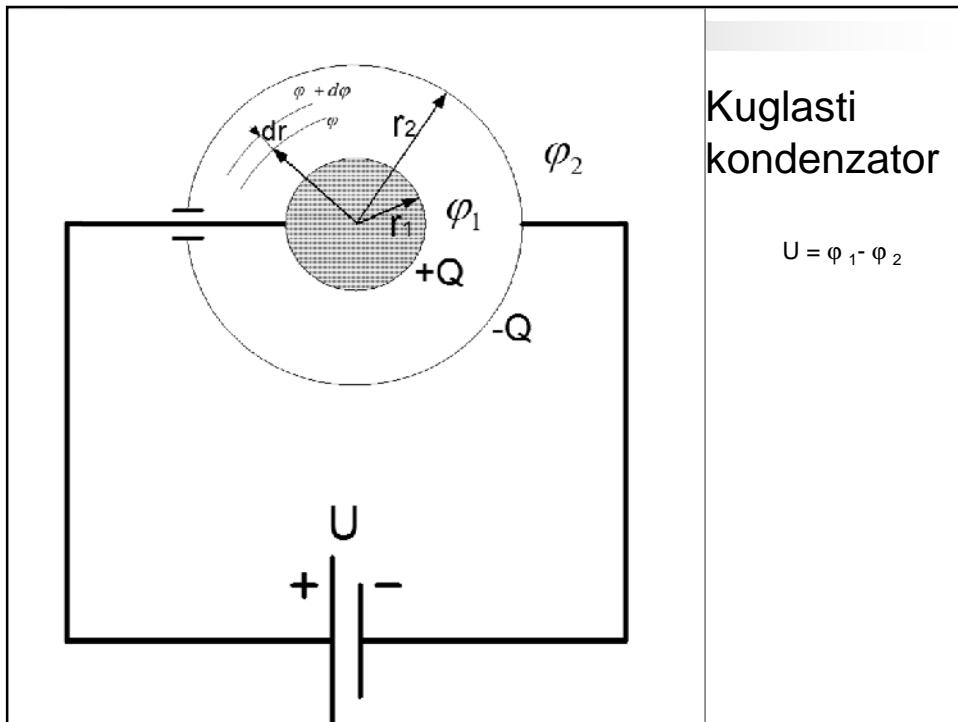
## NEHOMOGENO ELEKTRIČNO POLJE

Električno polje u kojem se jakost polja  $E$  mijenja od toke do toke naziva se **nehomogeno električno polje**.

Sve do sada izvedene zakonitosti za homogeno polje vrijede i za nehomogeno, ali se mijenjaju prostorno - pa je potrebno u nehomogenom polju izdvojiti infinitesimalno mali dio, za koji se može tvrditi da u njemu vladaju prilike homogenog polja.



Jednadžba:

$$U = \frac{Q \cdot l}{\epsilon_0 \cdot S}$$

postaje:

$$dU = \frac{Q \cdot dr}{\epsilon_0 \cdot 4r^2 \pi} \Rightarrow U = \frac{Q}{4\epsilon_0 \pi} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$\Rightarrow C = \frac{Q}{U} \quad \Rightarrow C = 4\pi\epsilon_0 \cdot \frac{r_1 \cdot r_2}{r_2 - r_1}$$

## Kapacitet osamljene kugle

$$r_2 \gg r_1$$


Kapacitet kuglastog kondenzatora radijusa R:

$$C = 4\pi\epsilon_0 \cdot R$$

31

11/26/2016
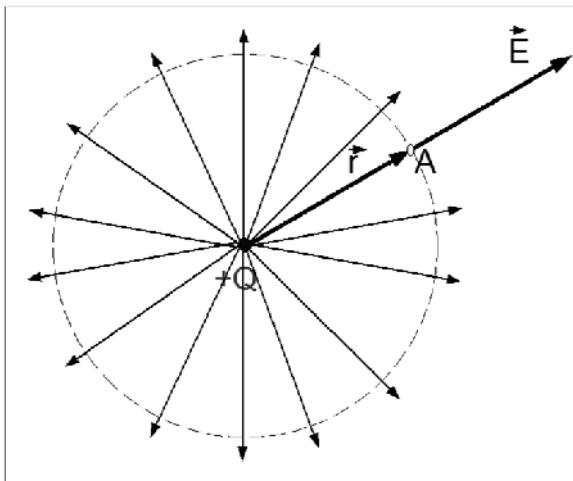
## Jakost električnog polja kuglastog kondenzatora



$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2}$$

32


Električno polje to kastog načinjen


## Fluks električnog polja

- Fluks = protok

- grafički: broj linija sila koje prolaze kroz neku površinu

- matematički:

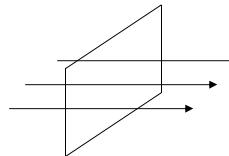
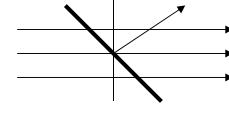
$$\Phi = \text{gustina} \cdot \text{povrs} = E \cdot S \quad [\Phi] = \frac{V}{m} \cdot m^2 = Vm$$
  


$$\Phi = E \cdot S \cdot \cos(\vec{E}, \vec{S}) = \vec{E} \cdot \vec{S}$$
  


$$\Phi = \vec{E}_1 \cdot \Delta \vec{S}_1 + \vec{E}_2 \cdot \Delta \vec{S}_2 + \vec{E}_3 \cdot \Delta \vec{S}_3 = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i \cdot \Delta \vec{S}_i$$

$$\boxed{\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}}$$


## Fluks električnog polja

- Gausov zakon

- Određuje fluks električnog polja kroz zatvorenu površinu
  - Fluks je pozitivan ako linije izlaze iz zatvorene površine, a negativan ako linije ulaze u nju
  - Fluks električnog polja kroz neku zatvorenu površinu proporcionalan je kolичini nanelektrisanja zatvorenoj u njoj
  - Fluks kroz zatvorenu površinu ne zavisi od oblika površine
  - Ako u zatvorenoj površini nema nanelektrisanja, fluks kroz nju je jednak nuli

$$\Phi_{zatvorene} = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi k \cdot Q_{zatvoreno} = \frac{\sum Q}{\epsilon_0}$$

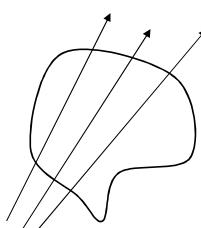
$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C}{Vm} \quad \left[ \frac{F}{m} \right]$$


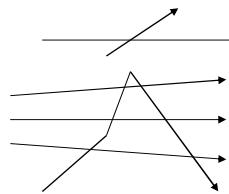
## Cirkulacija električnog polja

- Cirkulacija = kruženje

- grafički: usaglašenost linija polja i izabrane linije
- matematički:



$$c = E \cdot l \cdot \cos(\vec{E}, \vec{l}) = \vec{E} \cdot \vec{l}$$

$$c = \vec{E}_1 \cdot \Delta \vec{l}_1 + \vec{E}_2 \cdot \Delta \vec{l}_2 + \vec{E}_3 \cdot \Delta \vec{l}_3 = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i \cdot \Delta \vec{l}_i$$

$$c = \int_l \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

## Cirkulacija elektrostatickog polja

- Cirkulacija po nekoj liniji proporcionalna je radu koji elektrostaticko polje izvrši pri kretanju nanelektrisanja po toj putanji

$$A = \int_l \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_l q \vec{E} \cdot d\vec{l} = q \int_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = qc \wedge A = qU \Rightarrow c = U$$

- Napon je cirkulacija električnog polja po nekoj putanji između dva tačka
- Cirkulacija elektrostatickog polja po bilo kojoj liniji koja spaja dve tačke je jednaka
- Zakon konzervacije elektrostatickog polja:

Cirkulacija električnog polja  
po bilo kojoj zatvorenoj  
putanji je jednaka nuli

Predavanje br. 13

## ENERGIJA ELEKTROSTATSKOG POLJA

- PRIKLJUČAK KONDENZATORA NA ISTOSMJERNI NAPON
- ENERGIJA NABIJENOG KONDENZATORA
- SILE U ELEKTRIČNOM POLJU PLOŠTODOG KONDENZATORA
- ODNOS ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE PRI NABIJANJU KONDENZATORA

37


11/26/2016

Budući da na naboje u električnom polju djeluje mehanička sila  $F$ , o čemu je da električno polje posjeduje određenu energiju  
⇒ ELEKTRIČNA ENERGIJA

38

11/26/2016
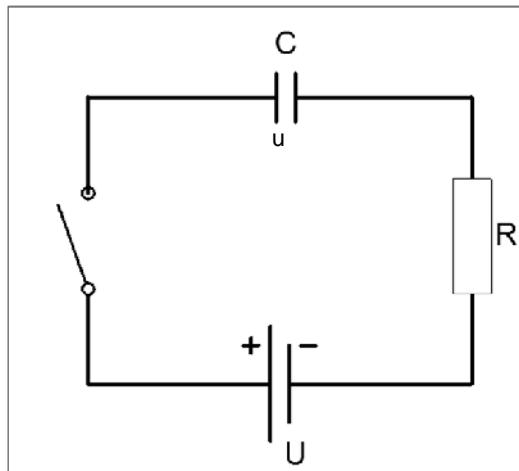
## PRIKLJUČAK KONDENZATORA NA ISTOSMJERNI NAPON



Na izvor istosmjernog napona  $U$  sklopkom se uključuje kondenzator  $C$ , uz otpor strujnog kruga  $R$ .

PRIJELAZNA POJAVA

Uvid u strujne i naponske prilike omogućuje nam primjena drugog Kirchhoffovog zakona:

$$\sum \text{napona} = \sum i \cdot R$$

$$U - u = i \cdot R$$

$$q = C \cdot u$$

$$dq = C \cdot du$$

$$u = \frac{q}{C}$$

Uz:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

Naponska jednoljuna glasi:

$$U - u = C \cdot \frac{du}{dt} \cdot R$$

Ili:

$$U - u = CR \cdot \frac{du}{dt}$$

Iz naponske diferencijalne jednadžbe koja prikazuje ovisnost napona na kondenzatoru o vremenu, pa se može odrediti  $u = f(t)$ , a zatim i  $q(t)$ ,  $i(t)$ .

Konstanta  $RC$ , ima dimenziju vremena:  
 $(RC) = \Omega \text{ As/V} = \text{s}$

pa se naziva vremenska konstanta  $\Rightarrow \tau = R \cdot C$

Naponska jednačina sada ima oblik:

$$\frac{du}{U-u} = \frac{dt}{\tau}$$

Integriranjem kojega se dobije:

$$\ln \frac{U-u}{U} = -\frac{t}{\tau}$$

Odnosno u eksponencijalnom obliku:

$$\frac{U-u}{U} = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

43

11/26/2016

Konačno slijedi:

$$u = U \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

Kao i za ostale veličine:


$$q = Q \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$i = I \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

44

11/26/2016

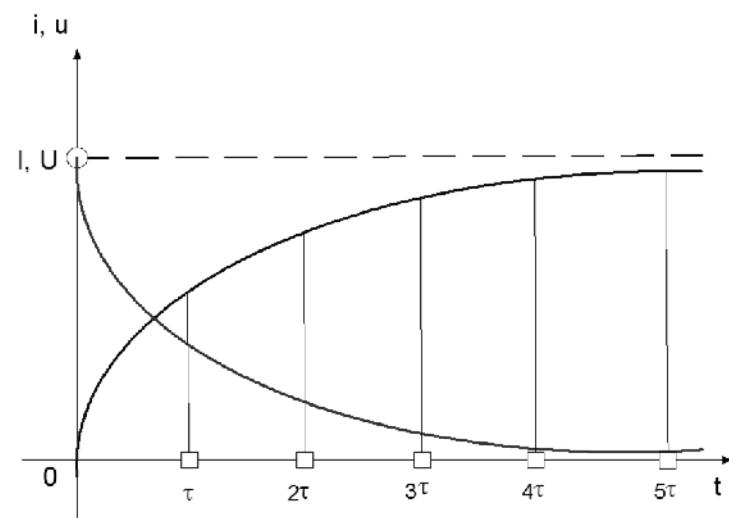Sve promjenljive veličine prikazanog strujnog kruga mijenjaju se po eksponencijalnom zakonu.



Kada bi se kondenzator nabijen na napon  $U$  ispraznio preko otpora  $R$ , napon i struja se mijenjaju kao:

$$u = U \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i = -\frac{U}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

*Smjer struje pražnjenja suprotan je smjeru struje nabijanja*

## ENERGIJA NABIJENOG KONDENZATORA

Cilj: Izračunati energiju nabijenog kondenzatora.

Opća formula za energiju:  $W = U \cdot I \cdot t = U \cdot Q$

Naponska jednačina:  $U = I \cdot R + u$

$$i \cdot dt = dq$$

$$U = I \cdot R + u / i \cdot dt$$

$$U \cdot i \cdot dt = i^2 \cdot R \cdot dt + q/C \cdot dq$$

Energija izvora:

$$W_{izv} = i^2 \cdot R \cdot dt + 1/C \cdot q \cdot dq$$

47

11/26/2016

Ukupna energija dobit će se integriranjem u granicama,  
za t, od 0 do  $\infty$ , i za q, od 0 do Q.

$$W_{izv} = \int_0^{\infty} i^2 \cdot R \cdot dt + \frac{1}{C} \int_0^Q q \cdot dq$$

$$W_{izv} = W_{topl} + \frac{1}{C} \frac{Q^2}{2}$$

48

11/26/2016

Električna energija nabijenog kondenzatora je:

$$W_{el} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} = \frac{UQ}{2}$$


Prostorna gustoća električne energije, odnosno količina energije po jedinici volumena,  $w$ , je:

$$w = \frac{W_{el}}{V} = \frac{C}{V} \cdot \frac{U^2}{2} = \frac{\epsilon \cdot \frac{S}{l}}{S \cdot l} \cdot \frac{U^2}{2} = \frac{\epsilon}{2} \cdot \frac{U^2}{l^2} = \frac{\epsilon \cdot E^2}{2}$$

Uz supstituciju,  $D = \epsilon E$ :

$$w = \frac{\epsilon \cdot E^2}{2} = \frac{D \cdot E}{2} = \frac{D^2}{2 \cdot \epsilon}$$
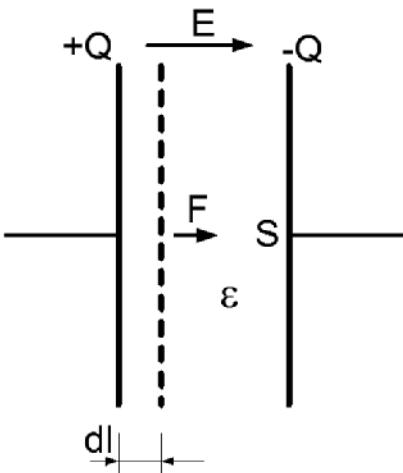
### SILE U ELEKTRIČNOM POLJU PLOŠTASTOG KONDENZATORA



Ako se pozitivna plošta pomakne za  $dl$ , sila  $F$  izvrši rad:  $dA = Fdl$ , imenje je potrošena energija el. polja sadržana u volumenu  $dV = Sdl$

51

11/26/2016

$$dW_{el} = \epsilon \cdot \frac{E^2}{2} \cdot Sdl$$

$$dW_{el} = dA$$

$$\frac{\epsilon \cdot E^2}{2} \cdot S \cdot dl = F \cdot dl$$

⇒ sila za cijelu ploštu:

$$F = \frac{\epsilon \cdot E^2}{2} \cdot S = \frac{Q^2}{2 \cdot \epsilon \cdot S}$$

52

11/26/2016

$$F = \frac{\epsilon \cdot E^2}{2} \cdot S = \frac{Q^2}{2 \cdot \epsilon \cdot S}$$

Sila na jedinicu površine, ili električni tlak:

$$\frac{F}{S} = \frac{\epsilon \cdot E^2}{2} = \frac{D^2}{2 \cdot \epsilon} = \frac{D \cdot E}{2}$$

## ODNOS ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE PRI NABIJANJU KONDENZATORA

Iz energetske jednadžbe nabijanja kondenzatora

$$U \cdot Q = W_{topl.} + \frac{U \cdot Q}{2}$$

slijedi:

$$W_{topl.} = \frac{U \cdot Q}{2} \Rightarrow W_{topl.} = W_{el.}$$

## ZADATAK


Tri nenabijena kondenzatora kapaciteta  $C_1 = 10 \mu F$ ,  $C_2 = 6 \mu F$  i  $C_3 = 4 \mu F$ , spojena su u kombinaciju prema slici a) i priključena na izvor napona  $U = 100 V$ .

Nakon toga kondenzator  $C_3$  se odspaja, preokreće i uz očuvan naboje ponovno priključuje paralelno kondenzatoru, kao na slici b).

Koliku promjenu napona na  $C_1$  uzrokuje takav postupak?

55

11/26/2016

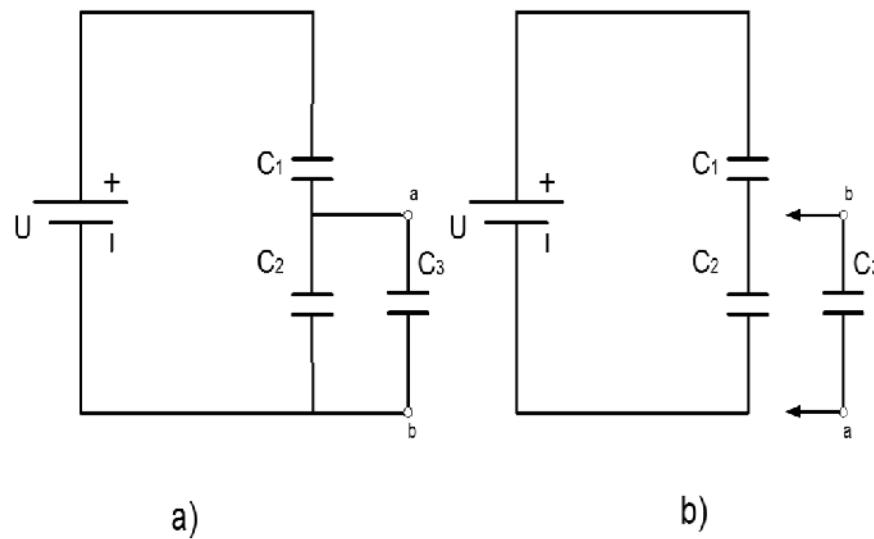

## Naelektrisanje tela

### ■ Naelektrisanje tela

- Suma naelektrisanja svih estica
- Ako postoji višak naelektrisanja jedne vrste kažemo da je telo naelektrisano

### ■ Naelektrisavanje

- Dodirom
- Trenjem
- Influencijom



## Elektri ni materijali

### ■ Provodnici i izolatori

- Provodnici: naelektrisanje se po njima kreće i raspoređuje po celoj površini
- Izolatori: naelektrisanje ostaje na mestu gde je nastalo

### ■ Provodnici su materijali koji sadrže pokretna naelektrisanja

- metali (elektroni)
- elektroliti - tečni rastvori soli (pozitivni i negativni joni soli)
- ionizovani gasovi (elektroni i pozitivni joni)

### ■ Izolatori su materijali koji ne sadrže pokretna naelektrisanja

### ■ Poluprovodnici – izolatori u kojima pod određenim uslovima nastaju pokretna naelektrisanja

## Provodnici

- Naelektrisanje na provodniku

- Naelektrisanja istog znaka se me usobno odbijaju
- Ukoliko mogu da se kre u, raspore uju se što dalje mogu

Naelektrisanje se raspore uju po površini provodnika


- Idealni provodnik se ne suprotstavlja kretanju naelektrisanja
- Raspore ivanje se vrši dok se ne postigne ravnoteža
- U ravnoteži je sila na svako naelektrisanje jednaka nuli, a energija svih naelektrisanja je jednaka

Potencijal svih ta aka idealnog provodnika je isti

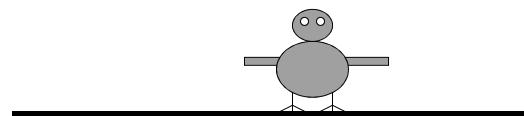
## Provodnici

- Potencijal svih ta aka idealnog provodnika je isti

- vrap evo pravilo: napon izme u dve ta ke idealnog provodnika je jednak nuli



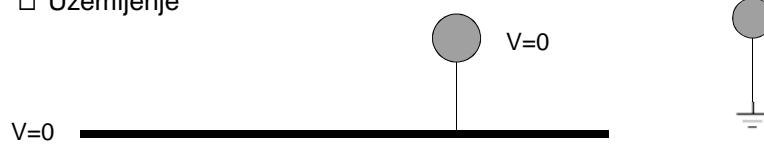- Dve ta ke spojene provodnikom imaju jednak potencijal
- "Kratki spoj" "kurz schluss"
- Uzemljenje



## Provodnici

- Kapacitivnost provodnika
  - Koliki je potencijal provodnika?
  - Što više nanelektrisanja na provodniku, veće je odbijanje
  - Što veće je odbijanje, veće je energija koju nanelektrisanja imaju
  - Što je veća energija, veći je potencijal provodnika

$$V \propto Q$$


$$\frac{Q}{V} = C \quad [C] = \frac{C}{V} = F$$

- Kapacitivnost pokazuje u kojoj meri provodnik "podnosi" nanelektrisanje
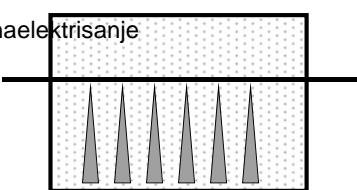
## Provodnici

- Raspored nanelektrisanja na provodniku
- Nanelektrisanja se lakše razdvajaju na ispunjenjima nego na ravnim delovima jer su tada pri istim gustinama međusobno dalja


- Posebno se nakupljaju na šiljcima "efekat šiljka"
- Za namerno, kontrolisano izazivanje varnjenja radi ukljanjanja nanelektrisanja
  - Gromobrani
  - "ešleji" za nanelektrisanje



## Provodnici
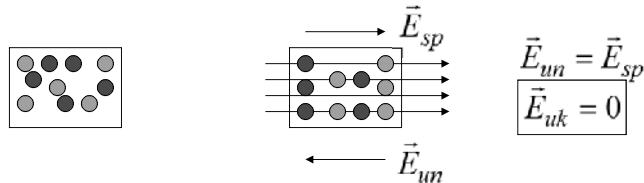
### ■ Provodnik u spoljašnjem električnom polju

- ekranizacija spoljašnjeg polja
  - Elektrostatika polje ne prodire u unutrašnjost provodnika




Unutrašnje polje u provodniku poništava spoljašnje polje

- Faradejev kavez
  - Metalna konstrukcija koja služi zaštiti od spoljašnjeg električnog polja

## Izolatori

### ■ Izolator u spoljašnjem električnom polju

- slabljenje električnog polja

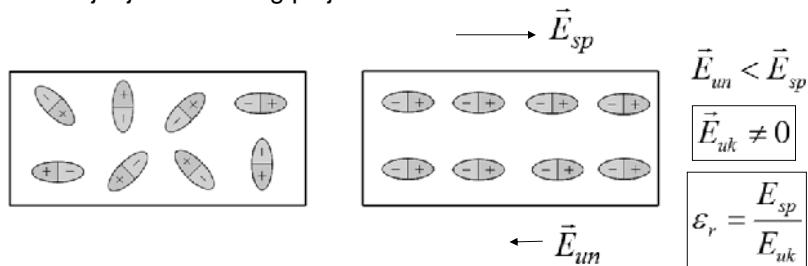

- probaj izolatora
  - dielektrična vrsto a materijala
  - vazduh  $E_{kr}$  oko 3MV/m

## Indukcija električnog polja

- Gausov zakon ne može da se primeni u materijalnoj sredini jer postoje i indukovana nanelektrisanja
- pojam indukcije električnog polja
- definicija indukcije električnog polja
- diskusija
  - linije sila jačine električnog polja u materijalu
  - linije sila indukcije električnog polja u materijalu
- Generalisani Gausov zakon

$$\Phi_{zatvorene} = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_S Q$$




## Pojam kondenzatora



- Sistem
  - elektrotehni ki element
  - dva provodnika
  - nanelektrisani jednakim kolima nanelektrisanja suprotnog znaka
  - između kojih se nalazi izolator
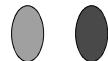
## Namena i svrha kondenzatora

- Prikupljanje nanelektrisanja
- Prikupljanje potencijalne energije električnog polja
- "Električna opruga"





mirovanje i potencijalna energija

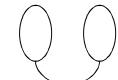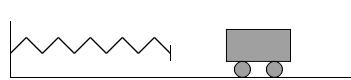

kretanje i kinetička energija
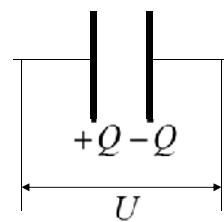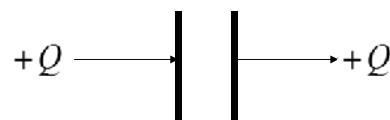
## Kapacitivnost kondenzatora

- Opisuje koliko kondenzator "podnosi" nanelektrisanje



$$C = \frac{Q}{U} \quad [C] = \frac{[Q]}{[U]} = \frac{C}{V} = F$$

- Nije isto (mada je slično) što i kapacitivnost provodnika
- Kapacitivnost kondenzatora je mnogo veća nego kapacitivnost provodnika

## Energija kondenzatora

- Rad koji treba uložiti da bi se kondenzator "napunio" ("nabio") nanelektrisanjem
- To je potencijalna energija
- Ako se plove kondenzatora spoje žicom, nanelektrisanja će kroz žicu "poleteti" jedna drugima u susret, pretvoriti će se potencijalna energija u kinetičku

$$\Delta q : Q_1 = 0 \Rightarrow U_1 = \frac{Q_1}{C} = 0 \Rightarrow A_1 = \Delta q \cdot U_1 = 0$$


$$\Delta q : Q_2 = q \Rightarrow U_2 = \frac{\Delta q}{C} \Rightarrow A_2 = \Delta q \cdot U_2 = \frac{\Delta q^2}{C}$$

$$\Delta q : Q_3 = 2 \cdot \Delta q \Rightarrow U_3 = \frac{2 \Delta q}{C} \Rightarrow A_3 = \Delta q \cdot U_3 = \frac{2 \Delta q^2}{C}$$

$$A = \sum_{k=1}^N \Delta q \cdot U_k \rightarrow \int_0^Q U \cdot dq = \int_0^Q \frac{q}{C} \cdot dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$

## Konstrukcija kondenzatora


- Ravni kondenzator

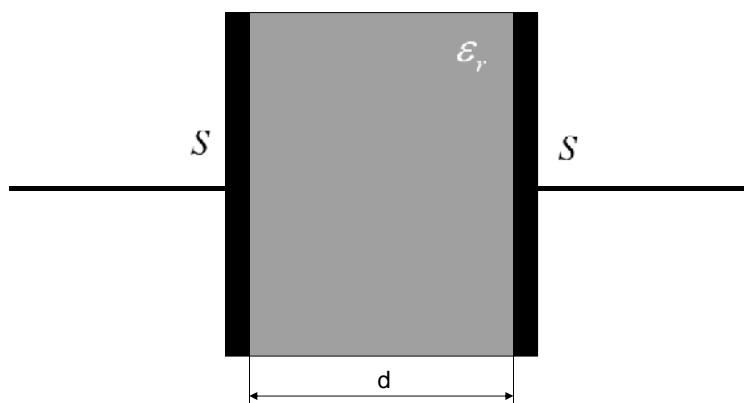

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}$$

## Konstrukcija kondenzatora



- Sferni kondenzator

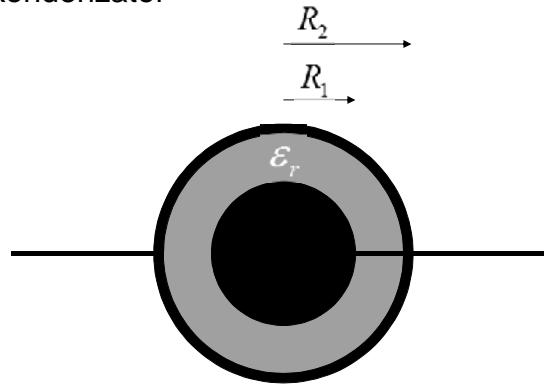

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

## Konstrukcija kondenzatora

- Cilindrični kondenzator

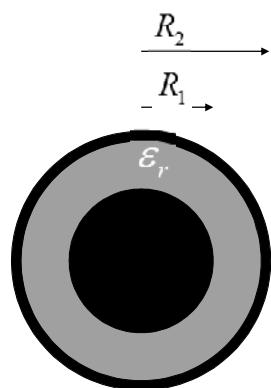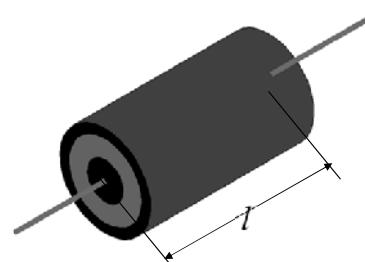

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r l \ln \frac{R}{r}$$

## Vezivanje kondenzatora


- Kondenzatori se povezuju
  - Namerno
  - Nenamerno

- Načini povezivanja
  - Paralelno
  - Redno
  - Kombinovano

## Povezivanje kondenzatora
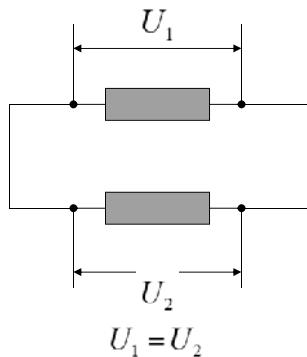
### Paralelna veza


- Dva električna elementa su paralelno povezana ako su naponi na njima jednaki




- Oba kraja paralelno vezanih električnih elemenata su neposredno povezana

## Povezivanje kondenzatora

- este (smrtonosne) greške

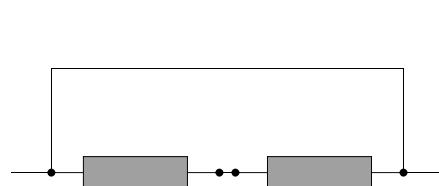

**JESU PARALELO VEZANI**

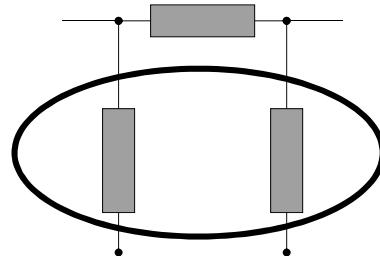



**NISU PARALELO VEZANI**

- Paralelno nacrtani ne zna i paralelno vezani

## Povezivanje kondenzatora
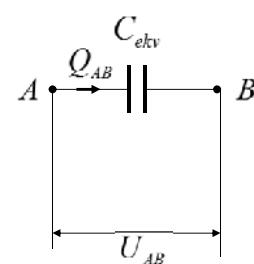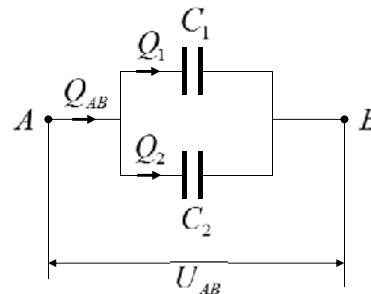
### Paralelna veza

- Povezani kondenzatori se mogu zameniti kondenzatorom ekvivalentne kapacitivnosti



$$Q_{AB} = Q_1 + Q_2$$


$$C_{ekv} = \frac{Q_{AB}}{U_{AB}} = \frac{Q_1 + Q_2}{U_{AB}} = \frac{Q_1}{U_{AB}} + \frac{Q_2}{U_{AB}} = C_1 + C_2$$

$$C_{ekv} = C_1 + C_2$$

## Povezivanje kondenzatora
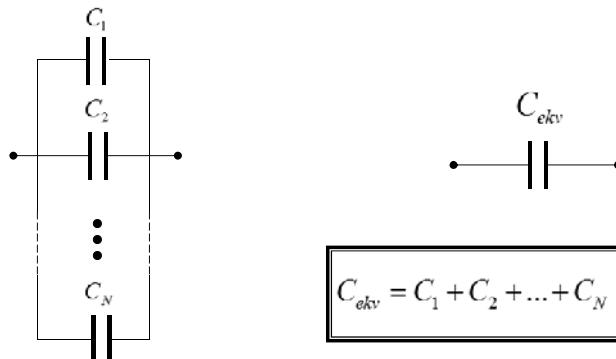
### Paralelna veza

- Slučaj paralelnog povezivanja većeg broja kondenzatora



- Paralelo povezivanje povećava kapacitivnost sistema u odnosu na kapacitivnost komponenti


## Povezivanje kondenzatora
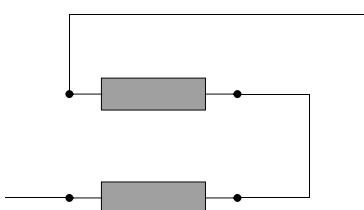
### Redna veza

- Dva elektrona elementa su redno povezana ako su koljene naielktrisanja koje kroz njih protiču jednake



- Samo po jedan kraj redno vezanih elektrona elemenata je neposredno povezan




**JESU REDNO VEZANI**

## Povezivanje kondenzatora
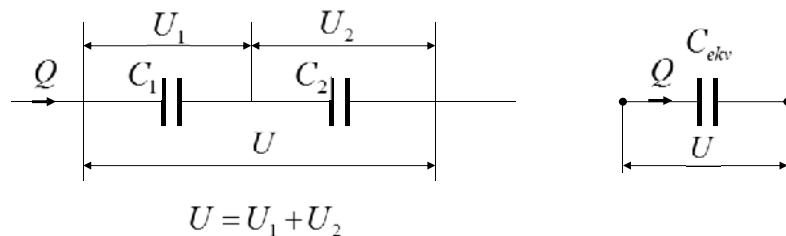
### Redna veza

- Povezani kondenzatori se mogu zameniti kondenzatorom ekvivalentne kapacitivnosti





$$C_{ekv} = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{U_1 + U_2} \text{ ni u ludilu nije } = \frac{Q}{U_1} + \frac{Q}{U_2} \quad \frac{12}{4} + \frac{12}{2} \neq \frac{12}{6}$$

$$\frac{1}{C_{ekv}} = \frac{U}{Q} = \frac{U_1 + U_2}{Q} = \frac{U_1}{Q} + \frac{U_2}{Q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad \boxed{\frac{1}{C_{ekv}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

## Povezivanje kondenzatora
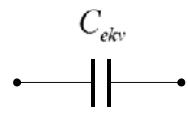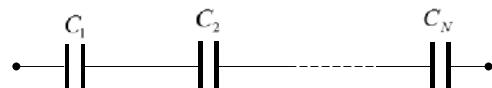
### Redna veza

- Slučaj rednog povezivanja većeg broja kondenzatora



$$\frac{1}{C_{ekv}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$$


- Redno povezivanje smanjuje kapacitivnost sistema u odnosu na kapacitivnost komponenti

# ELEKTROSTATIKA VEŽBE
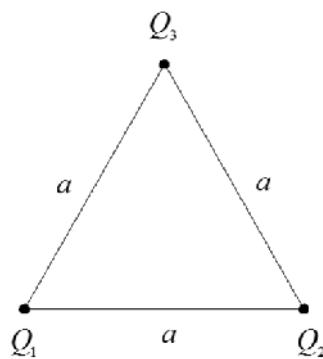
## 1. ZADATAK


Tri ta kasta optere enja  $Q_1$ ,  $Q_2$  i  $Q_3$  nalaze se u temenima jednakostrani nog trougla stranice , kao na sl.1. Odrediti vektor Kulonove sile na nanelektrisanje . Sistem se nalazi u vakuumu. Numeri ki podaci:

$$Q_1 = Q_2 = 10^{-10} \text{ C} \quad Q_3 = -10^{-10} \text{ C} \quad a = 1 \text{ cm}$$



$$F_{13} = k_0 \frac{Q_1 Q_3}{a^2}$$

$$F_{23} = k_0 \frac{Q_2 Q_3}{a^2}$$

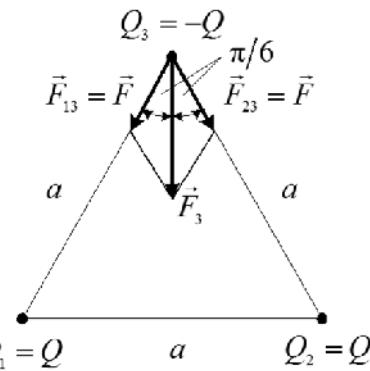

$$F = F_{13} = F_{23} = k_0 \frac{QQ}{a^2} = 9 \cdot 10^{-7} \text{ N}$$

$$F_3 = F_{13} \cos 30^\circ + F_{23} \cos 30^\circ$$


$$F_3 = F \cos 30^\circ + F \cos 30^\circ = 15,57 \cdot 10^{-7} \text{ N}$$

## 2. ZADATAK

Dva ta kasta nanelektrisanja  $Q_1$  i  $Q_2$  nalaze se na me usobnom rastojanju  $d$ , u vakuumu. Izra unati elektri no polje u ta ki  $A$ , koja se nalazi na rastojanju  $r_1$  od nanelektrisanja  $Q_1$  i  $r_2$  od nanelektrisanja  $Q_2$ . Numeri ki podaci:

$$Q_1 = 60 \text{ pC} \quad Q_2 = -30 \text{ pC} \quad d = 5 \text{ cm} \quad r_1 = 4 \text{ cm} \quad r_2 = 3 \text{ cm}$$
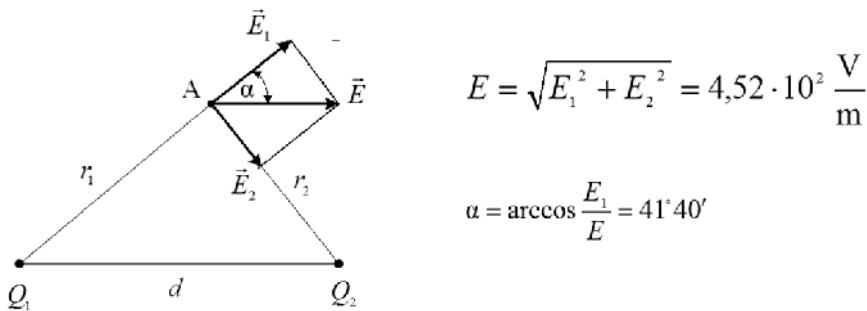
$$E_1 = k_0 \frac{Q_1}{r_1^2} = 3,375 \cdot 10^2 \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad E_2 = k_0 \frac{Q_2}{r_2^2} = 3 \cdot 10^2 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$





$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = 4,52 \cdot 10^2 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$\alpha = \arccos \frac{E_1}{E} = 41^\circ 40'$$

## 3. ZADATAK

1. Četiri tačke na elektrostatičkoj ravni raspoređene su u temenima A, B, C i D kvadrata stranice  $a$ , kao na slici. Sistem se nalazi u vakuumu. Odrediti:
- potencijal u tački E (presek dijagonala kvadrata) i u tački F (sredina jedne od stranica kvadrata), u odnosu na referentnu tačku u beskonačnosti.
  - potencijalnu razliku između tačaka E i F.


Numerički podaci:  $Q = 10 \text{ nC}$      $a = 30 \text{ cm}$

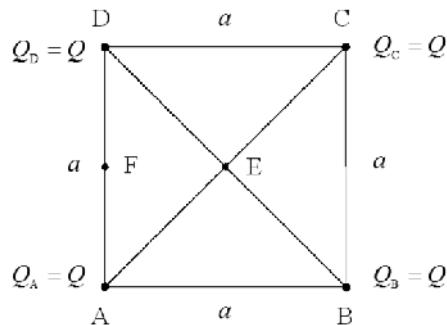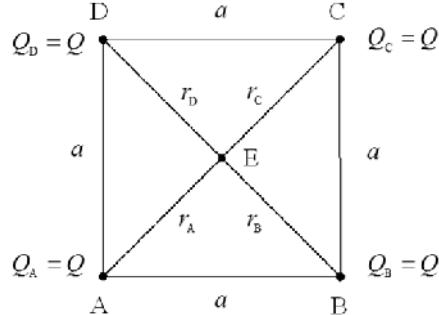Rešenje:

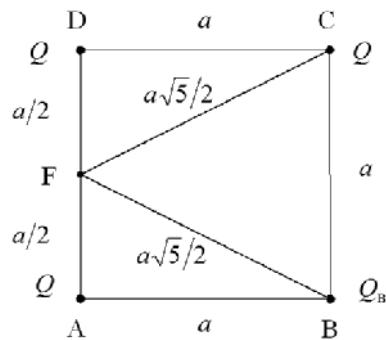a) Potencijal u tački E     $V_E = k_0 \frac{Q_A}{r_A} + k_0 \frac{Q_B}{r_B} + k_0 \frac{Q_C}{r_C} + k_0 \frac{Q_D}{r_D}$

$$Q_A = Q_B = Q_C = Q_D = Q \quad r_A = r_B = r_C = r_D = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

$$V_E = k_0 \frac{4Q}{a\sqrt{2}} = k_0 \frac{4\sqrt{2}Q}{a} = 1,2\sqrt{2} \text{ kV.}$$



$$V_F = k_0 \frac{2Q}{a} + k_0 \frac{2Q}{a\sqrt{5}} = 1,74 \text{ kV}$$

Tražena razlika potencijala je  $U_{EF} = U_E - U_F = -0.63 \text{ kV}$

#### 4. ZADATAK

Ravan vazdušni kondenzator priključen je na izvor jednosmernog napona  $U$ . Površina elektroda je  $S$ , a razmak između ploha je  $d$ . Odrediti: a) kapacitivnost kondenzatora; b) koliko je elektriciteta na oblogama kondenzatora; c) privlačnu silu između obloga kondenzatora; e) energiju kondenzatora. Poznato je:

$$U = 5 \text{ kV}, \quad S = 75 \text{ cm}^2, \quad d = 1 \text{ cm}.$$

$$\text{a)} \quad C = \epsilon_0 \frac{S}{d} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{75 \cdot 10^{-4}}{10^{-2}} = 6,63 \text{ pF}$$

$$\text{b)} \quad Q = CU = 6,63 \cdot 10^{-12} \cdot 5 \cdot 10^3 = 33,15 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$


$$\text{c)} \quad F = \frac{Q^2}{2 \epsilon_0 S} = 8,28 \cdot 10^{-11} \text{ N.}$$

$$\text{d)} \quad W = \frac{QU}{2} = 82,87 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$


## 5. ZADATAK

Odrediti ekvivalentne kapacitivnosti za veze kondenzatora prikazane šemama na slikama:


a)

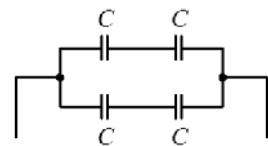

b)

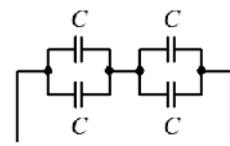


c)

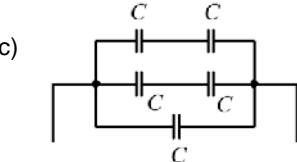

$$C_e = 2 \frac{C \cdot C}{2C} + C = 2C;$$

d)

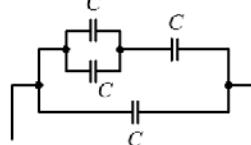

$$C_e = \frac{2C \cdot C}{3C} + C = \frac{5C}{3}.$$

## 6. ZADATAK

Ravan vazdušni kondenzator kapacitivnosti  $C_0$  površine jedne elektrode  $S$  priključen je na napon  $U$ .

a) Odrediti količinu elektriciteta, površinsko nanelektrisanje, električno polje i energiju kondenzatora.

b) Ako se u kondenzator ubaci dielektrik relativne dielektrične konstante  $\epsilon_r$ , a napon je i dalje priključen, odrediti koliko će se promeniti kapacitivnost, količina elektriciteta, električno polje i energija u odnosu na vrednosti pod a).

Poznato je:  $C_0 = 10 \text{ pF}$   $S = 100 \text{ cm}^2$   $U = 1000 \text{ V}$   $\epsilon_r = 4$

a)  $Q_0 = C_0 U = 10 \cdot 10^{-12} \cdot 10^3 = 10^{-8} \text{ C}$

$$\sigma_0 = \frac{Q_0}{S} = \frac{10^{-8}}{100 \cdot 10^{-4}} = 1 \frac{\mu\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$E_0 = \frac{Q_0}{\epsilon_0 S} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} = \frac{10 \cdot 10^{-8}}{8,854 \cdot 10^{-12}} = 112,9 \frac{\text{kV}}{\text{m}}$$

$$W_0 = \frac{Q_0 U}{2} = \frac{10^{-8} \cdot 10^3}{2} = 5 \cdot 10^{-6} = 5 \mu\text{J}$$

b)  $C_1 = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d} = \epsilon_r C_0 = 4C_0$

$$Q_1 = C_1 U = 4C_0 U = 4Q_0$$

$$E_1 = \frac{U}{d} = \frac{Q_1}{\epsilon_0 \epsilon_r S} = \frac{4Q_0}{4\epsilon_0 S} = E_0$$

$$W_1 = \frac{Q_1 U}{2} = 4 \frac{Q_0 U}{2} = 4W_0$$


## 7. ZADATAK

Tri kondenzatora poznatih kapacitivnosti, priključena su na izvor napona  $U$  i povezana kao na slici.

Odrediti:


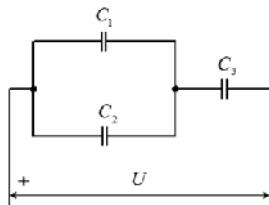
- a) koliki je elektriciteta, b) napone i c) energije svih kondenzatora;

Poznato je:  $C_1 = 6 \mu\text{F}$   $C_2 = 8 \mu\text{F}$   $C_3 = 10 \mu\text{F}$   $U = 1\text{kV}$   $\epsilon_r = 4$



$$C_{12} = C_1 + C_2 = (6 + 8) \cdot 10^{-6} = 14 \mu\text{F}$$
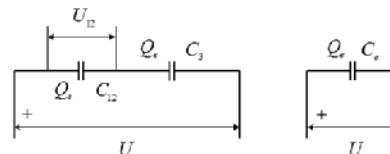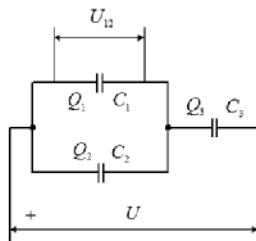
$$C_e = \frac{C_{12}C_3}{C_{12} + C_3} = \frac{14 \cdot 10}{24} = 5,83 \mu\text{F}$$



$$Q_e = C_e U = 5,83 \cdot 10^{-6} \cdot 1000 = 5,83 \text{ mC} \quad Q_{12} = Q_3 = Q_e = 5,83 \text{ mC}$$

$$U_{12} = \frac{Q_e}{C_{12}} = \frac{5,83 \cdot 10^{-3}}{14 \cdot 10^{-6}} = 420 \text{ V}$$

$$Q_1 = C_1 U_{12} = 6 \cdot 10^{-6} \cdot 0,42 \cdot 10^3 = 2,5 \text{ mC}$$

$$Q_2 = C_2 U_{12} = 8 \cdot 10^{-6} \cdot 0,42 \cdot 10^3 = 3,36 \text{ mC}$$

$$U_3 = \frac{Q_3}{C_3} = U - U_{12} = 1000 - 420 = 580 \text{ V}$$

$$W_1 = \frac{Q_1^2}{2C_1} = \frac{(2,5)^2 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 6 \cdot 10^{-6}} = 0,521 \text{ J}$$


$$W_2 = \frac{Q_2^2}{2C_2} = \frac{(3,36)^2 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 8 \cdot 10^{-6}} = 0,705 \text{ J}$$

$$W_3 = \frac{Q_3^2}{2C_3} = \frac{(5,83)^2 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = 1,699 \text{ J}$$

Stranica:I-1
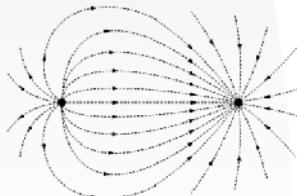
# Elektrostatika

- Coulombov zakon.
- Homogeno i nehomogeno električno polje.
- Električno polje nabijene beskonačne ravnine.
- Električno polje točkastog naboja.
- Električno polje vrlo dugog ravnog vodiča.
- Električno polje nabijene kugle.
- Električno polje nabijenog valjka.



Stranica:I-2

## 1. zadatak

Dva točkasta naboja istog predznaka nalaze se u zraku na udaljenosti  $r$  jedan od drugoga. Odrediti iznos, smjer i orijentaciju djelovanja sile između naboja.

- $Q_1 = 85 \text{ } [\mu\text{C}]$
- $Q_2 = 16.6 \text{ } [\text{nC}]$
- $r = 6.5 \text{ } [\text{cm}]$


[Po etno stranica](#)


Stranica:I-3

## Uvodni pojmovi

- Dva to kasta naboja, istog predznaka, djeluju jedan na drugoga odbojnom elektri nom silom i to:

- Naboj  $Q_1$  djeluje na naboj  $Q_2$  odbojnom silom  $\vec{F}_{12}$ .
- Naboj  $Q_2$  djeluje na naboj  $Q_1$  odbojnom silom  $\vec{F}_{21}$ .



- Dva to kasta naboja razli itog predznaka, djeluju jedan na drugoga privla nom elektri nom silom i to:

- Naboj  $Q_1$  djeluje na naboj  $Q_2$  privla nom silom  $\vec{F}_{12}$ .
- Naboj  $Q_2$  djeluje na naboj  $Q_1$  privla nom silom  $\vec{F}_{21}$ .



[Po etno stranica](#)



Stranica:I-4

- Po iznosu sile  $F_{12}$  i  $F_{21}$  su jednake po iznosu:

$$|\vec{F}| = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

- $\epsilon$  - dielektri na konstanta medija u kojem se problem promatra.  
 $\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$ ;  $\epsilon_0$  je tzv. absolutna dielektri na konstanta (vrijednost  $8.854 \times 10^{-12}$  [As/Vm]) i predstavlja dielektri nost vakuuma, dok  $\epsilon_r$  predstavlja relativnu dielektri nu konstantu koja ovisi o samom mediju (za vakuum  $\epsilon_r = 1$ ).
- r - udaljenost izme u naboja  $Q_1$  i  $Q_2$

- Elektri na sila je veli ina koja je predstavljana vektorom koji ima svoj iznos, smjer i orientaciju.



[Po etno stranica](#)



Stranica:I-5

## Rješenje zadatka

- Naboji su istog predznaka tako da su sile odbojne:



- Po iznosu sile su jednake i iznose:

$$|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}| = |\vec{F}| = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

$$|\vec{F}| = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 1} \cdot \frac{85 \cdot 10^{-6} \cdot 16.6 \cdot 10^{-9}}{(6.5 \cdot 10^{-2})^2}$$

$$|\vec{F}| = 3 \text{ [N]}$$

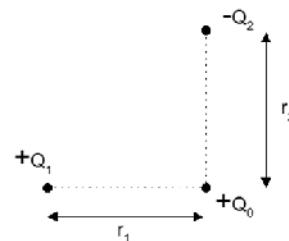

[Po etno stranica](#)

Stranica:I-6

## 2. zadatak

Pozitivni to kasti naboј  $Q_1$  i negativni to kasti naboј  $Q_2$  nalaze se od pozitivnog to kastog naboјa  $Q_0$  na udaljenosti  $r_1 = r_2$ . Njihov me usobni položaj prikazan je na slici. Odredite iznos rezultantne sile na naboј  $Q_0$  te skicirajte vektorski dijagram sila za taj naboј.


- $Q_1 = 10^{-6} \text{ [C]}$
- $Q_2 = -2 \cdot 10^{-6} \text{ [C]}$
- $Q_0 = 10^{-6} \text{ [C]}$
- $r_1 = r_2 = 3 \text{ [cm]}$


[Po etno stranica](#)

Stranica:I-7

## Uvodni pojmovi


- Ako na to kasti naboje djeluje više naboja tada se za izračunavanje ukupne sile primjenjuje princip superpozicije.
- Princip superpozicije kaže da je rezultatno djelovanje svih naboja jednako zbroju doprinosa pojedinih naboja.
- Ukupna sila na naboju  $Q_0$  jednaka je vektorskom zbroju svih sila koje djeluju na naboju  $Q_0$ :

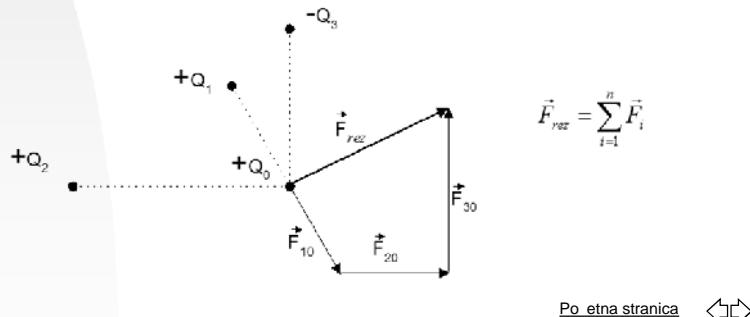
[Po etno stranica](#)

Stranica:I-8
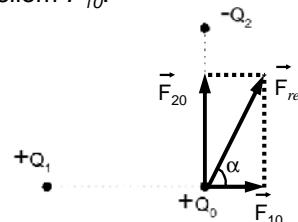
## Rješenje zadatka

- Na naboju  $Q_0$  djeluju dva naboja,  $Q_1$  i  $Q_2$ . Naboje  $Q_1$  i  $Q_2$  djeluju odbojnom silom  $F_{10}$ :



- Naboje  $Q_1$  i  $Q_2$  djeluju privlačnom silom  $F_{20}$ .
- Rezultantna sila jednaka je vektorskemu zbroju sila  $F_{10}$  i  $F_{20}$ .

$$\vec{F}_{rez} = \sum_{i=1}^2 \vec{F}_i = \vec{F}_{10} + \vec{F}_{20} = |\vec{F}_{rez}| \angle \alpha$$

[Po etno stranica](#)

Stranica:I-9

- Budući da su vektori sile  $F_{10}$  i  $F_{20}$  međusobno okomiti vrijedi:

$$|\vec{F}_{\text{rez}}| = \sqrt{|\vec{F}_{10}|^2 + |\vec{F}_{20}|^2}$$

- Iznos sile  $F_{10}$  i  $F_{20}$ :

$$|\vec{F}_{10}| = F_{10} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 1} \cdot \frac{10^{-6} \cdot 10^{-6}}{(3 \cdot 10^{-2})^2} = 10 \text{ [N]}$$

$$|\vec{F}_{20}| = F_{20} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 1} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-6}}{(3 \cdot 10^{-2})^2} = 20 \text{ [N]}$$

- Iznos resultantne sile  $F_{\text{rez}}$ :

$$F_{\text{rez}} = \sqrt{F_{10}^2 + F_{20}^2} = \sqrt{10^2 + 20^2} = 22.4 \text{ [N]}$$

- Budući da je sila vektor njen smjer i orientacija se određuje iz pravokutnog trokuta, odnosno:

$$\tan \alpha = \frac{F_{20}}{F_{10}} \Rightarrow \alpha = 63^\circ \quad |\vec{F}_{\text{rez}}| = 22.4 \angle 63^\circ \text{ [N]}$$

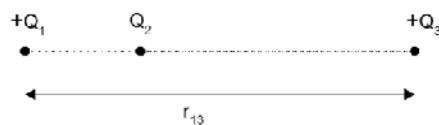

[Po etra stranica](#)

Stranica:I-10

### 3. zadatak

Tri mala tijela, električnih naboja  $Q_1 = +4 \cdot 10^{-11} \text{ [C]}$ , nepoznati električni naboje  $Q_2$  i  $Q_3 = +10^{-11} \text{ [C]}$ , zauzimaju u vakuumu položaj kao što je prikazano na slici. Odredite položaj i električni naboje  $Q_2$  tako da se sva tijela pod djelovanjem Coulomb-ovih sila nalaze u mirovanju. Zadano:


- $r_{13} = 5 \text{ [cm]}$


[Po etra stranica](#)


Stranica:I-11
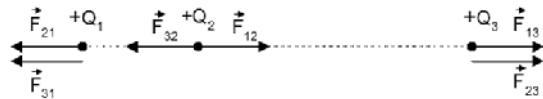
## Rješenje zadatka

- Da bi elektri ni naboј bio u mirovanju ukupna elektri na sila koja na njega djeluje mora biti jednaka 0.
- Prepostavimo predznak naboјa  $Q_2 > 0$ .



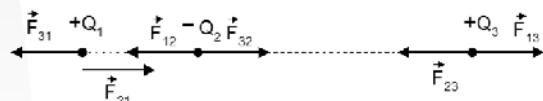- Iz slike je vidljivo da se uvjet mirovanja može ispuniti za naboј  $Q_2$ , ali uz pozitivan naboј  $Q_2$  naboјi  $Q_1$  i  $Q_3$  ne e biti u mirovanju. Zbog toga naboј  $Q_2$  mora biti negativan.



[Po\\_ etna stranica](#)



Stranica:I-12

- Uvjeti mirovanja:

$$\vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} = 0 \Rightarrow |\vec{F}_{21}| = |\vec{F}_{31}|$$

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{32} = 0 \Rightarrow |\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{32}|$$

$$\vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = 0 \Rightarrow |\vec{F}_{13}| = |\vec{F}_{23}|$$

odnosno:

$$\left| k \cdot \frac{Q_2 \cdot Q_1}{r_{12}^2} \right| = \left| k \cdot \frac{Q_3 \cdot Q_1}{r_{13}^2} \right| \Rightarrow Q_2 \cdot r_{13}^2 = Q_3 \cdot r_{12}^2$$

$$\left| k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r_{12}^2} \right| = \left| k \cdot \frac{Q_3 \cdot Q_2}{r_{23}^2} \right| \Rightarrow Q_1 \cdot r_{23}^2 = Q_3 \cdot r_{12}^2$$

$$\left| k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_3}{r_{13}^2} \right| = \left| k \cdot \frac{Q_3 \cdot Q_2}{r_{23}^2} \right| \Rightarrow Q_1 \cdot r_{23}^2 = Q_2 \cdot r_{13}^2$$

$$r_{13} = r_{12} + r_{23}$$



[Po\\_ etna stranica](#)



Stranica:I-13

- Rješenjem ovog sustava jednadžbi kao rješenja dobije se:

$$r_{12} = 3.33 \text{ [cm]}$$

$$r_{23} = 1.67 \text{ [cm]}$$

$$Q_2 = 4.4 \text{ [pC]}$$

- Budući da znamo da je naboј Q<sub>2</sub> negativan, vrijedi:

$$Q_2 = -4.4 \text{ [pC]}$$

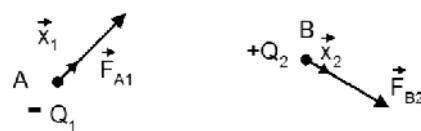

[Po etno stranica](#)

Stranica:I-14

## 4. zadatak

U toku A i B nekog već formiranog polja unešeni su naboјi Q<sub>1</sub> i Q<sub>2</sub>. Pri tome je na naboј Q<sub>1</sub> opažena sila F<sub>A1</sub> u smjeru jediničnog vektora x<sub>1</sub>, dok je na naboј Q<sub>2</sub> opažena sila F<sub>B2</sub>, u smjeru jediničnog vektora x<sub>2</sub> (kao na slici). Ako naboјi Q<sub>1</sub> i Q<sub>2</sub> zamijene mjesta u prostoru (Q<sub>1</sub> dođe u toku B, a Q<sub>2</sub> u toku A), odredite iznose i smjerove sila na njih. Međusobno djelovanje naboјa Q<sub>1</sub> i Q<sub>2</sub> obrnuto zanemarujemo.

- Q<sub>1</sub> = -2 [μC]
- Q<sub>2</sub> = 5 [μC]
- F<sub>A1</sub> = 0.04 [N], u smjeru vektora x<sub>1</sub>
- F<sub>B2</sub> = 0.05 [N], u smjeru vektora x<sub>2</sub>


[Po etno stranica](#)


Stranica:I-15

## Rješenje zadatka

- Ako se to kasti naboј stavi u prostor u kojem djeluje električno polje, na naboј će djelovati električna sila. Veza između vektora električne sile i električne sile je:

$$\vec{F}_{el} = Q \cdot \vec{E}$$

- U zadatku iz poznatih vektora sila na naboje  $Q_1$  i  $Q_2$  mogu se odrediti vektori električne sile u točkama A i B.
- Kod pozitivnog naboja vektor sila i polja su u istom smjeru, a kod negativnog naboja vektor sila i polja su u suprotnom smjeru:

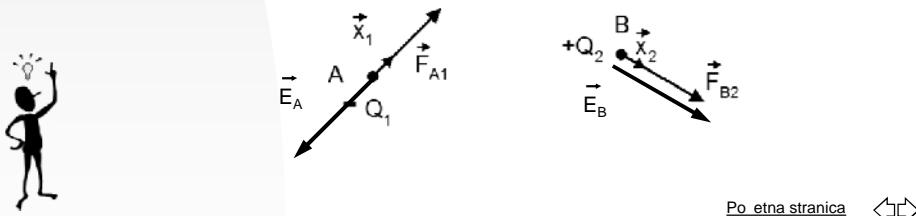[Po etra stranica](#)

Stranica:I-16

- Formirano električno polje u točkama A i B ima smjer prema slici:



- Zapisano pomoću vektora smjera:

$$\vec{E}_A = \frac{\vec{F}_{A1}}{Q_1} = \frac{0.04 \cdot \vec{x}_1}{-2 \cdot 10^{-6}} = -20 \cdot \vec{x}_1 [\text{kV/m}]$$

$$\vec{E}_B = \frac{\vec{F}_{B2}}{Q_2} = \frac{0.05 \cdot \vec{x}_2}{5 \cdot 10^{-6}} = 10 \cdot \vec{x}_2 [\text{kV/m}]$$

- Nakon što naboji zamijene mjesta, na njih djeluju sile :




$$\vec{F}_{A2} = \vec{E}_B \cdot Q_2 = -20 \cdot 10^3 \cdot \vec{x}_1 \cdot 5 \cdot 10^{-6} = -0.1 \cdot \vec{x}_1 [\text{N}]$$

$$\vec{F}_{B1} = \vec{E}_A \cdot Q_1 = 10 \cdot 10^3 \cdot \vec{x}_2 \cdot (-2 \cdot 10^{-6}) = -0.02 \cdot \vec{x}_2 [\text{N}]$$

[Po etra stranica](#)

Stranica:I-17

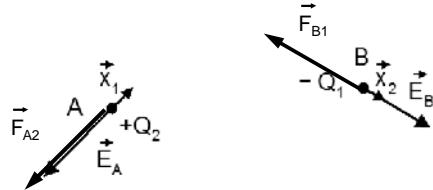- Vektori sila na naboje u to kama A i B:



- Iz slike je vidljivo da je sila na negativan naboje  $Q_1$  suprotnog smjera od polja u to ki B, a na pozitivan naboje  $Q_2$  istog smjera kao i polje u to ki A.

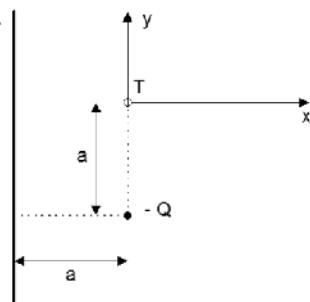

[Po etna stranica](#)

Stranica:I-18

## 5. zadatak

Ispred ravnine nabijene nabojem plošne gusto  $\sigma$  nalazi se na udaljenosti, a negativan to kasti naboje  $Q$ . Odredite izraz za vektor jakosti električnog polja  $E$  (koordinatne osi zadane prema slici) koje ravnina i to kasti naboje stvaraju u to ki T, a takođe odredite i iznos polja  $E$ . Zadano:

- $\sigma = +2 \text{ [nAs/m}^2\text{]}$
- $Q = -4\pi \text{ [nAs]}$
- $a = 1 \text{ [m]}$


[Po etna stranica](#)

Stranica:I-19

## Uvodni pojmovi

- HOMOGENO ELEKTRIČNO POLJE je polje koje u svim točkama prostora ima jednak iznos i smjer (primjer; ravnomjerno nabijena beskona na ravnina).
- NEHOMOGENO ELEKTRIČNO POLJE je polje koje u svim točkama prostora ima različiti iznos i/ili smjer (primjer; točka naboja, kugla, valjak, itd.).
- Gauss-ov teorem:

$$\iint_S \vec{D} d\vec{S} = \sum_i Q_i$$

- Primjena Gauss-ovog teorema za izračunavanje el. polja točkog naboja:



$$D \cdot \iint_S dS = E \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2 = Q$$

$$E = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2}$$


[Po etno stranica](#)

Stranica:I-20

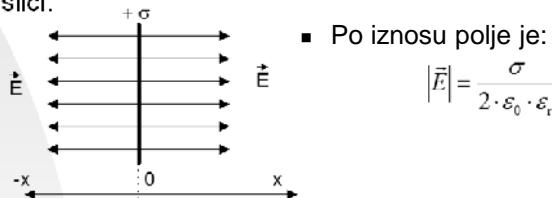
## Primjeri homogenog električnog polja

Beskona na ravnina nabijena plošnim nabojem  $\sigma$ .

- U okolini pozitivno nabijene ravnine polje izgleda kao na slici:



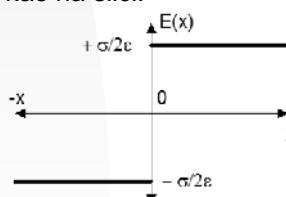- Funkcija ovisnosti polja o udaljenosti od ravnine izgleda kao na slici:




[Po etno stranica](#)

Stranica:I-21

### Dvije suprotno nabijene paralelne ravnine

- Za ovaj slučaj polje izgleda kao:

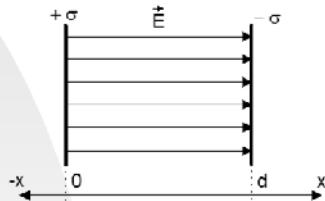


- Po iznosu polje između dviju ravnina je,

$$|\vec{E}| = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r}$$

dok izvan nema polja.

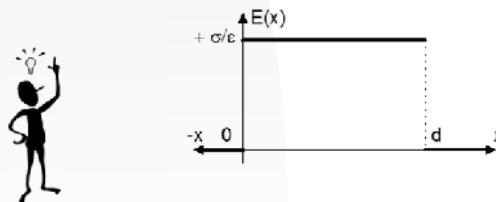- Funkcija ovisnosti polja o udaljenosti od pozitivno nabijene ravnine izgleda kao na slici:




[Po etra stranica](#)

Stranica:I-22

### Primjeri nehomogenog električnog polja
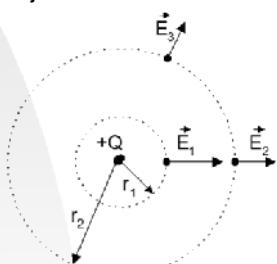
#### To kasti naboј

- U okolini pozitivno nabijenog to kastog naboja električno polje za označene točke ima prikazane smjerove:



- Električno polje ovisi o udaljenosti od to kastog naboja:


$$|\vec{E}| = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{1}{r^2}$$

- r - udaljenost od naboja Q do promatrane točke.

- Za prikazano polje to kastog naboja vrijedi:

$$|\vec{E}_2| = |\vec{E}_3|$$

$$|\vec{E}_1| > |\vec{E}_2|$$

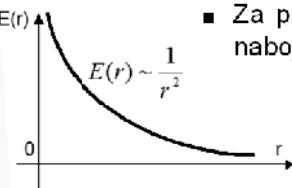


[Po etra stranica](#)

Stranica:I-23

### Vrlo dugi ravni vodi nabijen linijskim nabojem $\lambda$


- U okolini pozitivno nabijenog ravnog vodi a elektri no polje za ozna ene to ke ima prikazane smjerove:

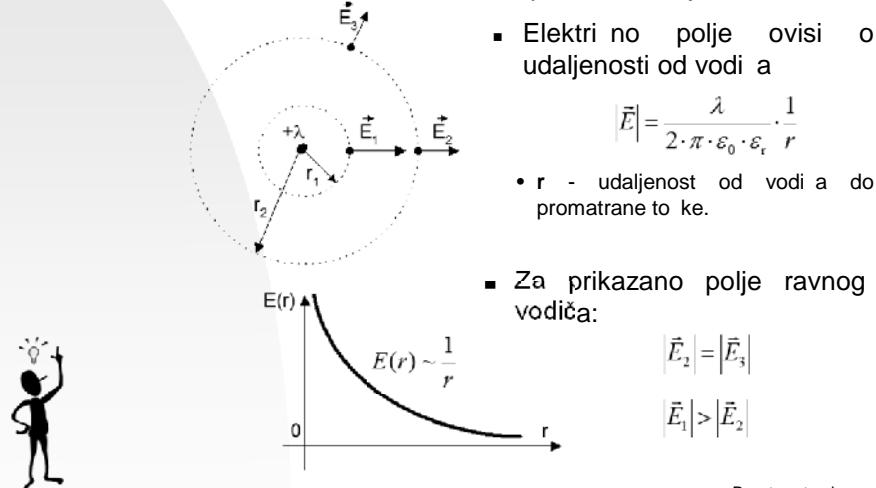
[Po etno stranica](#)

Stranica:I-24

### Pozitivno nabijena kugla


- U okolini pozitivno nabijene kugle polumjera R elektri no polje za ozna ene to ke ima prikazane smjerove :

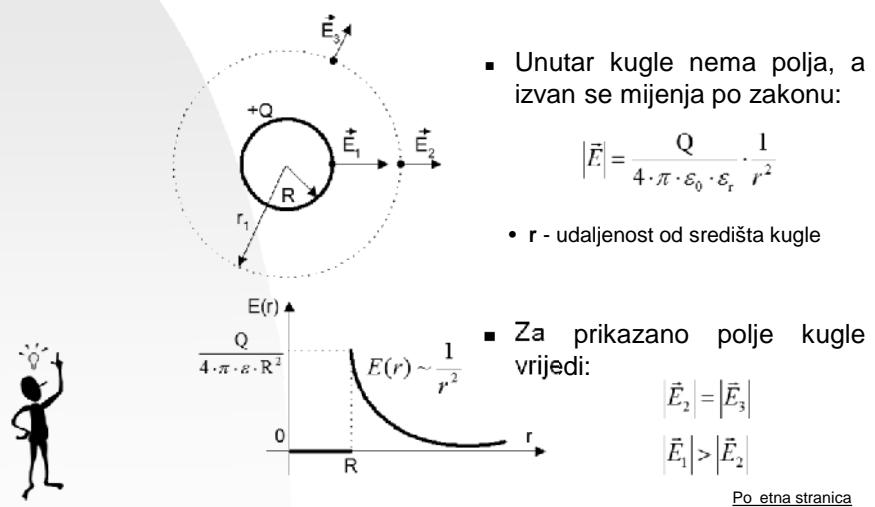
[Po etno stranica](#)

Stranica:I-25

### Pozitivno nabijeni valjak

- U okolini pozitivno nabijenog valjka polumjera  $R$  električno polje za označene točke ima prikazane smjerove:

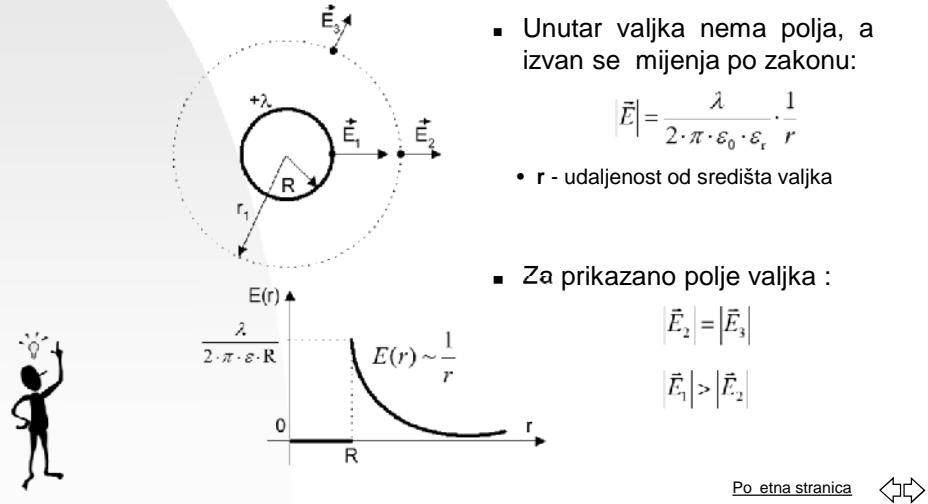[Po etra stranica](#)

Stranica:I-26


### Rješenje zadatka

- Polje u točki  $T$  stvaraju dva nabijena tijela, pozitivno nabijena ravnina i negativni točasti naboj.
- Ukupno polje određuje se metodom superpozicije:

Za svako pojedinačno tijelo određuje se njegov doprinos (polje koje bi stvorilo bez drugih nabijenih tijela u blizini).


Ukupno polje jednako je vektorskoj sumi pojedinih polja.

- Pozitivna nabijena ravnina stvara polje u točki  $T$ :

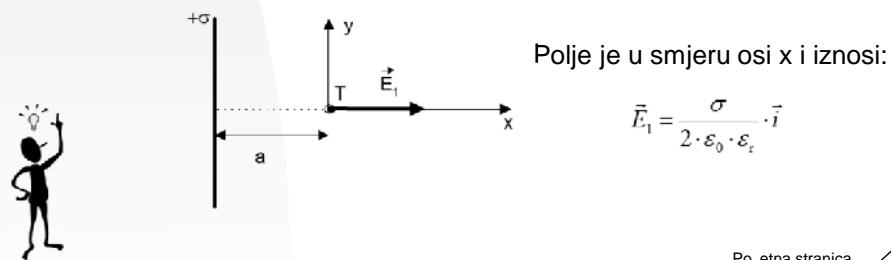
[Po etra stranica](#)

Stranica:I-27

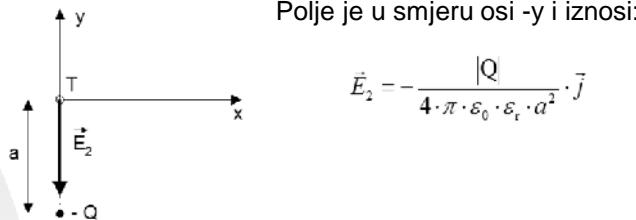- Negativno nabijeni to kasti naboje stvara polje u točki T:



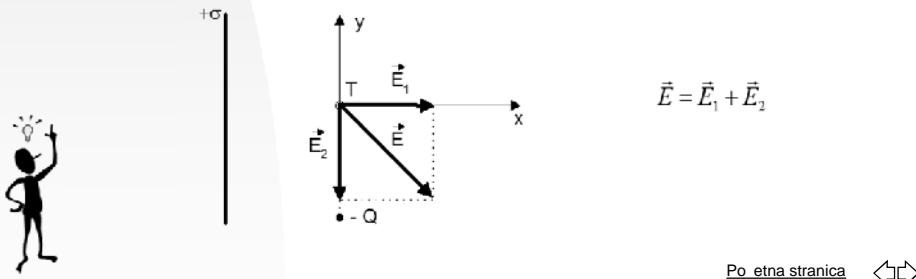- Ukupno polje jednako je vektorskom zbroju polja:



[Po etno stranica](#)

Stranica:I-28

- Uvrstivši vrijednosti za pojedina polja dobiva se ukupno polje u točki T:

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \vec{i} + \left( -\frac{|Q|}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot a^2} \cdot \vec{j} \right) \\ \vec{E} &= \frac{2 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 1} \cdot \vec{i} - \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-9}}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot 1^2} \cdot \vec{j} \\ \boxed{\vec{E} = 113 \cdot \vec{i} - 113 \cdot \vec{j} [\text{V/m}]}\end{aligned}$$

- Iznos vektora polja određuje se kao:

$$\begin{aligned}|\vec{E}| &= \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \sqrt{113^2 + 113^2} \\ \boxed{|\vec{E}| = 160 [\text{V/m}]}\end{aligned}$$

- Na drugi način zapisan vektor polja:



$$\begin{aligned}\vec{E} &= |\vec{E}| \angle \alpha \\ \boxed{\vec{E} = 160 \angle -45^\circ [\text{V/m}]}\end{aligned}$$


[Po etno stranica](#)

Stranica:I-29

## 6. zadatak

Dva duga ravna vodi a, polumjera  $r_0$  zanemarivo malog u odnosu na njihov me usobni razmak, nabijena su linijskim nabojima  $\lambda_1$  i  $\lambda_2$ , predznaka prikazanih na slici. Ako se u to ku A postavi negativan to kasti nabo Q, odredite silu koja djeluje na taj naboj. Zadano:


- $\lambda_1 = +2 \text{ [nAs/m]}$
- $\lambda_2 = -4 \text{ [nAs/m]}$
- $Q = -4 \text{ [pAs]}$
- $d = 1 \text{ [m]}$
- $d_1 = 0.25 \text{ [m]}$

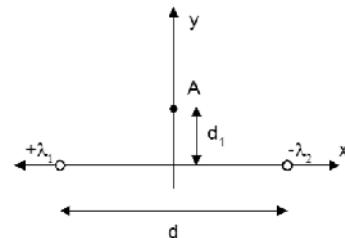
[Po etno stranica](#)


Stranica:I-30
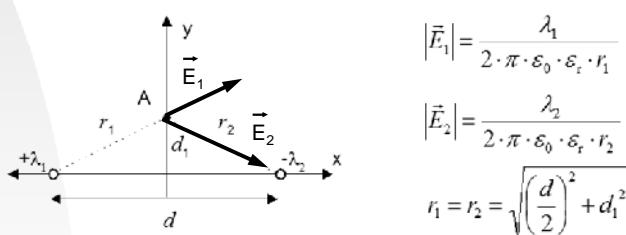
## Rješenje zadatka

- Na naboj Q djeluje el. polje koje stvaraju dva vodi a.
- Elektri no polje  $E_A$  odre uje se metodom superpozicije.
- Lijevi vodi stvara el. polje  $E_1$ , a desni vodi el. polje  $E_2$ :



- Ukupno el. polje u to ki A,  $E_A$ :

$$\vec{E}_A = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$


[Po etno stranica](#)

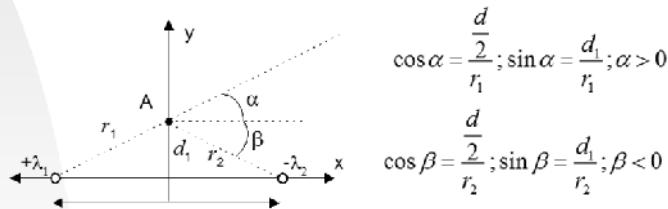

Stranica:I-31

- Ukupno polje najlakše je odrediti ako oba vektora polja prikažemo pomoću jedinih vektora:

$$\vec{E}_1 = |\vec{E}_1| \cdot \cos \alpha \cdot \vec{i} + |\vec{E}_1| \cdot \sin \alpha \cdot \vec{j}$$

$$\vec{E}_2 = |\vec{E}_2| \cdot \cos \beta \cdot \vec{i} + |\vec{E}_2| \cdot \sin \beta \cdot \vec{j}$$

- Kuteve  $\alpha$  i  $\beta$  odredujemo iz slike:



- Ukupno el. polje u točki A,  $E_A$ :

$$\vec{E}_A = |\vec{E}_1| \cdot \cos \alpha \cdot \vec{i} + |\vec{E}_1| \cdot \sin \alpha \cdot \vec{j} + |\vec{E}_2| \cdot \cos \beta \cdot \vec{i} + |\vec{E}_2| \cdot \sin \beta \cdot \vec{j}$$

[Po etra stranica](#)

Stranica:I-32

$$\vec{E}_A = (|\vec{E}_1| \cdot \cos \alpha + |\vec{E}_2| \cdot \cos \beta) \cdot \vec{i} + (|\vec{E}_1| \cdot \sin \alpha + |\vec{E}_2| \cdot \sin \beta) \cdot \vec{j}$$

$$\vec{E}_A = \left( \frac{|\lambda_1|}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_1} \cdot \frac{d}{r_1^2} + \frac{|\lambda_2|}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_2} \cdot \frac{d}{r_2^2} \right) \cdot \vec{i} + \left( \frac{|\lambda_1|}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_1} \cdot \frac{d_1}{r_1^2} - \frac{|\lambda_2|}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_2} \cdot \frac{d_2}{r_2^2} \right) \cdot \vec{j}$$

$$\vec{E}_A = \frac{d}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \left( \frac{|\lambda_1|}{r_1^2} + \frac{|\lambda_2|}{r_2^2} \right) \cdot \vec{i} + \frac{d_1}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \left( \frac{|\lambda_1|}{r_1^2} - \frac{|\lambda_2|}{r_2^2} \right) \cdot \vec{j}$$

$$\vec{E}_A = \frac{d \cdot (|\lambda_1| + |\lambda_2|)}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \left( \left( \frac{d}{2} \right)^2 + d_1^2 \right)} \cdot \vec{i} + \frac{d_1 \cdot (|\lambda_1| - |\lambda_2|)}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \left( \left( \frac{d}{2} \right)^2 + d_1^2 \right)} \cdot \vec{j}$$


- Ako se uvrste poznate vrijednosti dobije se:

$$\vec{E}_A = 173 \cdot \vec{i} - 29 \cdot \vec{j} \quad [\text{V/m}] = 175 \angle -9^\circ \quad [\text{V/m}]$$

[Po etra stranica](#)

Stranica:I-33

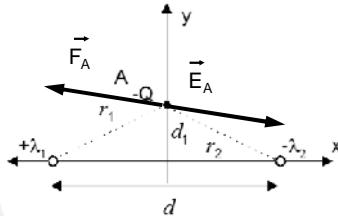- Sila na negativan naboju Q u točki A onda ima smjer kao na slici:



- Vektor sile je:

$$\vec{F}_A = Q \cdot \vec{E}_A = -4 \cdot 10^{-12} \cdot (173 \cdot \vec{i} - 29 \cdot \vec{j}) = -0.69 \cdot \vec{i} + 0.11 \cdot \vec{j} [nN]$$

$$\boxed{\vec{F}_A = 0.7 \angle 171^\circ [nN]}$$

[Po etno stranica](#)

Stranica:I-34

## 7. zadatak

To kasti naboju nalazi se u središtu šuplje metalne nenabijene kugle vanjskog polumjera  $R_2$  i unutrašnjeg polumjera  $R_1$ . Odredite el. polje u točkama A i B za sljedeće slučajeve:

- ✓ to kasti naboju Q u središtu nenabijene kugle
- ✓ kugla nabijena nabojem Q bez to kastog naboja u središtu
- ✓ to kasti naboju Q u središtu kugle nabijene nabojem Q
- ✓ to kasti naboju Q u središtu kugle nabijene nabojem Q istog iznosa, ali suprotnog predznaka

Zadano:


- $Q = +9 [nAs]$
- $R_1 = 14 [\text{mm}]$
- $R_2 = 17 [\text{mm}]$
- $r_A = 1 [\text{cm}]$
- $r_B = 2 [\text{cm}]$

[Po etno stranica](#)

Stranica:I-35
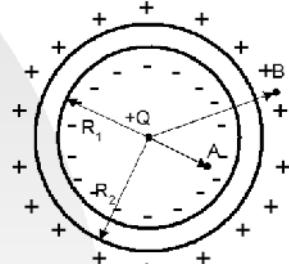
## Rješenje zadatka

Prvi slučaj: točkasti naboј Q u središtu nenabijene kugle.



- U točki A (unutar šupljje kugle) električno polje stvara točkasti naboј.

$$|\vec{E}_A| = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_A^2}$$

$$|\vec{E}_A| = \frac{9 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot (1 \cdot 10^{-2})^2} = 808 \text{ [kV/m]}$$

- Pod utjecajem električnog polja koje stvara točkasti naboј dolazi do influencije naboja na kugli (-Q na unutarnjoj plohi kugle i +Q na vanjskoj plohi kugle).

- Električno polje u točki B onda iznosi:


$$|\vec{E}_B| = \frac{Q - Q + Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_B^2} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_B^2} = \frac{9 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot (2 \cdot 10^{-2})^2}$$

$$|\vec{E}_B| = 202 \text{ [kV/m]}$$


[Po etapa stranica](#)


Stranica:I-36

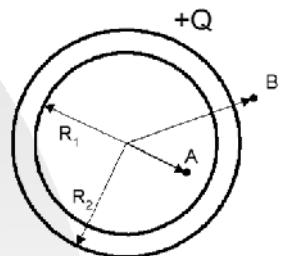Drugi slučaj: nabijena kugla bez točkastog naboja u središtu



- Unutar kugle nema naboja tako da nema ni polja u točki A:

$$|\vec{E}_A| = 0$$

- Električno polje u točki B stvara nabijena kugla:


$$|\vec{E}_B| = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_B^2} = \frac{9 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot (2 \cdot 10^{-2})^2}$$

$$|\vec{E}_B| = 202 \text{ [kV/m]}$$


[Po etapa stranica](#)


Stranica:I-37

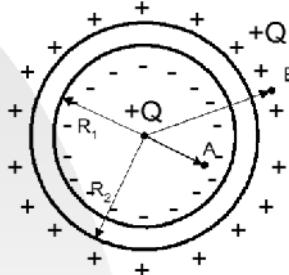Treći slučaj: to kasti naboј Q u središtu nabijene kugle (Q)



- Unutar kugle el. polje stvara to kasti naboј Q:

$$|\vec{E}_A| = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_A^2}$$

$$|\vec{E}_A| = \frac{9 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot (1 \cdot 10^{-2})^2} = 808 \text{ [kV/m]}$$

- Pod utjecajem el. polja koje stvara to kasti naboј dolazi do influencije naboja na kugli (-Q na unutarnjoj plohi kugle i +Q na vanjskoj plohi kugle).

- El. polje u točki B onda iznosi:




$$|\vec{E}_B| = \frac{Q - Q + Q + Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_B^2} = \frac{2 \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_B^2} = \frac{2 \cdot 9 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot (2 \cdot 10^{-2})^2}$$

$$|\vec{E}_B| = 404 \text{ [kV/m]}$$

[Po etno stranica](#)


Stranica:I-38

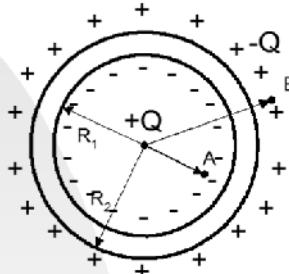Cetvrti slučaj: to kasti naboј Q u središtu nabijene kugle (-Q)



- Unutar kugle el. polje stvara to kasti naboј Q:

$$|\vec{E}_A| = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_A^2}$$

$$|\vec{E}_A| = \frac{9 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot (1 \cdot 10^{-2})^2} = 808 \text{ [kV/m]}$$

- Pod utjecajem el. polja koje stvara to kasti naboј dolazi do influencije naboja na kugli (-Q na unutarnjoj plohi kugle i +Q na vanjskoj plohi kugle).

- El. polje u točki B onda iznosi:



$$|\vec{E}_B| = \frac{Q - Q + Q - Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_B^2} = \frac{0}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_B^2}$$


$$|\vec{E}_B| = 0 \text{ [kV/m]}$$

[Po etno stranica](#)


Stranica:II- 1
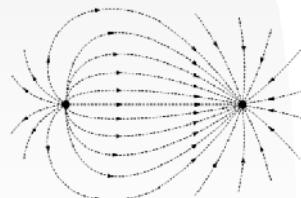
# Elektrostatika


- Veza električnog polja i potencijala.
- Električni potencijal.
- Potencijalna energija.
- Rad.
- Zakon o očuvanju energije.



Stranica:II- 2

## 1. zadatak

Na slici su prikazane ekvipotencijalne plohe nekog elektrostatskog polja. Odredite u kakvom su odnosu iznosi sila  $F_A$  i  $F_B$  koje djeluju na pozitivan točasti naboј. Također, odredite smjerove vektora sila  $F_A$  i  $F_B$ .

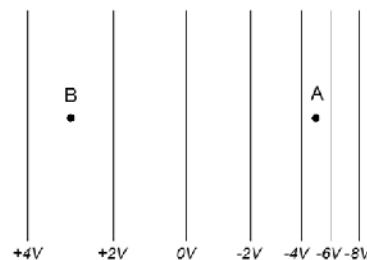
[Pređi na drugu stranicu](#)


Stranica:II- 3

## Uvodni pojmovi

- Svakoj to ki prostora u kojoj postoji elektri no polje može se pridijeliti skalarna veli ina - elektri ni potencijal. Pri tome je el. potencijal funkcija el. polja:

$$\varphi = f(\vec{E})$$

- Potencijal promatrane to ke:

$$\varphi_{\text{promatrana tocka}} = - \int_{\text{referentna tocka}}^{\text{promatrana tocka}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Ako se el. polje mijenja samo u smjeru osi x, onda vrijedi:

$$\varphi_{\text{promatrana tocka}} = - \int_{\text{referentna tocka}}^{\text{promatrana tocka}} \vec{E}(x) \cdot d\vec{x}$$

- Potencijal neke to ke se definira u odnosu na referentnu to ku za koju vrijedi:

$$\varphi_{\text{referentne tocke}} = 0$$



Po etna stranica

Stranica:II- 4

## Uvodni pojmovi

- El. polje se tako er može prikazati kao funkcija potencijala:

$$\vec{E} = g(\varphi)$$

- Ovisnost polja o potencijalu:

$$E(x) = - \frac{d\varphi(x)}{dx}$$

Smjer porasta elektri nog potencijala suprotan je smjeru vektora elektri nog polja.

Iznos elektri nog polja je jednak brzini promjene elektri nog potencijala.

- Polje elektri nog potencijala prikazuje se ekvipotencijalnim plohama (plohamama istog potencijala).




Po etna stranica

Stranica:II- 5
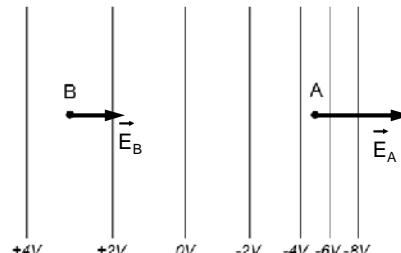
## Rješenje zadatka

- Da bi se odredio smjer sile na naboju q potrebno je prvo odrediti smjer električnog polja.
- Smjer električnog polja je suprotan od smjera porasta potencijala tako da za prikazano elektrostatsko polje vektori polja u točkama A i B su sljedeći:




- Kako se radi o silama na pozitivan naboju i smjeru sila u točkama A i B su istog smjera kao i vektori polja.

[Po etapa stranica](#)


Stranica:II- 6

- Iznosi polja su proporcionalni brzini promjene potencijala. Za prikazano polje vrijedi:
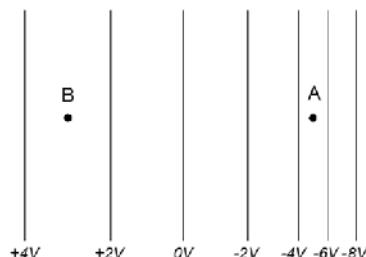
$$\left( \frac{d\varphi(x)}{dx} \right)_A > \left( \frac{d\varphi(x)}{dx} \right)_B$$



- Kako je sila proporcionalna polju vrijedi:

$$|\vec{F}_A| > |\vec{F}_B|$$


[Po etapa stranica](#)


Stranica:II- 7

## 2. zadatak

Nacrtajte funkciju promjene potencijala izme u dvije raznoimenio nabijene ravnine uz razli ito definirane referentne to ke:

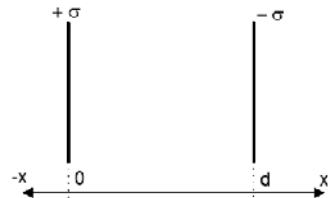- a)  $x_{ref} = 0$
- b)  $x_{ref} = d/2$
- c)  $x_{ref} = d$




[Po etna stranica](#)

Stranica:II- 8
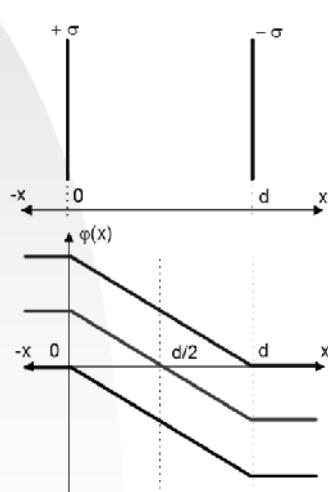
## Rješenje zadatka

- Polje izme u dvije ravnine je homogeno:



$$E(x) = E \quad \text{za } 0 < x < d$$

Potencijal bilo koje to ke izme u dvije ravnine je:

$$\varphi(x) = - \int_{x_{ref}}^x E \cdot dx = -E \cdot x \Big|_{x_{ref}}^x$$

$$\varphi(x) = -E \cdot x + E \cdot x_{ref}$$

za  $x_{ref} = 0$ :

$$\varphi(x) = -E \cdot x$$

za  $x_{ref} = d/2$ :

$$\varphi(x) = -E \cdot x + E \cdot d/2$$

za  $x_{ref} = d$ :

$$\varphi(x) = -E \cdot x + E \cdot d$$


[Po etna stranica](#)

Stranica:II- 9

### 3. zadatak

To kasti naboje Q nalazi se u točki C. Položaj dviju točaka A i B prikazan je na slici. Odredite napon  $U_{AB}$ . Ukoliko se točka A nalazi na potencijalu  $\varphi_A$  odredite točku na x osi u kojoj će potencijal imati vrijednost 0 [V]. Zadano:

- $Q = 27.82 \cdot \sqrt{2} \cdot 10^{-9}$  [As]
- $\varphi_A = -46$  [V]
- $a = 1$  [m]
- $b = 3$  [m]
- $h = 2$  [m]
- $\epsilon = \epsilon_0$

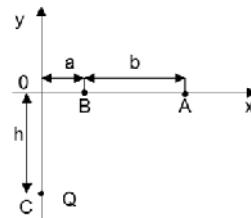
[Po etapa stranica](#)

Stranica:II- 10

### Uvodni pojmovi

- Polje potencijala u nekom prostoru može se odrediti na dva načina:

- 1 Najprije se na osnovu zadane raspodjele naboja odredi električno polje (na osnovu poznatih postupaka dosada razmatranih) u prostoru. Zatim se uz zgodno\* odabranu referentnu točku polje potencijala traži po definiciji:

$$\varphi(x) = - \int_{x_{\text{ref}}}^x \vec{E}(x) \cdot d\vec{x}$$

- 2 Zadana raspodjela naboja promatra se kao skup točkastih naboja ("model točkastog naboja"). Ukupan potencijal nalazi se superpozicijom, skalarni doprinosi (sumom ili integralom), doprinosa tih elementarnih naboja. Osim modela točkastog naboja, nekada se mogu koristiti i drugi modeli i veće potencijale znamo ili smo ih prethodno izračunali (nabijeni štap, prsten, ploha).


\* različitim izborom referentne točke dobitemo razlike iznose potencijala, ali će razlike potencijala uvijek biti jednake za bilo koje dvije točke prostora.


[Po etapa stranica](#)

Stranica:II- 11
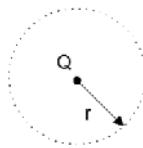
## Uvodni pojmovi

- Polje potencijala u okolini to kastog naboja može se odrediti na sljedeći način:



$$\varphi(r) = - \int_{r_{ref}}^r \vec{E}(r) \cdot d\vec{r}$$

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{r_{ref}} \right)$$

- Za definiranu referentnu točku u beskonačnosti vrijedi:

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \frac{1}{r}$$

- Napon između dviju točaka u polju to kastog naboja:



$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$$


$$U_{AB} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \left( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_{ref}} \right) - \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \left( \frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_{ref}} \right) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \left( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

[Pređi na stranicu](#)


Stranica:II- 12
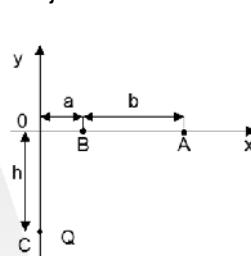
## Rješenje zadatka

- Potencijal točaka A i B može se izračunati kao:



$$\varphi_A = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \left( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_{ref}} \right)$$

$$r_A = \sqrt{h^2 + (a+b)^2}$$

$$\varphi_B = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \left( \frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_{ref}} \right)$$

$$r_B = \sqrt{h^2 + a^2}$$

- Napon  $U_{AB}$  je onda:

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \left( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_{ref}} \right) - \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \left( \frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_{ref}} \right)$$

$$U_{AB} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \left( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{h^2 + (a+b)^2}} - \frac{1}{\sqrt{h^2 + a^2}} \right)$$


[Pređi na stranicu](#)


Stranica:II- 13

- Iznos napona  $U_{AB}$ :

$$U_{AB} = \frac{27.82 \cdot \sqrt{2} \cdot 10^{-9}}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12}} \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{2^2 + (1+3)^2}} - \frac{1}{\sqrt{2^2 + 1^2}} \right) = -79[V]$$

- Napon se može odrediti bez određivanja referentne točke, jer je razlika potencijala između dvije točke u prostoru neovisna o odabranoj referentnoj točki.
- Iz poznatog potencijala točke A može se odrediti udaljenost ekvipotencijalne plohe referentnog potencijala u zadatu:

$$\varphi_A = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_{ref}} \right) \quad r_{ref} = \frac{\frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_A} - \varphi_A}{\frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_A}}$$



$$r_{ref} = \frac{27.82}{\frac{27.82}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12}} \cdot \frac{1}{\sqrt{20}} - (-46)} = 2.83[m]$$

- Na osi x to je to ka:  $x_{ref} = \sqrt{r_{ref}^2 - h^2} = \sqrt{2.83^2 - 2^2} = 2[m]$


[Prethodna stranica](#)

Stranica:II- 14

## 4. zadatak

Odredite rad prilikom pomicanja pokusnog točkastog naboja  $Q_0$  iz točke A u točku B. Točke A i B predstavljaju vrhove zamišljenog kvadrata koji leži u ravni okomitoj na dva paralelna i suprotno nabijena ravna vodi a (slika). Zadano:


- $Q_0 = -4 \cdot 10^{-12} [\text{As/m}]$
- $|\lambda| = 1.77 \cdot 10^{-8} [\text{As/m}]$
- $\epsilon = \epsilon_0$

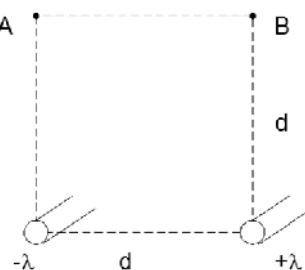[Prethodna stranica](#)

Stranica:II- 15
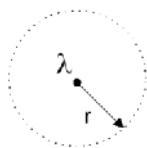
## Uvodni pojmovi

- Polje potencijala u okolini nabijenog ravnog vodi a može se odrediti na sljede i na in:



$$\varphi(r) = - \int_{r_{\text{ref}}}^r \vec{E}(r) \cdot d\vec{r}$$

$$\varphi(r) = \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \ln \frac{r_{\text{ref}}}{r}$$

- Napon izme u dviju toaka u polju ravnog vodi a:

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$$

$$U_{AB} = \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \ln \frac{r_{\text{ref}}}{r_A} - \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \ln \frac{r_{\text{ref}}}{r_B} = \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \ln \frac{r_B}{r_A}$$


[Po etno stranica](#)

Stranica:II- 16

## Uvodni pojmovi

- Potencijalna energija to kastog naboja u elektri nom polju u to ki A:

$$W_{pA} = Q \cdot \varphi_A$$

pri emu je el. polje stvorilo neko drugo nabijeno tijelo (to kasti naboja, ravni vodi , kugla, plo a, itd.).

- Rad pri pomicanju to kastog naboja definiran je kao:

$$A = Q \cdot (\varphi_{\text{pocetak}} - \varphi_{\text{kraj}})$$

### Predznak rada:


- $A > 0$ ; pomicanje pod utjecajem sile elektri nog polja = smanjenje potencijalne energije
- $A < 0$ ; pomicanje pod utjecajem vanjske sile = pove anje potencijalne energije


[Po etno stranica](#)

Stranica:II- 17
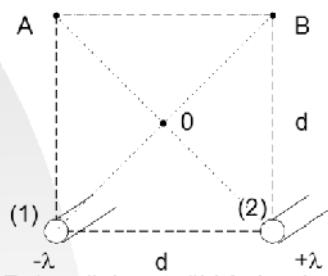
## Rješenje zadatka

- Rad pri pomicanju pokusnog naboja  $Q_0$  je:



$$A = Q_0 \cdot (\varphi_A - \varphi_B)$$

Da bi se odredili potencijali to aka A i B potrebno je odrediti referentnu to ku. Prepostavimo da se ona nalazi u središtu kvadrata.

- Potencijalu u točki A doprinose oba vodi a:



$$\varphi_A = \varphi_{A1} + \varphi_{A2}$$

$$\varphi_A = \frac{-\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{r_{10}}{r_{A1}} + \frac{+\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{r_{20}}{r_{A2}}$$

$$\varphi_A = \frac{-\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{\frac{d\sqrt{2}}{2}}{d} + \frac{+\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{\frac{d\sqrt{2}}{2}}{d\sqrt{2}}$$

[Po etra stranica](#)



Stranica:II- 18

$$\varphi_A = \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \left( -\ln \frac{\sqrt{2}}{2} + \ln \frac{1}{2} \right) - \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} - \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- Potencijal u točki B određuje se na isti način:

$$\varphi_B = \varphi_{B1} + \varphi_{B2}$$

$$\varphi_B = \frac{-\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{r_{10}}{r_{B1}} + \frac{+\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{r_{20}}{r_{B2}}$$

$$\varphi_B = \frac{-\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{\frac{d\sqrt{2}}{2}}{d\sqrt{2}} + \frac{+\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{\frac{d\sqrt{2}}{2}}{d}$$

$$\varphi_B = \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \left( -\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- Rad pri pomicanju naboja onda iznosi:



$$A = Q_0 \cdot \left( \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = Q_0 \cdot \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \ln \frac{1}{2} = +880 \text{ [pWs]}$$

gdje nam pozitivan predznak govori o dobivenom radu.

[Po etra stranica](#)




Stranica:II- 19

## 5. zadatak

Zadana su dva to kasta naboja  $Q$  na udaljenosti  $d$  prema slici. Koliko mora iznositi minimalna brzina elektrona u to ki A udaljenoj  $2d$  od spojnice naboja, da bi on mogao sti i u to ku B (udaljenu d od spojnice naboja) s druge strane spojnice. Elektron se giba po simetrali spojnice.

Zadano:

- $Q = -10 \cdot 10^{-11} \text{ [C]}$
- $d = 0.1 \text{ [m]}$
- $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ [kg]}$
- $q_e = -1.6 \cdot 10^{-19} \text{ [C]}$

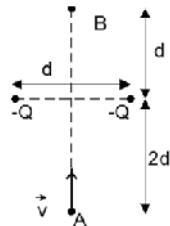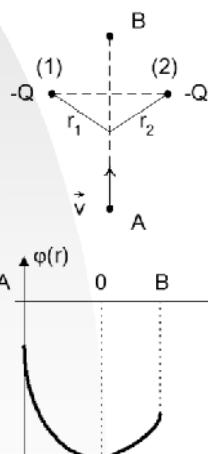

[Po etno stranica](#)

Stranica:II- 20

## Rješenje zadatka

- Potencijal u nekoj to ki na spojnici A-B može se izra unati kao:

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$$



$$\varphi = \frac{-Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_{ref}} \right) + \frac{-Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \left( \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_{ref}} \right)$$

Budu i da je  $r_1 = r_2$  i uz prepostavljenu referentnu to ku u beskona nosti, za potencijal vrijedi:

$$\varphi = \frac{-Q}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \frac{1}{r_1}$$

Funkcija potencijala mijenja se kao što je prikazano na slici:

Da bi elektron stigao do to ke B potrebno je nadvladati potencijalnu barijeru prikazanu na slici.

[Po etno stranica](#)

Stranica:II- 21

- Elektron se od to ke 0 do to ke B giba pod utjecajem elektri nog polja.
- Me utim, da bi elektron stigao do to ke 0 na elektron se mora djelovati vanjskim utjecajem, odnosno vrijedi sljede e:

$$W_{kinA} + W_{polA} = W_{pol0}; \quad W_{kin0} = 0$$

$$\frac{m \cdot v^2}{2} + (-q_e) \cdot \varphi_A = (-q_e) \cdot \varphi_0$$

$$r_A = \sqrt{(2d)^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2} = d \frac{\sqrt{17}}{2}; \quad r_0 = \frac{d}{2}$$

$$\frac{m \cdot v^2}{2} = -q_e \cdot \left( \frac{-Q}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon} \frac{1}{r_0} - \frac{-Q}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon} \frac{1}{r_A} \right) = \frac{q_e \cdot Q}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon} \left( \frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_A} \right)$$

$$v = \sqrt{\frac{q_e \cdot Q}{\pi \cdot \epsilon \cdot m} \left( \frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_A} \right)} = \sqrt{\frac{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 10 \cdot 10^{-11}}{\pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 9.1 \cdot 10^{-31}} \left( \frac{2}{0.1} - \frac{2}{0.1\sqrt{17}} \right)}$$

$$v = 3.1 \cdot 10^6 \text{ [m/s]}$$

[Po etna stranica](#)

Stranica:II- 22


## 6. zadatak

U metalnoj kuglinoj ljesuci ( $R_2$ ,  $R_3$ ) koncentri no se nalazi metalna kugla polumjera  $R_1$  (slika). Kuglina ljeska nabijena je nabojem  $Q_2$ , a metalna kugla nabojem  $Q_1$ . Nacrtajte dijagrame funkcije promjene el. polja  $E(r)$  i potencijala  $\varphi(r)$  u zavisnosti o udaljenosti  $r$  od središta sustava ako je:

- 1)  $Q_1 = -2 \text{ [nC]}$ ,  $Q_2 = 0$ ,  $r_{ref} = \infty$
- 2)  $Q_1 = +2 \text{ [nC]}$ ,  $Q_2 = +2 \text{ [nC]}$ ,  $r_{ref} = \infty$
- 3)  $Q_1 = +2 \text{ [nC]}$ ,  $Q_2 = -2 \text{ [nC]}$ ,  $r_{ref} = \infty$


Zadano:

- $R_1 = 2 \text{ [cm]}$
- $R_2 = 4 \text{ [cm]}$
- $R_3 = 4.5 \text{ [cm]}$

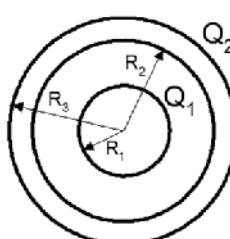[Po etna stranica](#)

Stranica:II- 23

## Rješenje zadatka

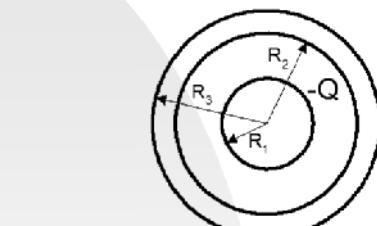Prvi slučaj:  $E(r)$ Za  $r < R_1$ :


$$E(r) = 0$$

Za  $R_1 < r < R_2$ :


$$E(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2}$$

Unutar metala nema polja; za  $R_2 < r < R_3$ :

$$E(r) = 0$$

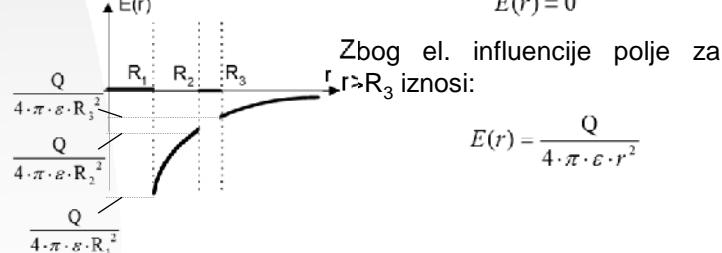[Po etno stranica](#)

Stranica:II- 24

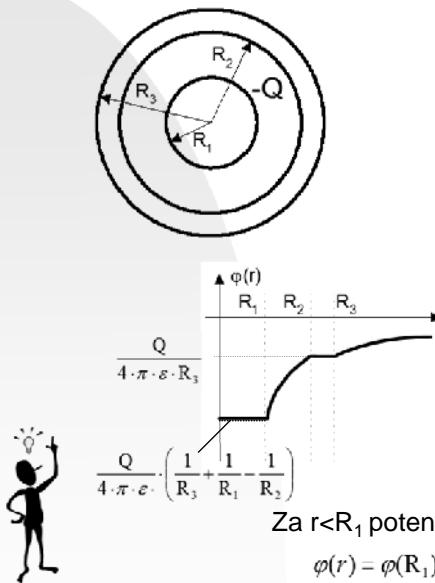Prvi slučaj:  $\phi(r)$ 

Referentna točka nalazi se u beskonaosti:

$$\phi_{ref} = 0$$

Za  $r > R_3$ :

$$\phi(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r} - \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r_{ref}} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r}$$

Za  $R_2 < r < R_3$  potencijal je konstantan jer u metalu nema polja:

$$\phi(r) = \phi(R_2) = \phi(R_3) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot R_3}$$

Za  $R_1 < r < R_2$ :

$$\phi(r) = U_{rR_2} + \phi(R_2)$$


$$\phi(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r} - \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot R_2} + \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot R_3}$$

Za  $r < R_1$  potencijal je konstantan:

$$\phi(r) = \phi(R_1) = U_{R_1 R_2} + \phi(R_2)$$

[Po etno stranica](#)

Stranica:II- 25

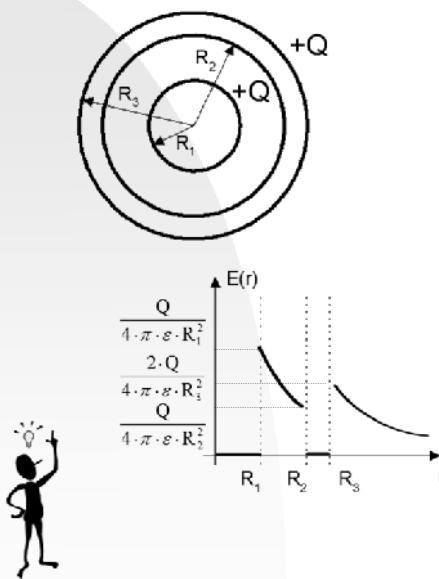Drugi slučaj:  $E(r)$ Za  $r < R_1$ :

$$E(r) = 0$$

Za  $R_1 < r < R_2$ :

$$E(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2}$$

Za  $R_2 < r < R_3$ :


$$E(r) = 0$$

Zbog nabijene vanjske kugle i el. influencije polje za  $r > R_3$ :

$$E(r) = \frac{2 \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2}$$

[Po etra stranica](#)

Stranica:II- 26

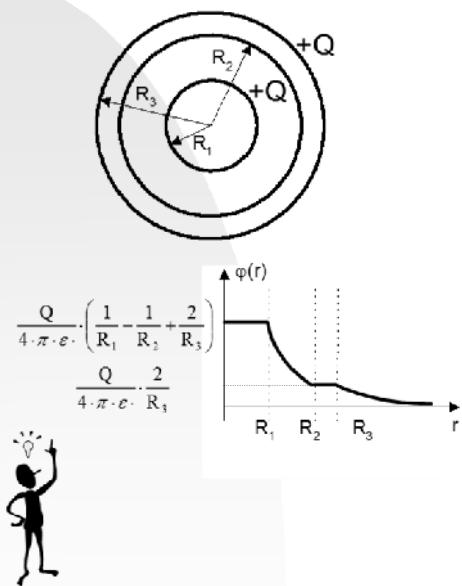Drugi slučaj:  $\phi(r)$ 

Referentna točka nalazi se u beskonaosti:

$$\varphi_{ref} = 0$$

Za  $r > R_3$ :

$$\varphi(r) = \frac{2 \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r} - \frac{2 \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r_{ref}} = \frac{2 \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r}$$

Za  $R_2 < r < R_3$  potencijal je konstantan jer u metalu nema polja:

$$\varphi(r) = \varphi(R_2) = \varphi(R_3)$$

Za  $R_1 < r < R_2$ :

$$\varphi(r) = U_{R_2} + \varphi(R_2)$$


$$\varphi(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r} - \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot R_2} + \frac{2 \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot R_3}$$

Za  $r < R_1$  potencijal je konstantan:

$$\varphi(r) = \varphi(R_1) = U_{R_1 R_2} + \varphi(R_2)$$

[Po etra stranica](#)

Stranica:II- 27

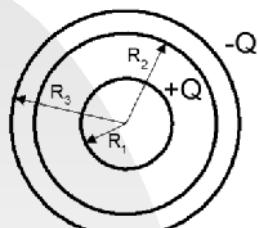Tre i slu aj:  $E(r)$ Za  $r < R_1$ :

$$E(r) = 0$$

Za  $R_1 < r < R_2$ :


$$E(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2}$$

Za  $R_2 < r < R_3$ :


$$E(r) = 0$$

Zbog nabijene vanjske kugle i el. influencije polje za  $r > R_3$ :

$$E(r) = \frac{Q - Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2} = 0$$

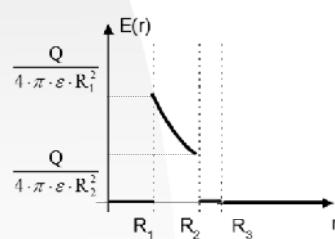[Po etra stranica](#)

Stranica:II- 28

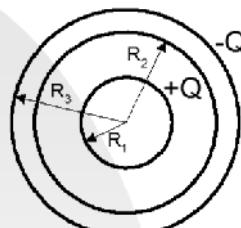Tre i slu aj:  $\phi(r)$ 

Referentna to ka nalazi se u beskona nosti:

$$\varphi_{ref} = 0$$

Budu i da izvan sustava nema polja, za  $r > R_3$ :

$$\varphi(r) = 0$$

Za  $R_2 < r < R_3$  potencijal je konstantan jer u metalu nema polja:

$$\varphi(r) = \varphi(R_2) = \varphi(R_3) = 0$$


Za  $R_1 < r < R_2$ :

$$\varphi(r) = U_{rR_2} + \varphi(R_2)$$

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r} - \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot R_2}$$

Za  $r < R_1$  potencijal je konstantan:


$$\varphi(r) = \varphi(R_1) = U_{R_1R_2} + \varphi(R_2)$$

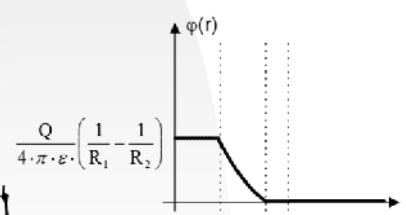[Po etra stranica](#)

Stranica:III- 1
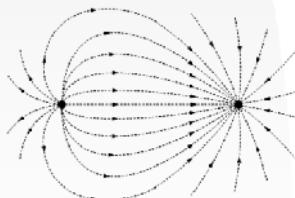
# Elektrostatika


- Električno polje na granici dva dielektrika.
- Plošasti kondenzator.
- Cilindrični kondenzator.
- Kuglasti kondenzator.



Stranica:III- 2

## 1. zadatak


Dvije metalne ploče sa zrakom kao izolatorom bile su spojene na izvor napona  $U$ , a zatim odspojene od njega. Nakon toga je razmak ploča povećan na dvostruki iznos, a zrak je zamijenjen tinjem ( $\epsilon_r = 6$ ). Odredite što se događa s električnim poljem, naponom između ploča, kapacitetom kondenzatora, nabojem na pločama i energijom u kondenzatoru.

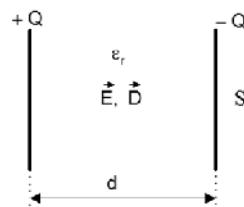
[Prekratka stranica](#)


Stranica:III- 3

## Uvodni pojmovi

- Za plošne kondenzator vrijedi:

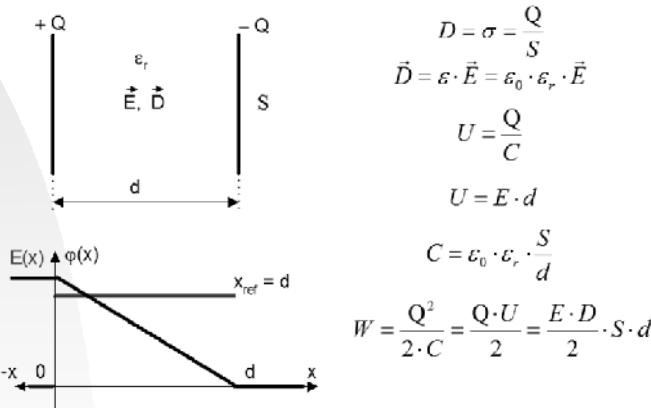

El. polje je konstantno.

Potencijal je linearna funkcija.


[Po etapa stranica](#)



Stranica:III- 4
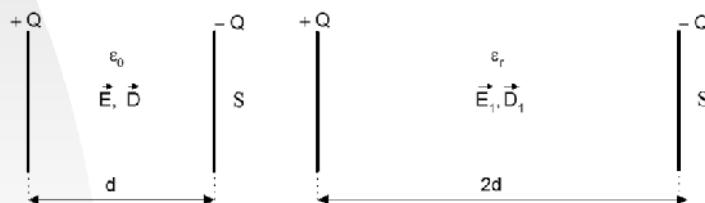
## Rješenje zadatka

- Na plošne kondenzatora je bio spojen napon  $U$  i plošne su se nabile nabojem  $Q$ .
- Nakon toga je kondenzator odspojen, povećan je razmak među plošama i ubaćen je dielektrički.



- Budući da je kondenzator odspojen od izvora napajanja nakon ubacivanja izolatora vrijedi:

$$Q = \text{konst.}$$

[Po etapa stranica](#)



Stranica:III- 5

- Vektor dielektričnog pomaka  $D$ :

$$D = \frac{Q}{S}; D_1 = \frac{Q}{S} \Rightarrow D = D_1$$

- El. polje  $E$ :

$$E = \frac{D}{\epsilon_0}; E_1 = \frac{D_1}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \Rightarrow \frac{E_1}{E} = \frac{\frac{D_1}{\epsilon_0}}{\frac{D}{\epsilon_0}} = \frac{1}{\epsilon_r} = \frac{1}{6}$$

- Napon  $U$ :

$$U = E \cdot d; U_1 = E_1 \cdot 2d \Rightarrow \frac{U_1}{U} = \frac{E_1 \cdot 2d}{E \cdot d} = \frac{1}{3}$$

- Kapacitet  $C$ :

$$C = \epsilon_0 \cdot \frac{S}{d}; C_1 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{S}{2d} \Rightarrow \frac{C_1}{C} = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{S}{2d}}{\epsilon_0 \cdot \frac{S}{d}} = \frac{\epsilon_r}{2} = 3$$

- Energija  $W$ :

$$W = \frac{Q \cdot U}{2}; W_1 = \frac{Q \cdot U_1}{2} \Rightarrow \frac{W_1}{W} = \frac{\frac{Q \cdot U_1}{2}}{\frac{Q \cdot U}{2}} = \frac{U_1}{U} = \frac{1}{3}$$


[Prethodna stranica](#)

Stranica:III- 6

## 2. zadatak

Na slici su prikazane dvije ploče nabijene nabojem površinske gustoće  $\sigma$  između kojih se nalaze dva sloja dielektrika uz njih te sloj metala u sredini.


- Skicirajte funkcije jakosti polja  $E(x)$  i potencijala  $\phi(x)$ .
- Izvedite izraze za funkciju potencijala  $\phi(x)$  za  $0 < x < c$  uz pretpostavku da su poznati  $\sigma, a, b, c$  te  $\epsilon_1 > \epsilon_2$ .

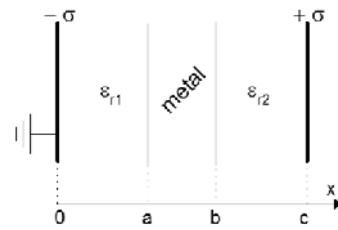[Prethodna stranica](#)

Stranica:III- 7
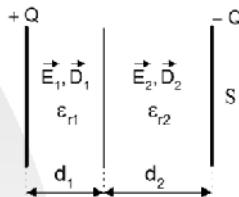
## Uvodni pojmovi

- Ploasti kondenzator s dva dielektrika (serija):



$$D_1 = D_2$$

$$E_1 \neq E_2$$

$$E_1 = \frac{Q}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot S}; E_2 = \frac{Q}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot S}$$

$$C_1 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot \frac{S}{d_1}; C_2 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot \frac{S}{d_2}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

$$U_1 = E_1 \cdot d_1; U_2 = E_2 \cdot d_2$$

$$U = U_1 + U_2$$

$$W = W_1 + W_2$$

Za  $\epsilon_{r1} < \epsilon_{r2}$  el. polje i potencijal izgledaju kao na slici:




Po etra stranica



Stranica:III- 8
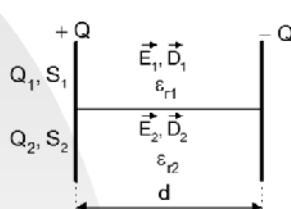
## Uvodni pojmovi

- Ploasti kondenzator s dva dielektrika (paralela):



$$E_1 = E_2 = E$$

$$D_1 \neq D_2$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$D_1 = \frac{Q_1}{S_1} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot E; D_2 = \frac{Q_2}{S_2} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot E$$

$$C_1 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot \frac{S_1}{d}; C_2 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot \frac{S_2}{d}$$

$$U_1 = U_2 = U = E \cdot d = E_1 \cdot d = E_2 \cdot d$$

$$W = W_1 + W_2$$

El. polje i potencijal izgledaju kao na slici:




Po etra stranica



Stranica:III- 9

## Rješenje zadatka

- Prvo određujemo el. polje.

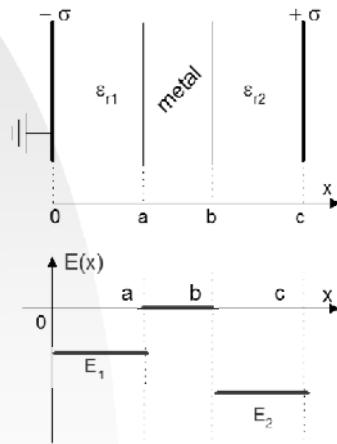

El. polje u prvom dielektriku iznosi:

$$E_1 = -\frac{D_1}{\epsilon} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}}$$

El. polje u metalu:

$$E_{\text{metal}} = 0$$

El. polje u drugom dielektriku iznosi:


$$E_2 = -\frac{D_2}{\epsilon} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}}$$

Po etra stranica



Stranica:III- 10

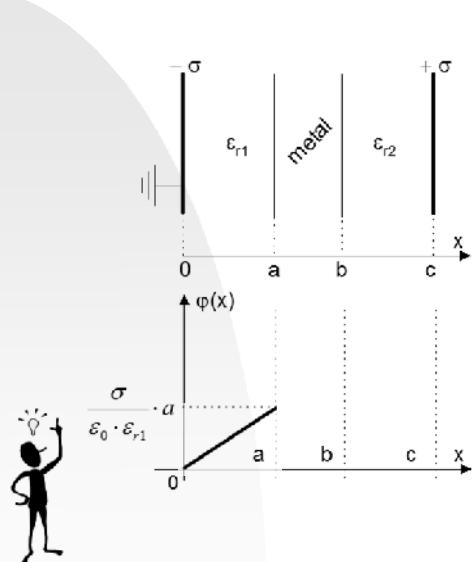- El. potencijal određuje se na sljedeći način:



$$\varphi(x) = - \int_{x_{ref}}^x E(x) dx$$

Ref. to ka je u ishodištu:

$$\varphi(0) = 0$$

Za  $0 < x < a$ :

$$\varphi(x) = - \int_0^x E(x) dx = - \int_0^x -\frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}} dx$$

$$\varphi(x) = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}} \cdot x \Big|_0^x = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}} \cdot x$$


Za  $x = a$ :

$$\varphi(x) = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}} \cdot a$$

Po etra stranica



Stranica:III- 11

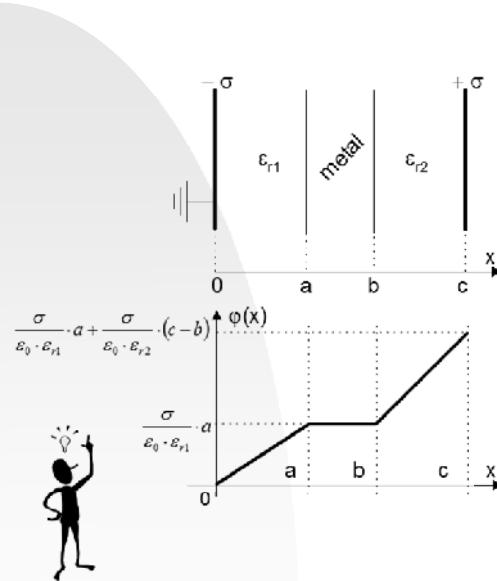Za  $a < x < b$ :Za  $b < x < c$ :

$$\varphi(x) = - \int_0^a E_1(x) dx - \int_a^b E_{metal}(x) dx - \int_b^x E_2(x) dx$$

$$\varphi(x) = \varphi(a) + \frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}} \cdot x \Big|_b^x$$

$$\varphi(x) = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}} \cdot x + \frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}} \cdot a - \frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}} \cdot b$$

Za  $x = c$ :

$$\varphi(x) = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}} \cdot a + \frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}} \cdot (c - b)$$


[Po\\_ etna stranica](#)

Stranica:III- 12

### 3. zadatak

Plo asti kondenzator sadrži dva sloja dielektrika prema slici. Odredite maksimalnu vrijednost napona  $U$  pri kojem ne e do i do probaja, ako je zadano:


- $E_{1p} = 10 \text{ [kV/m]}$
- $E_{2p} = 20 \text{ [kV/m]}$
- $d_1 = 7 \text{ [mm]}$
- $d_2 = 3 \text{ [mm]}$
- $\epsilon_{r1} = 5$
- $\epsilon_{r2} = 2$

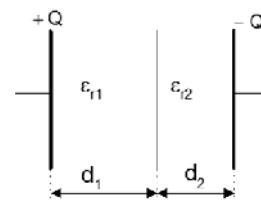[Po\\_ etna stranica](#)

Stranica:III- 13
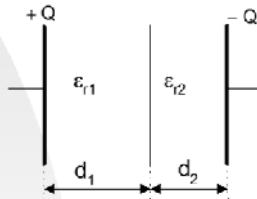
## Rješenje zadatka

- Probojno polje označava maksimalno el. polje kod kojeg u određenom dielektriku ne dođe do probora.



Za serijski spojene kondenzatore vrijedi:

$$D_1 = D_2$$

$$E_1 \neq E_2$$

- Ako pretpostavimo da je el. polje u prvom dielektriku imati svoju maksimalnu vrijednost vrijedi:



$$E_1 = E_{1p} = 10 \text{ [kV/m]}$$

$$\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot E_{1p} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot E_2 \Rightarrow E_2 = \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \cdot E_{1p} = 25 \text{ [kV/m]} > E_{2p}$$

- Ovaj slučaj ne zadovoljava, jer iako ne dolazi do probora u prvom dielektriku u drugom dolazi.

Po etapa stranica



Stranica:III- 14

- Uz pretpostavku da je u drugom dielektriku maksimalno polje vrijedi:

$$E_2 = E_{2p} = 20 \text{ [kV/m]}$$

$$\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot E_1 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot E_{2p} \Rightarrow E_1 = \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \cdot E_{2p} = 8 \text{ [kV/m]} < E_{1p}$$

- Znaci el. polja u prvom i drugom dielektriku iznose:

$$E_1 = 8 \text{ [kV/m]}$$

$$E_2 = E_{2p} = 20 \text{ [kV/m]}$$

- Maksimalni napon onda iznosi:

$$U_{\max} = U_1 + U_2 = E_1 \cdot d_1 + E_2 \cdot d_2$$

$$U_{\max} = 8 \cdot 10^3 \cdot 7 \cdot 10^{-3} + 20 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^{-3}$$

$$U_{\max} = 116 \text{ [V]}$$



Po etapa stranica



Stranica:III- 15


## 4. zadatak

Za koaksijalni kabel s polietilenskom izolacijom kao na slici (negativan linijski nabo na unutrašnjem vodi u) potrebno je odrediti:

- potencijal unutarnjeg vodi a
- ako el. polje u polietilenu ne smije prije i vrijednost od  $3 \cdot 10^7$  [V/m] koliki je maksimalni napon koji se smije prikljuiti između vodi a kabela
- kapacitet, ako je zadana dužina kabela  $l$

Zadano:

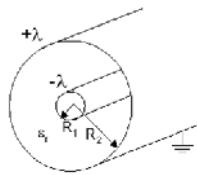- $\epsilon_r = 2.3$
- $\lambda = 1.15 \cdot 10^{-8}$  [As/m]
- $2 \cdot R_1 = 2.6$  [mm]
- $2 \cdot R_2 = 9.5$  [mm]
- $E_{\max} = 30$  [MV/m]
- $l = 500$  [m]





Po etra stranica

Stranica:III- 16
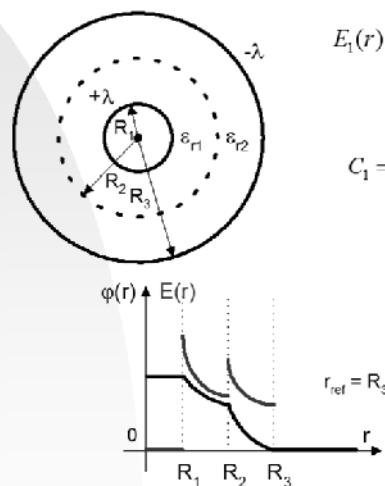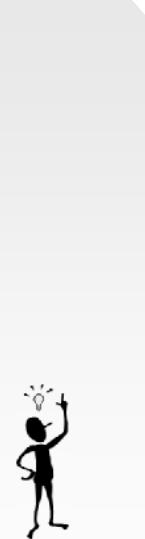
## Uvodni pojmovi

- Cilindrični kondenzator s dva dielektrika (serija):



$$E_1(r) = \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot r}; E_2(r) = \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot r}$$

$$D_1(R_2) = D_2(R_2)$$

$$C_1 = \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}; C_2 = \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot l}{\ln \frac{R_3}{R_2}}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \rightarrow C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

$$U_{R1R2} = \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$U_{R2R3} = \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}} \ln \frac{R_3}{R_2}$$

$$W = W_1 + W_2$$


El. polje i potencijal izgledaju kao na slici:

Po etra stranica

Stranica:III- 17
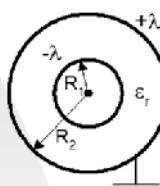
## Rješenje zadatka

- U kondenzatoru ( $R_1 < r < R_2$ ) se el. polje mijenja kao :



$$E(r) = \frac{-\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r}$$

Potencijal se određuje u odnosu na ref. to ku koja se nalazi na  $R_2$ :

$$\varphi(r) = \frac{-\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \ln \frac{r_{ref}}{r}$$

Potencijal unutarnjeg vodi a:


$$\varphi(R_1) = \frac{-\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\varphi(R_1) = \frac{-1.15 \cdot 10^{-8}}{2 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 2.3} \ln \frac{4.75 \cdot 10^{-3}}{1.3 \cdot 10^{-3}}$$

$$\boxed{\varphi(R_1) = -116 \text{ [V]}}$$



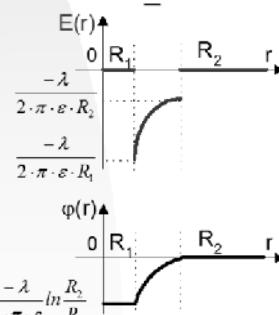El. polje i potencijal izgledaju kao na slici:



[Po etno stranica](#)



Stranica:III- 18

- Maksimalni napon je se posti u slučaju kada el. polje ima maksimalni iznos. Da ne bi došlo do probroja dielektrika to max. polje je na mjestu  $R_1$ :

$$E_{max}(R_1) = \frac{\lambda_{max}}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot R_1}$$

- Maksimalni napon je jednak:

$$U_{R1R2} = \frac{-|\lambda_{max}|}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$|\lambda_{max}| = E_{max}(R_1) \cdot 2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot R_1 \Rightarrow U_{R1R2} = -E_{max}(R_1) \cdot R_1 \cdot \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$U_{R1R2} = -30 \cdot 10^6 \cdot 1.3 \cdot 10^{-3} \cdot \ln \frac{4.75 \cdot 10^{-3}}{1.3 \cdot 10^{-3}}$$

$$\boxed{U_{R1R2} = -51 \text{ [kV]}}$$

- Kapacitet kondenzatora:

$$C = \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot l}{\ln \frac{R_2}{R_1}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot 2.3 \cdot 500}{\ln \frac{4.75 \cdot 10^{-3}}{1.3 \cdot 10^{-3}}} = 49 \text{ [nF]}$$



[Po etno stranica](#)




Stranica:III- 19

## 5. zadatak

Kuglasti kondenzator s dva sloja dielektrika priključen je na napon  $U$  prema slici. Odredite polumjer granične površine ( $R_2$ ) da bi na oba sloja vladao jednak napon. Koliki se najveći napon može priključiti na takav kondenzator a da ne dođe do probroja. Nacrtajte dijagrame promjene potencijala i iznosa vektora jakosti el. polja u zavisnosti o udaljenosti  $r$  od središta kondenzatora,  $\phi(r)$ ,  $E(r)$ , s karakterističnim vrijednostima polja i potencijala za taj slučaj. Zadano:



- $\epsilon_{r1} = 4$
- $\epsilon_{r2} = 2$
- $R_1 = 1 \text{ [cm]}$
- $R_3 = 6 \text{ [cm]}$
- $E_{1P} = 200 \text{ [kV/m]}$
- $E_{2P} = 75 \text{ [kV/m]}$

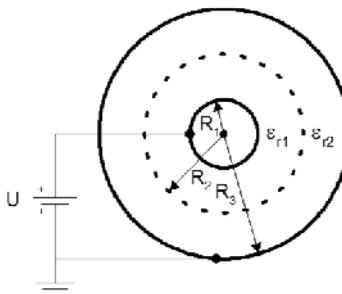
[Po etno stranica](#)

Stranica:III- 20
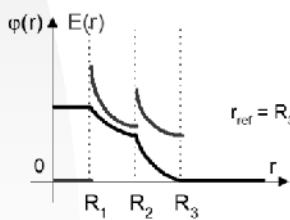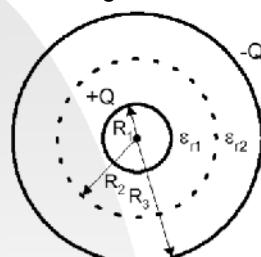
## Uvodni pojmovi

- Kuglasti kondenzator s dva dielektrika (serija):



$$E_1(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot r^2}; E_2(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot r^2}$$

$$D_1(R_2) = D_2(R_2)$$

$$C_1 = 4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_2 - R_1}; C_2 = 4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot \frac{R_2 \cdot R_3}{R_3 - R_2}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

$$U_{R1R2} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$U_{R2R3} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}} \left( \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right)$$

$$W = W_1 + W_2$$

El. polje i potencijal izgledaju kao na slici:

[Po etno stranica](#)

Stranica:III- 21

## Rješenje zadatka

- Napon na prvom i drugom dielektriku su jednaki:

$$\begin{aligned} U_{R1R2} &= U_{R2R3} \\ \frac{Q}{4\cdot\pi\cdot\epsilon_0\cdot\epsilon_{r1}}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) &= \frac{Q}{4\cdot\pi\cdot\epsilon_0\cdot\epsilon_{r2}}\left(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_3}\right) \\ \frac{1}{\epsilon_{r1}}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) &= \frac{1}{\epsilon_{r2}}\left(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_3}\right) \\ R_2 &= \frac{(\epsilon_{r1}+\epsilon_{r2})\cdot R_1\cdot R_3}{\epsilon_{r1}\cdot R_1 + \epsilon_{r2}\cdot R_3} \\ R_2 &= \frac{(4+2)\cdot 1\cdot 10^{-2} \cdot 6\cdot 10^{-2}}{4\cdot 1\cdot 10^{-2} + 2\cdot 6\cdot 10^{-2}} \\ R_2 &= 2.25 \text{ [cm]} \end{aligned}$$



- Maksimalno polje u prvom dielektriku je na mjestu  $R_1$ , a u drugom na mjestu  $R_2$ .

[Po etno stranica](#)

Stranica:III- 22

- Pretpostavimo da je u prvom dielektriku el. polje jednako probojnom polju:

$$E_{1p}(R_1) = E_{1p} = \frac{Q}{4\cdot\pi\cdot\epsilon_0\cdot\epsilon_{r1}\cdot R_1^2}$$

- Uz takvo polje provjeravamo koliko je polje na granici ( $R_2$ ) u drugom dielektriku:

$$D_1(R_2) = D_2(R_2)$$

$$\epsilon_0\cdot\epsilon_{r1}\cdot E_1(R_2) = \epsilon_0\cdot\epsilon_{r2}\cdot E_2(R_2)$$

$$E_2(R_2) = E_1(R_2) \cdot \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}$$

- El. polje u prvom dielektriku na granici ( $R_2$ ) iznosi:

$$E_1(R_2) = \frac{Q}{4\cdot\pi\cdot\epsilon_0\cdot\epsilon_{r1}\cdot R_2^2} = E_{1p} \cdot \frac{R_1^2}{R_2^2}$$

- Uvrštavanjem poznatih vrijednosti el. polje drugom dielektriku na granici iznosi:

$$E_2(R_2) = E_{1p} \cdot \frac{R_1^2}{R_2^2} \cdot \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} = 200 \cdot \left(\frac{2.25}{1}\right)^2 \cdot \frac{4}{2} = 79 \text{ [kV/m]} > E_{2p}$$



[Po etno stranica](#)

Stranica:III- 23

- Uz maksimalno polje u prvom dielektriku, u drugom bi došlo do probroja.
- Ukoliko je pak u drugom dielektriku polje jednako probrojnom u prvom dielektriku polje iznosi:

$$E_{2m}(R_2) = E_{2p} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot R_2^2}$$

$$\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot E_1(R_2) = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot E_2(R_2)$$

$$E_1(R_2) = E_{2p} \cdot \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}$$

$$E_1(R_1) = E_{2p} \cdot \frac{\epsilon_{r2} \cdot R_2^2}{\epsilon_{r1} \cdot R_1^2} = 75 \cdot \frac{2}{4} \left( \frac{2.25}{1} \right)^2 = 190 \text{ [kV/m]} < E_{1p}$$

- Maksimalni napon određuje se:

$$U_{max} = U_{R1R2} + U_{R2R3} = \frac{Q_{max}}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_{max}}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}} \left( \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right)$$

- Količina naboja na kuglama može se odrediti kao:

$$Q_{max} = 4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot R_2^2 \cdot E_{2p}$$

Po etra stranica 



Stranica:III- 24

$$U_{max} = \frac{\epsilon_{r2} \cdot R_2^2 \cdot E_{2p}}{\epsilon_{r1}} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{\epsilon_{r2} \cdot R_2^2 \cdot E_{2p}}{\epsilon_{r2}} \left( \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right)$$

$$U_{max} = \frac{\epsilon_{r2} \cdot R_2^2 \cdot E_{2p}}{\epsilon_{r1}} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + R_2^2 \cdot E_{2p} \cdot \left( \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right)$$

- Uvrštenjem poznatih vrijednosti dobijemo maksimalni napon:

$$U_{max} = 2.1 \text{ [kV]}$$

- Za el. polje znamo sljedeće:

$$E_1(R_1) = 190 \text{ [kV/m]}$$

$$E_2(R_2) = 75 \text{ [kV/m]}$$

$$E_1(R_2) = E_{2p} \cdot \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} = 75 \cdot \frac{2}{4} = 37.5 \text{ [kV/m]}$$

$$E_2(R_3) = E_{2p} \cdot \left( \frac{R_2}{R_3} \right)^2 = 75 \cdot \left( \frac{2.25}{6} \right)^2 = 10.5 \text{ [kV/m]}$$

Po etra stranica 




Stranica:III- 25

- Pomo u izra unatih vrijednosti polja mogu se odrediti funkcije promjene el. polja,  $E(r)$ :

$$E(r) = \begin{cases} 0; & \text{za } 0 < r < R_1 \\ \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot r^2}; & \text{za } R_1 < r < R_2 \\ \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot r^2}; & \text{za } R_2 < r < R_3 \\ 0; & \text{za } r > R_3 \end{cases}$$

- Dijagram promjene jakosti el. polja:

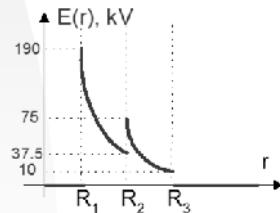

Budu i da  $Q$  nije zadan,  
on se može odrediti kao:

$$Q = 4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot R_2^2 \cdot E_{2p}$$

[Po etno stranica](#)

Stranica:III- 26

- Dijagram potencijala odre ujemo uz referentnu to ku na udaljenosti  $R_3$  (pogledati sliku).

$$\varphi_{ref} = \varphi(R_3) = 0$$

- Potencijal u drugom dielektriku, za  $R_2 < r < R_3$ , se mijenja kao:

$$\varphi(r) = U_{rR_3} + \varphi(R_3) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot r} - \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot R_3} + 0$$

$$\varphi(R_2) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot R_2} \cdot \left( \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}} \cdot \left( \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) = 1.05 [\text{kV}]$$

- Potencijal u prvom dielektriku:

$$\varphi(r) = U_{rR_2} + \varphi(R_2) = U_{rR_2} + U_{R_2R_3} + \varphi(R_3)$$

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot r} - \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot R_2} + \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}} \left( \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\varphi(R_1) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}} \left( \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) = 2.1 [\text{kV}]$$




[Po etno stranica](#)

Stranica:III- 27

- Potencijal,  $\phi(r)$ :

$$\phi(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\cdot\pi\cdot\epsilon_0\cdot\epsilon_{r1}}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) + \frac{Q}{4\cdot\pi\cdot\epsilon_0\cdot\epsilon_{r2}}\left(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_3}\right); & za 0 < r < R_1 \\ \frac{Q}{4\cdot\pi\cdot\epsilon_0\cdot\epsilon_{r1}\cdot r} - \frac{Q}{4\cdot\pi\cdot\epsilon_0\cdot\epsilon_{r1}\cdot R_2} + \frac{Q}{4\cdot\pi\cdot\epsilon_0\cdot\epsilon_{r2}}\left(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_3}\right); & za R_1 < r < R_2 \\ \frac{Q}{4\cdot\pi\cdot\epsilon_0\cdot\epsilon_{r2}\cdot r} - \frac{Q}{4\cdot\pi\cdot\epsilon_0\cdot\epsilon_{r2}\cdot R_3}; & za R_2 < r < R_3 \\ 0; & za r > R_3 \end{cases}$$


- Dijagram promjene potencijala:

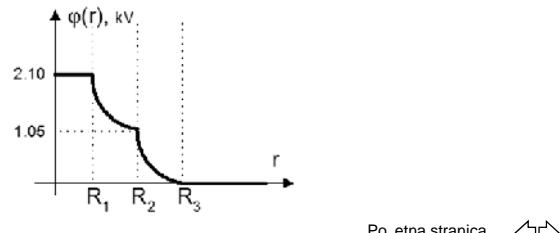[Po etra stranica](#)

Stranica: IV-1

# Elektrostatika

- Spojevi kondenzatora.

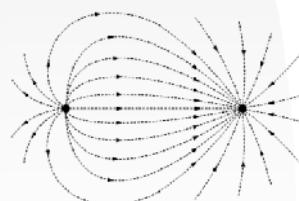


Stranica: IV-2

## 1. zadatak

Na kondenzatorsku mrežu na slici prikluen je izvor napajanja koji daje istosmjerni napon od 1200 [V]. Potrebno je odrediti ekvivalentni (ukupni) kapacitet mreže, napone koji vladaju na pojedinim elementima (kondenzatorima) kao i pripadne naboje. Zadano je:

- $C_1 = 4 \text{ } [\mu\text{F}]$
- $C_2 = 6 \text{ } [\mu\text{F}]$
- $C_3 = 2 \text{ } [\mu\text{F}]$
- $U = 1200 \text{ } [\text{V}]$

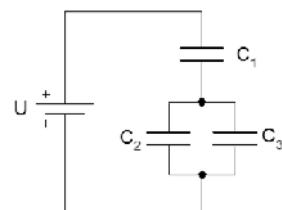
[Po etno stranica](#)


Stranica: IV-3


## Uvodni pojmovi

- Prikazuivanjem skupine kondenzatora na istosmjerni izvor (ili izvore) električne energije uspostavljaju se naponske i nabojne prilike na pojedinim kondenzatorima u skladu s dva osnovna zakona i to:

$$\text{alg} \sum_i Q_{ikon} = \text{alg} \sum_i Q_{ipost} \quad \text{za svaki čvor}$$

$$\text{alg} \sum_j E_j = \text{alg} \sum_i \frac{Q_i}{C_i} \quad \text{za svaku konturu}$$

- U slučaju **serijskog** spoja dva prethodno nenabijena kondenzatora vrijedi:

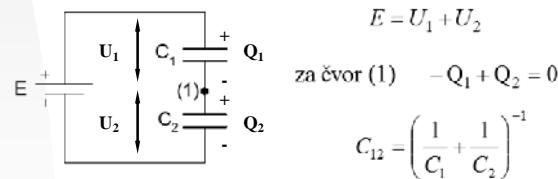[Po etno stranica](#)

Stranica: IV-4

## Uvodni pojmovi


- Za seriju prethodno nenabijenih kondenzatora općenito vrijedi:

$$U_S = \sum_{i=1}^n U_i$$

$$Q_S = Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n$$

$$\frac{1}{C_S} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

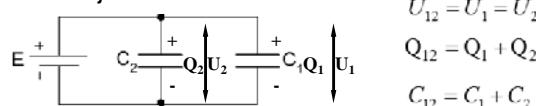- U slučaju **paralelnog** spoja dva prethodno nenabijena kondenzatora vrijedi:



- Za paralelu prethodno nenabijenih kondenzatora općenito vrijedi:

$$U_P = U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

$$Q_P = \sum_{i=1}^n Q_i$$

$$C_P = \sum_{i=1}^n C_i$$

[Po etno stranica](#)

Stranica: IV-5

## Rješenje

- Ukupni (ekvivalentni) kapacitet mreže:

$$C_{23} = C_2 + C_3 = 6 \cdot 10^{-6} + 2 \cdot 10^{-6} = 8 \cdot 10^{-6} = 8 \mu\text{F}$$

$$C = \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{23}} \right)^{-1} = \left( \frac{1}{4 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{8 \cdot 10^{-6}} \right)^{-1} = 2.67 \cdot 10^{-6} = 2.67 \mu\text{F}$$

- Naponi na kondenzatorima:

$$Q_1 = Q_{23} = Q = C \cdot U$$

$$U_1 = U \cdot \frac{C}{C_1} = 1200 \cdot \frac{2.67 \cdot 10^{-6}}{4 \cdot 10^{-6}} = 800 \text{ V}$$

$$U_{23} = U \cdot \frac{C}{C_{23}} = 1200 \cdot \frac{2.67 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 10^{-6}} = 400 \text{ V}$$

$$U_2 = U_3 = U_{23} = 400 \text{ V}$$


[Po\\_ etna stranica](#)


Stranica: IV-6

- Naboji na kondenzatorima:

$$Q_1 = C_1 \cdot U_1 = 4 \cdot 10^{-6} \cdot 800 = 3.2 \cdot 10^{-3} \text{ C}$$

$$Q_2 = C_2 \cdot U_2 = 6 \cdot 10^{-6} \cdot 400 = 2.4 \cdot 10^{-3} \text{ C}$$

$$Q_3 = C_3 \cdot U_3 = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 400 = 0.8 \cdot 10^{-3} \text{ C}$$

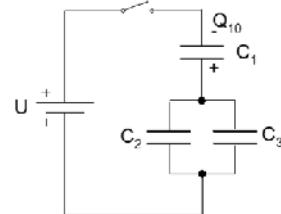

[Po\\_ etna stranica](#)


Stranica: IV-7

## 2. zadatak

Na kondenzatorsku mrežu prikluju se izvor napajanja koji daje istosmjerni napon od 1200 [V]. Potrebno je odrediti napone koji vladaju na pojedinim elementima (kondenzatorima) kao i pripadne naboje, ako je kondenzator  $C_1$  prethodno nabijen nabojem  $Q_{10}$  prikazanog polariteta. Zadano je:

- $C_1 = 4 \text{ } [\mu\text{F}]$
- $C_2 = 6 \text{ } [\mu\text{F}]$
- $C_3 = 2 \text{ } [\mu\text{F}]$
- $Q_{10} = 1 \text{ } [\text{mC}]$
- $U = 1200 \text{ } [\text{V}]$


[Po\\_ etna stranica](#)


Stranica: IV-8


## Uvodni pojmovi

- Priklujuvanjem skupine kondenzatora na istosmjerni izvor (ili izvore) električne energije uspostavljaju se naponske i nabojske prilike na pojedinim kondenzatorima u skladu s dva osnovna zakona i to:

$$\text{alg} \sum_i Q_{i\text{kon}} = \text{alg} \sum_i Q_{i\text{poč}} \quad \text{za svaki čvor}$$

$$\text{alg} \sum_j E_j = \text{alg} \sum_i \frac{Q_i}{C_i} \quad \text{za svaku konturu}$$

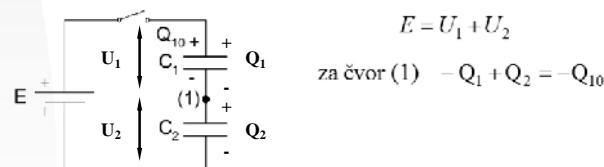- U slučaju priključenja **serijskog** spoja dva kondenzatora na istosmjerni izvor, pri čemu je prije toga kondenzator  $C_1$  nabijen na  $Q_{10}$ , vrijedi:



$$E = U_1 + U_2$$


$$\text{za čvor (1)} \quad -Q_1 + Q_2 = -Q_{10}$$


[Po\\_ etna stranica](#)


Stranica: IV-9
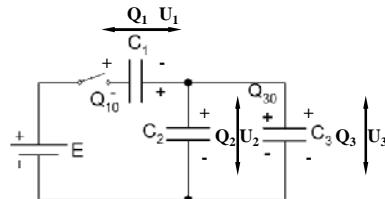
## Uvodni pojmovi

- U slučaju priključivanja izvora istosmjernog napajanja na paralelnog spoja tri kondenzatora, gdje su oba kondenzatora prethodno nabijena prema slici vrijedi:



$$U_2 = U_3 = U_{23}$$

$$E = U_1 + U_{23}$$

$$U_1 = \frac{Q_1}{C_1} \quad U_2 = \frac{Q_2}{C_2} \quad U_3 = \frac{Q_3}{C_3}$$


$$-Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_{10} + Q_{30}$$


[Po etapa stranica](#)


Stranica: IV-10
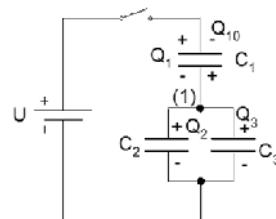
## Rješenje

- Nakon zatvaranja sklopke u mreži se kondenzatori nakon nekog vremena nabiju nabojeima prikazanim na slici:



- Za mrežu vrijedi:

za čvor (1)  $-Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_{10}$

$$U_2 = U_3 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{Q_3}{C_3}$$

$$U = U_1 + U_{23} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_3}{C_3}$$


[Po etapa stranica](#)


Stranica: IV-11

- Rješenjem sustava tri jednadžbe s tri nepoznанice i uvrštenjem poznatih vrijednosti kona ni naboji na kondenzatorima iznose:

$$Q_1 = 2.86 \text{ [mC]}$$

$$Q_2 = 2.90 \text{ [mC]}$$

$$Q_3 = 0.96 \text{ [mC]}$$

- Naponi na kondenzatorima:

$$U_2 = U_3 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{Q_3}{C_3} = 480 \text{ [V]}$$

$$U_1 = \frac{Q_1}{C_1} = 720 \text{ [V]}$$

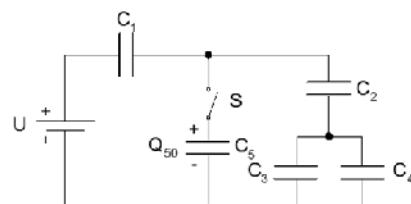

[Po etno stranica](#)

Stranica: IV-12

### 3. zadatak

U mreži prema slici kondenzator  $C_5$  ima po etni naboju  $Q_{50}$  nazna enog predznaka. Koliku je promjenu napona  $\Delta U_1$  na kondenzatoru  $C_1$  uzrokovati zatvaranje sklopke S? Zadano:


- $C_1 = 18 \text{ [\mu F]}$
- $C_2 = 20 \text{ [\mu F]}$
- $C_3 = 14 \text{ [\mu F]}$
- $C_4 = 16 \text{ [\mu F]}$
- $C_5 = 5 \text{ [\mu F]}$
- $U = 12 \text{ [V]}$


[Po etno stranica](#)

Stranica: IV-13
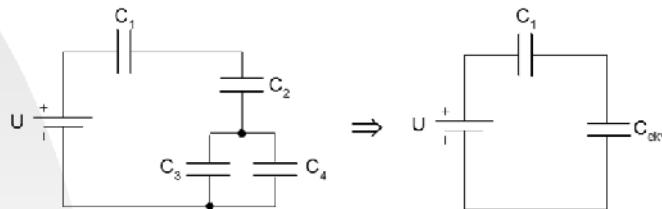
## Rješenje zadatka

- Mreža prije zatvaranja sklopke može se pojednostaviti (kondenzatori nisu prethodno nabijeni):



$$\frac{1}{C_{ekv}} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3 + C_4}$$

$$C_{ekv} = \frac{C_2 \cdot (C_3 + C_4)}{C_2 + C_3 + C_4} = 12 \mu F$$



- Budući da kondenzatori nisu prethodno nabijeni vrijedi:

$$Q_{10} = Q_{ekv0}$$

$$U = U_{C10} + U_{Cekv0} = \frac{Q_{10}}{C_1} + \frac{Q_{ekv0}}{C_{ekv}}$$

[Po etno stranica](#)

Stranica: IV-14


$$Q_{10} = \frac{U \cdot C_1 \cdot C_{ekv}}{C_1 + C_{ekv}} = \frac{12 \cdot 18 \cdot 10^{-6} \cdot 12 \cdot 10^{-6}}{18 \cdot 10^{-6} + 12 \cdot 10^{-6}}$$

$$Q_{10} = 86.4 \mu C$$

- Prije zatvaranja sklopke kondenzatori  $C_1$  i  $C_{ekv}$  su nabijeni po etnim nabojuem  $Q_{10}$ , a kondenzator  $C_5$  nabojuem  $Q_{50}$  prikazanih polariteta.



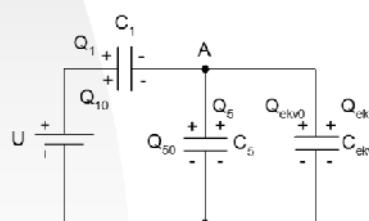Za mrežu nakon zatvaranja sklopke vrijedi:



za čvor (A)

$$-Q_1 + Q_5 + Q_{ekv} = -Q_{10} + Q_{50} + Q_{ekv0}$$

$$-Q_1 + Q_5 + Q_{ekv} = Q_{50}$$

$$U_{C5} = U_{Cekv} \Rightarrow \frac{Q_5}{C_5} = \frac{Q_{ekv}}{C_{ekv}}$$

$$U = U_{C1} + U_{C5} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_5}{C_5}$$

[Po etno stranica](#)

Stranica: IV-15

- Rješenjem sustava tri jednadžbe dobije se  $Q_5$ :

$$Q_5 = \frac{Q_{50} + U \cdot C_1}{\frac{C_1}{C_5} + 1 + \frac{C_{ekv}}{C_5}} = \frac{36 \cdot 10^{-6} + 12 \cdot 18 \cdot 10^{-6}}{\frac{18}{5} + 1 + \frac{12}{5}} \\ Q_5 = 36 [\mu\text{As}]$$

- Napon na  $C_5$ :

$$U_{C5} = \frac{Q_5}{C_5} = \frac{36 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 10^{-6}} = 7.2 [\text{V}]$$

- Prije zatvaranja sklopke kondenzatori  $C_1$  nabijen je na napon  $U_{C10}$ :

$$U_{C10} = \frac{Q_{10}}{C_1} = \frac{86.4 \cdot 10^{-6}}{18 \cdot 10^{-6}} = 4.8 [\text{V}]$$

- Nakon zatvaranja sklopke kondenzator  $C_1$  nabijen je na napon  $U_{C1}$ :

$$U_{C1} = U - U_{C5} = 12 - 7.2 = 4.8 [\text{V}]$$

- Razlika napona na  $C_1$  prije i poslije zatvaranja sklopke:

$$\Delta U = U_{C1} - U_{C10} = 4.8 - 4.8 = 0 [\text{V}]$$


[Po\\_ etna stranica](#)

Stranica: IV-16

## 4. zadatak

Središta dviju usamljenih metalnih kugli A i B polumjera  $R_A$  i  $R_B$  razmaknuta su d metara, s tim da je  $d \gg R_A$ . Na kugle su dovedeni naboji  $Q_{A0}$  i  $Q_{B0}$ , a nakon toga one se me usobno povezuju vrlo tankom metalnom niti. Odredite, za taj slučaj, iznose polja  $E_A$  i  $E_B$  tik uz površinu kugli ako je  $\epsilon = \epsilon_0$ .


- $R_A = 9 [\text{cm}]$
- $R_A = 1 [\text{cm}]$
- $Q_{A0} = -2.4 [\text{nC}]$
- $Q_{B0} = +3.2 [\text{nC}]$

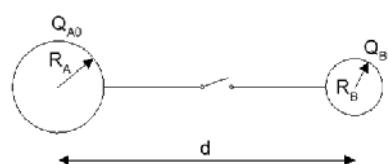[Po\\_ etna stranica](#)

Stranica: IV-17
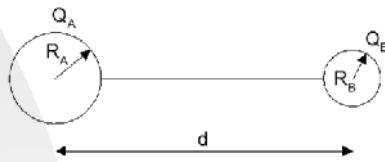
## Rješenje zadatka

- Nakon zatvaranja sklopke potencijali kugli se izjednačavaju (dolazi do preraspodjele naboja):




$$\varphi_A = \varphi_B$$

Uz referentnu toku u beskonačnoosti:

$$\frac{Q_A}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot R_A} = \frac{Q_B}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot R_B}$$

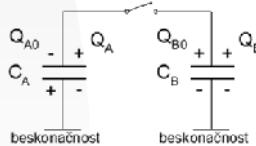- Kugleine sustav prikazan na slici, za koji vrijedi:



$$-Q_{A0} + Q_{B0} = Q_A + Q_B$$

Po\_letna stranica

Stranica: IV-18

- Rješenjem sustava jednadžbi:

$$Q_B = Q_A \frac{R_B}{R_A}$$

$$Q_A = \frac{-Q_{A0} + Q_{B0}}{1 + \frac{R_B}{R_A}} = \frac{-2.4 \cdot 10^{-9} + 3.2 \cdot 10^{-9}}{1 + \frac{1}{9}}$$

$$Q_A = 720 \text{ [pAs]}$$

$$Q_B = 80 \text{ [pAs]}$$

- Budući da je  $d \gg R_A$  el. polja nakon zatvaranja sklopke iznose:

$$E_A = \frac{Q_A}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot R_A^2} = \frac{720 \cdot 10^{-12}}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot (9 \cdot 10^{-2})^2} = 800 \text{ [V/m]}$$

$$E_B = \frac{Q_B}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot R_B^2} = \frac{80 \cdot 10^{-12}}{4 \cdot \pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12} \cdot (1 \cdot 10^{-2})^2} = 7.2 \text{ [kV/m]}$$



Po\_letna stranica